

NOSITEL
VYZNAMENÁNÍ
ZA BRANNOU
VÝCHOVU
I. A II. STUPNĚ



ŘADA B PRO KONSTRUKTÉRY

ČASOPIS PRO ELEKTRONIKU
A AMATÉRSKÉ VYSÍLÁNÍ
ROČNÍK XXXII/1983 ●● ČÍSLO 2

V TOMTO SEŠITĚ

Vstříc VII. sjezdu Svazarmu ... 41

MIKROPROCESORY A MIKROPOČÍTAČE

Alfanumerická klávesnice

ANK-1	42
Kód ASCII	42
Klávesnice	43
Stavba amatérské klávesnice	44
Programování	46

Deska pamětí REM-1	47
Oživení desky	49
Programování desky REM-1	50

Alfanumerický displej AND-1	51
Formát dat na stínítku	51
Kód zobrazovaných znaků	53
Popis zapojení	54
Zhotovení a oživení	56
Programování	58

Jednotka zdroje a sběrnice, JZS-1	60
Prodlužovací deska a univerzální deska	62

IV. PROGRAMOVÁNÍ MIKROPOČÍTAČE JPR-1

Mikro BASIC JPR-1	68
Programové příkazy	70
Mikromonitor JPR-1	75

Výpis programu	76
----------------	----

Jak pracuje interpreter?	77
--------------------------	----

Několik rad závěrem	80
---------------------	----

AMATÉRSKÉ RADIO ŘADA B

Vydává ÚV Svazarmu ve vydavatelství NAŠE VOJSKO, Vladislavova 26, 133 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7. Šéfredaktor ing. Jan Klábal, redaktor Luboš Kalousek, OK1FAC. Redakční rada: RNDr. V. Brunnhofer, V. Brzák, K. Donát, V. Gazda, A. Glanc, I. Harminc, M. Háša, Z. Hradský, P. Horák, J. Hudec, ing. J. T. Hyan, ing. J. Jaroš, doc. ing. dr. M. Joachim, ing. F. Králík, RNDr. L. Kryška, J. Kroupa, ing. E. Mácik, V. Němec, RNDr. L. Ondříš, CSc., ing. F. Smolík, ing. E. Smutný, ing. V. Teska, doc. ing. J. Vackář, lauréat st. ceny KG, J. Vorlíček.

Redakce Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7, šéfredaktor linka 354, redaktor linka 353, sekretářka linka 355. Ročně vyjde 6 čísel. Cena výtisku 5 Kčs, pololetní předplatit 15 Kčs. Rozšiřuje PNS, v jednotlivých obzbojených sil vydavatelství NAŠE VOJSKO, administrace Vladislavova 26, Praha 1. Objednávky přijímá každá pošta i doručovatel. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS, ústřední expedice a dovoz tisku, závod 01, Káfkova 9, 160 00 Praha 6. Tiskne NAŠE VOJSKO, n. p., závod 08, 162 00 Praha 6, Vlastina 710.

Za původnost a správnost příspěvku odpovídá autor. Návštěvy v redakci a telefonické dotazy pouze po 14. hodině. Číslo indexu 46 044.

Toto číslo má vyjít podle plánu 16. 3. 1983.

© Vydavatelství NAŠE VOJSKO

VSTŘÍC VII. SJEZDU SVAZARMU

V souladu se stanovami branné organizace bude v tomto roce 1983 svolán VII. celostátní sjezd Svazarmu. Sjezdu bude předcházet roční období, v němž budou připraveny a provedeny výroční členské schůze základních organizací, okresní konference, krajské konference a sjezdy obou republikových organizací. Kampaň bude probíhat v závěru pětiletého období, které uplyne od VI. celostátního sjezdu Svazarmu, a ve třetím roce 7. pětiletky. Svazarmovci musí udělat vše, aby se mohutný rozvoj aktivity a iniciativy na závodech, stavbách, v zemědělství i v dopravě za splnění úkolů XVI. sjezdu strany plně projevil také v jejich aktivitě na počest VII. sjezdu Svazarmu.

Základní orientací jednotného přístupu k obsahové přípravě a jednání výročních členských schůzí, konferencí a sjezdů budou tvořit úkoly, jež vyplynou ze zasedání plén ústředního výboru Svazarmu po VI. sjezdu a z rozpracování závěrů XVI. sjezdu KSC do podmínek branné organizace. Celá kampaň se musí stát školou ideové politické výchovy, v níž nebudou řešeny pouze organizační stránky připravovaných jednání, ale také politickovýchovná práce v celém hnutí.

Bude třeba udělat vše, aby se schůze, konference a sjezdy staly náročným a kritickým posouzením realizace úkolů plynoucích z rezoluce VI. sjezdu a jednotlivých zasedání ústředního výboru Svazarmu. V průběhu kampaně bude proto provedena všestranná analýza práce všech řídicích orgánů, organizací a klubů. Stejná péče bude věnována práci odborné metodických orgánů s hlavní pozorností k plnění úkolů plynoucích z poslání Svazarmu ve společnosti.

Vysoká ideová a organizační úroveň celé kampaně bude do značné míry záviset na tom, jak budou jednotlivé orgány zabezpečovat její přípravu, jak se jim podaří tyto mimořádně důležité úkoly na jednotlivých stupních plánovat a zodpovědně připravit dobrovolně funkcionáře, pracovníky aparátu a členy na provedení kampaně.

Velký význam bude mít nejen kvalita a otevřenost zpracovaných analytických materiálů, ale i atmosféra každého jednání. Proto je zapotřebí zajistit, aby diskuse byla obrazem soudružské spolupráce, principiálnosti, konstruktivní kritiky a sebekritiky i tribunou výměny cenných zkušeností. Všem schůzím, konferencím a sjezdům by mělo být cizí jakékoli okázalé řečnění, slavnostní projevy a samoočelné tzv. prodávání úspěchů v různých oblastech naší činnosti.

Nejvýznamnějším úkolem bude zhodnotit prohlubování společenské funkce Svazarmu, závislé především na poskytování účinnější pomoci ozbrojeným silám při zajišťování spolehlivé obrany socialistické vlasti. Proto bude třeba na všech výročních jednáních hledat především optimální cesty a metody k rozšiřování branného vlivu organizace na široké vrstvy občanů, zvláště mládeže, způsoby dalšího prohloubení společného úsilí a spolupráce se státními orgány, organizacemi Národní fronty, zejména se Socialistickým svazem mládeže, Revolučním odborovým hnutím, ČSTV, ČSVTS, školami a závody. Přitom je třeba mít na zřeteli zejména vytváření a prohlubování odpovídajících forem spolupráce orgánů a základních organizací Svazarmu s útvary Československé lidové armády, vojsk ministerstva vnitra a Lidových milicemi, směřujících ke kvalitnímu splnění společných úkolů ve prospěch obrany země.

V zájmu účinnějšího a cílevědomějšího utváření třídního, vlasteneckého a internacionálního uvědomění členů třeba zhodnotit dosavadní výsledky, možnosti a zkušenosti a zvolit nejúčinnější metody politickovýchovné práce do budoucna. Výroční jednání musí svoji pozornost zaměřit také na agitačně propagační práci, na zvýšení úrovně ideové politické přípravy funkcionářského aktivu i členů s důrazem na všestranné pochopení závěrů XVI. sjezdu strany a jejich rozpracování orgány ústředního výboru Svazarmu do našich podmínek.

Významnou oblastí, kterou projednávají všechny orgány a základní organizace s maximální pozorností, je daleko masovější rozvoj zájmových bran-

ných činností. Celá kampaň schůzí a konferencí může přispět rozhodujícím způsobem k tomu, aby-
chom úkol masovosti a vyšší účinnosti v této oblasti splnili.

Jednotlivé odbornosti zájmové branné činnosti musí postupně naplnit požadavky výraznější orientace na vyšší úroveň polytechnické výchovy ve Svazarmu. Přednost musí základní organizace dát rozvoji těch činností, které nekládou zvláštní nároky na náročnou techniku a zařízení a umožňují široké branné využití mládeže i ostatních občanů. Všechna jednání schůzí a konferencí musí podněcovat a rozvíjet zájem veřejnosti a zvláště mládeže o progresivní techniku, zejména o masovější rozvoj disciplín elektroniky. Přitom nutno ukázat konkrétní cesty a prostředky k prosazení ideovosti a političnosti do činností jednotlivých zájmových odborností.

Ústřední výbor Svazarmu zdůraznil v usnesení 10. pléna, že rozvíjení polytechnické výchovy ještě plně neodpovídá soudobým požadavkům vědeckotechnického rozvoje. Některé orgány a organizace nenaplnují obsah koncepcí jednotlivých odborností komplexně. V období předsjezdové kampaně proto ÚV Svazarmu zavázal orgány a organizace i jednotlivé odbornosti k zhodnocení dosavadní činnosti podle schválených koncepcí tak, aby byly důsledněji plněny ve všech jejich požadavcích. K zvýšení podílu polytechnické výchovy 10. plénem ve svém usnesení uložilo:

1. Sekretariátu ÚV Svazarmu (kromě jiného) s ohledem na potřeby polytechnické výchovy posoudit vývojové a výrobní programy podniků ÚV Svazarmu a v časopisech ÚV Svazarmu zajistit kvalitní technickou propagandu.

2. Republikovým ÚV, KV a OV Svazarmu:

Analyzovat úroveň polytechnické výchovy v působnosti příslušného územního orgánu. Úkoly, vyplývající z této analýzy a zprávy schválené 10. zasedáním ÚV Svazarmu zpracovat do usnesení VCS ZO, konferencí a aktivů odbornosti a plánů činnosti. Zaměřit se zejména na tyto úkoly:

- posoudit stávající stav úrovně polytechnické propagandy v časopisech republikových organizací Svazarmu a zajistit její rozšíření a zkvalitnění. Organizovat dopisovatelskou činnost a polytechnickou tematiku do časopisu ÚV Svazarmu.
- analyzovat potřeby přípravy kádrů pro rozšiřování a zkvalitňování polytechnické výchovy a zajistit přípravu cvičitelů a instruktorů.
- organizovat výstavbu objektů a materiálně technické základny pro polytechnickou výchovu, zejména modelářských dílen, kabinetů elektroniky, leteckých a para učeben a svépomocných motoristických dílen. Výstavby těchto zařízení konkretizovat v ročních plánech.
- pro polytechnickou výchovu využívat objekty jiných organizací a podniků, zejména škol a výrobních závodů, závodních klubů ROH apod. K tomu uzavírat s těmito organizacemi plány.
- prověřit náplň vedlejší hospodářské činnosti ZO a orientovat ji ve větší míře na výrobu potřeb pro polytechnickou výchovu.
- v souladu s dohodou mezi ÚV Svazarmu a MNO rozšiřovat přípravu svazarmovských kádrů u vojenských útvarů. Rozšiřovat spolupráci s těmito útvary při získávání cvičitelů pro polytechnickou výchovu.

3. Ústředním radám, sekcím a komisím:

- v souladu s obsahem koncepcí dalšího rozvoje odbornosti posoudit dosavadní náplň úkolů v polytechnické výchově a přijmout opatření k jejímu zkvalitnění a dalšímu rozšíření v duchu přijaté zprávy. Tato opatření projednat na aktivech a konferencích rad a sekcí u všech územních orgánů a zapracovat do usnesení.
- prověřit a doplnit požadavky na výrobu a dodávky materiálů pro polytechnickou výchovu s cílem realizovat ji ve výrobních podnicích Svazarmu, v základních organizacích s vedlejší hospodářskou činností, případně průmyslových podnicích,

družstevních organizací s aktivním podílem správy podniků Svazarmu.
- rozvíjet zájmovou činnost již od věku 8–10 let tak, aby nejmladší generace byla připravena splnit svůj podíl na rozvoji národního hospodářství i zabezpečení obrany socialistické společnosti. K tomu upravit programy výcviku.

- diferencovaně pracovat s mládeží předvojenské-
ho věku, tj. od 15–19 let, aby si cílevědomě prohlubovala polytechnické znalosti. K tomu rozpracovat potřebná opatření.
Pro výbory základních organizací a řídicí orgány všech stupňů budou výroční schůze, konference a sjezdy zkouškou zralosti a prověrkou způsobilosti

kvalitně zabezpečit plnění stanovených úkolů. Ústřední výbor Svazarmu je přesvědčen o tom, že celý funkcionářský aktiv, pracovníci Svazarmu a všechny řídicí orgány v plné míře pochopí význam a vážnost nastávajícího období a udělají vše pro úspěch a účinnost celé předsejzdové kampaně a zdar VII. celostátního sjezdu Svazarmu.

MIKROPROCESORY A MIKROPOČÍTAČE

III. Mikropočítačový systém JPR-1

Ing. Eduard Smutný

ALFANUMERICKÁ KLÁVESNICE ANK-1

ANK-1 je podle mého názoru klíčem ke stavbě mikropočítače JPR-1. Ať už si bude systém JPR-1 stavět amatér nebo profesionál, bude potřebovat alfanumerickou klávesnici. Klávesnice vyráběné u nás jsou pro mikropočítače příliš drahé a také příliš dobré. Mikropočítač nepotřebuje, aby součástí klávesnice byla složitá elektronika, která převede kód 1 z N na normalizovaný kód pro písmena i číslice. Nepotřebuje také, aby elektronika „ošetřila“ zákmity kontaktů. Na to všechno stačí přece jeho mikroprocesor. Mikropočítač musíme využít jak jen to jde. Použijeme-li mikropočítač jako vývojový systém pro sestavování a ladění programů, je jeho časové využití minimální. Já říkám, že se vlastně většina mini a mikropočítačů vlastně pořád „fláká“. Většinu času totiž čeká na dokončení operace přidavných zařízení nebo na příkaz obsluhy, přerušení apod. To, co pak má udělat, stihne za zlomek sekundy a opět na něco čeká.

Jako příklad uvedu řízení krokového motoru. První desky pro připojení krokových motorů obsahovaly čítač, do něhož počítač nahrál počet impulsů a pak dal povel start. Čítače impulsy posílané do krokového motoru počítaly směrem dolů a až se dosáhlo nuly, dala deska počítači hlášení READY. Později již funkci čítače plnil počítač a na desce pro připojení krokových motorů byl jen rozdělovač a monostabilní obvod. Počítač poslal START a po periodě kroku dal monostabilní obvod signál READY. I tak však nebyl počítač využit. Musel nakonec převzít i funkci rozdělovače impulsů a vytvářet tak správný sled fází krokového motoru i funkci časovače. Deska připojení pak vlastně obsahovala pouze čtyři výkonové spínače připojené na čtyři výstupy portů mikropočítače. Dnes se používá tzv. mikropoložování, při němž jsou fáze krokových motorů přes převodníky D/A napájeny „analogovým“ proudem. Motor tak může zaujmout nikoli pouze 200 poloh na jednu otáčku, ale třeba 3200, neboť se jeden krok velikostí proudu rozdělí na 16 poloh. U těchto systémů mikropočítač generuje celý tvar analogového průběhu fázového proudu krokového motoru. Je vidět, že využít mikropočítače je skutečně umění, kterému je nutno se učit. Úloha určit, které tlačítko bylo na klávesnici

stlačeno, je pro programování základním příkladem maximálního využití možností počítače. Klávesnice ANK-1 je z hlediska hardware příkladem maticového uspořádání klávesnice, které je nejjednodušší a také u mikropočítačů nejrozšířenější. ANK-1 je „ASKI KLÁVESNICE“, a proto začnu u významu těchto dvou tak často vyslovovaných slov.

Kód ASCII

Zkratka ASCII znamená „American Standard Code for Information Interchange“ a vyslovuje se „aski“. Tento kód platí jako USA Standard X3.4 – 1968 a díky tomu, že tato norma byla připravena s ohledem na snadné dekódování skupin znaků i s ohledem na potřeby komunikačních i datových systémů, a jednoznačné zobrazení, rozšířila se velmi rychle do všech oblastí výpočetní techniky. U nás platí obdobné kódy ISO-7 a MTA-5.

Kód ASCII je sedmibitový a je ho možné tedy doplnit paritou pro zabezpečení správného přenosu. Obvykle se zobrazuje ve formě tabulky, která má 8 sloupců po 16 řádcích (tab. 1). Z tabulky je zřejmý charakter kódu:

- první dva sloupce jsou tvořeny znaky, které nemají grafické zobrazení a slouží jako řídicí nebo služební znaky,
- dalších šest sloupců je tvořeno grafickými znaky,
- výjimečným znakem je DEL, který je představován sedmi jedničkami a slouží k předělování chybného znaku na dříve páse,
- pro jednoduchá přidavná zařízení je možno použít šestibitový kód (sloupce 2, 3, 4 a 5),
- kód se jednoduše dekóduje podle jednotlivých sloupců. Dekódování řádků je usnadněno dodržím binárního vyjádření čísel 0 až 9. Bohužel totéž neplatí u písmen A až F, které se u mikropočítačů používají pro hexadecimální vyjádření binárních čísel. Z těchto důvodů používá např. počítač JPR-1 písmena B až G, protože pak stačí udělat „logické nebo“ mezi bity 4 a 7 a dostaneme binární vyjádření všech 16 znaků.

Protože se v literatuře i v listingu programů objevují i názvy jednotlivých znaků ASCII, jsou v tab. 2 názvy v angličtině a jejich vyjádření HEX a DEC je v tab. 3.

Tab. 1. Tabulka kódu ASCII

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1	řádek sloupec	0	1	2	3	4	5	6	7
		0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tab. 2. Názvy řídicích znaků kódu ASCII

NUL	= All zeros
SOH	= Start of heading
STX	= Start of text
ETX	= End of text
EOT	= End of transmission
ENQ	= Enquiry
ACK	= Acknowledgement
BEL	= Bell or attention signal
BS	= Back space
HT	= Horizontal tabulation
LF	= Line feed
VT	= Vertical tabulation
FF	= Form Feed
CR	= Carriage return
SO	= Shift out
SI	= Shift in
DLE	= Data link escape
DC 1	= Device control 1
DC 2	= Device control 2
DC 3	= Device control 3
DC 4	= Device control 4
NAK	= Negative acknowledgement
SYN	= Synchronous/idle
ETB	= End of transmitted block
CAN	= Cancel (error in data)
EM	= End of medium
SUB	= Start of special sequence
ESC	= Escape
FS	= Information file separator
GS	= Information group separator
RS	= Information record separator
US	= Information unit separator
DEL	= Delete

Řídicí znaky kódu ASCII je možno rozdělit do 4 skupin: 1. řízení komunikace, 2. ovládání formátu (tiskárny, psací stroje), 3. řízení přídatných zařízení, 4. oddělovací informace.

Znaky patřící do první skupiny se používají převážně při přenosu dat. Znak NUL, představovaný samými nulami, slouží k vyplnění volného času nebo k vyplnění prázdného média. Znaky NUL mohou být doplněny nebo vzaty ze sekvence znaků, aniž by se tím změnil význam této sekvence (příklad: doplnění prázdné děrné pásky mezi programy a jejich vypuštění při výpisu pásky). Znak SYN slouží k synchronizaci znaků v synchronní komunikaci.

Když přijímací stanoviště rozpozná synchronizační znak, zasynchronizuje se na přijímanou sekvenci a může začít přenos dat. Znak SOH značí začátek záhlaví zprávy. V tomto záhlaví je obvykle uvedena adresa a další údaje o zdroji a směru zprávy. Znak STX ukončuje záhlaví a označuje začátek vlastní zprávy. Zpráva končí znakem ETX – konec textu, nebo, jde-li o blokový přenos, EOB – konec bloku. Je-li ukončen celý přenos, je poslán ještě znak EOT – konec přenosu. Znak ENQ znamená jednak požadavek, aby vzdálené stanoviště vyslalo znaky, které ho umožní identifikovat, a jednak stav připravenosti. Znaky ACK a NAK jsou vysílány přijímacím stanovištěm vysílajícímu jako odezva, buď na ukončený konec bloku dat, nebo na znak ENQ. Odezva může být kladná, ACK, nebo záporná, NAK. Chceme-li do sekvence znaků v kódu ASCII vsunout znaky, které mají jiný význam než je definováno (třeba speciální grafické symboly), musíme vyslat nejprve znak SO (shift-out) a po vyslání speciálních znaků znak SI (shift-in). Pro podobné účely slouží znaky DLE a ESC, které označují, že je změněn význam následujících znaků. Tato sekvence se obvykle ukončuje opět znakem SI. Znak CAN umožňuje označit data, v nichž je chyba, a jež mají být přijímacím stanovištěm ignorována.

Klávesnice

Klávesnice je obvykle řešena jako matice spínacích prvků. Pro mikropočítače jsou nevhodnější klávesnice vytvořené sítí na sebe kolmých vodičů, které tvoří n řádků a m sloupců. Je-li stlačeno tlačítko, spojí se kontakt v průsečíku souřadnic, takže napětí přivedené na řádkové vodiče je možno sejmut na sloupcových vodičích. Sekvenčním připojováním řádkových vodičů (třeba na úrovni log. 0) a čtením úrovní na sloupcových vodičích je možno určit, které tlačítko je stlačeno. Klávesnice se vyrábějí v mnoha provedeních a konstruktéři již vyzkoušeli téměř všechny fyzikální principy, aby dosáhli co největší spolehlivosti spínání.

Nejjednodušší je mechanický kontakt. Klávesnice používající tento princip jsou levné a konstrukčně jednoduché. Protože však kontakt je ve styku s okolním prostředím, jsou doba života i spolehlivost těchto klávesnic malé. Mechanický kontakt také dlouho zakmitává, takže je třeba použít buď filtrační logiku nebo zpožďovací rutinu v programu. Tyto klávesnice, používají-li zláčený kontakt, mají dobu života 5 až 10 milionů operací.

Klávesnice s mechanickým kontaktem tvořeným spínačem z jazyčkového relé jsou velmi rozšířeny zejména u elektronických pokladen a všude tam, kde je požadována nízká cena a odolnost proti okolnímu prostředí. Sepnutí kontaktů je zajištěno malým magnetem, připevněným na pohyblivé části tlačítka. Jelikož je kontakt zataven hermeticky ve skle, není ovlivňován prachem a agresivními prvky ve vzduchu. Zakmitávání kontaktů je krátké díky vysokému rezonančnímu kmitočtu malého jazyčku.

Klávesnice pracující na principu saturace jádra používají miniaturní toroidní transformátorky. Není-li tlačítko stlačeno, je jádro v saturaci, takže přenos transformátorky je minimální. Podobně jako u jazyčkových kontaktů zajišťuje saturaci malý magnet připevněný na pohyblivé části tlačítka. Stlačení tlačítka se magnet posune, jádro už není v saturaci a napětí vysokého kmitočtu se přeneslo na sekundární vinutí. Tyto klávesnice jsou v zahraničí značně rozšířeny a vynikají spolehlivostí.

Další technologie, založená na magnetismu, používá spínače pracující na principu Hallova efektu. Klávesnice jsou energeticky velmi náročné, protože všechny obvody jsou trvale napájeny. Tato nevýhoda bývá vyvážena spolehlivostí (často až 100 milionů operací). Uvedený princip se používá u klávesnic vyráběných u nás v ZJS Brno. Klávesnice jsou náročné na stabilitu napájecího napětí, jsou drahé a pro amatéry nedostupné.

„Kapacitní“ klávesnice používají podobný princip jako klávesnice se saturovaným jádrem. Vazebním prvkem mezi zdrojem napětí vysokého kmitočtu a snímacím obvodem je však místo transformátorků kondenzátor. Kapacita kondenzátoru se mění stlačení tlačítka, které přiblíží pohyblivou elektrodu k pevné, ta je obvykle vyleptána na desce s plošnými spoji. Klávesnice vyžadují speciální snímací zesilovače nebo alespoň obvody CMOS. Princip kapacitních klávesnic byl v zahraničí velmi oblíben a dnes začíná jeho renezanse ve spojení s membránovými klávesnicemi.

Membránové klávesnice, založené zatím převážně na kontaktním principu, si razí cestu na špičku odbytu ve světě. Mohou být vyráběny za neobyčejně nízkou cenu, jsou odolné proti prachu, proti vlhkosti, oleji atd. Jejich hlavní výhodou je, že odstraňují nutnost popisovat každý hmatník jiným symbolem. Grafickým počítačovým systémem je možno zhotovit výrobní podklady pro libovolné rozmístění, velikost a popis tlačítek během jednoho dne. V prostředí, v němž se předpokládají špinavé ruce (u obráběcích strojů, v domácnosti, v lékařství) si tyto klávesnice získaly dominantní postavení. Jediná jejich nevýhoda spočívá v tom, že tlačítka nemají obvyklý zdvih, ale jen asi 0,1 až 0,2 mm. Proto se nepoužívají tam, kde je obsluhují rychlé písáčky, které mají ve zvyku mít prsty připraveny na několika klávesách najednou. Jsou-li membránové

Tab. 3. Kód ASCII ve vyjádření HEX a DEC


HEX	DEC	ASCII	HEX	DEC	ASCII	HEX	DEC	ASCII	HEX	DEC	ASCII
00	0	NUL	20	32	Space	40	64	@	60	96	\
01	1	SOH	21	33	!	41	65	A	61	97	a
02	2	STX	22	34	"	42	66	B	62	98	b
03	3	ETX	23	35	#	43	67	C	63	99	c
04	4	EOT	24	36	\$	44	68	D	64	100	d
05	5	ENQ	25	37	%	45	69	E	65	101	e
06	6	ACK	26	38	&	46	70	F	66	102	f
07	7	BEL	27	39	'	47	71	G	67	103	g
08	8	BS	28	40	(48	72	H	68	104	h
09	9	HT	29	41)	49	73	I	69	105	i
0A	10	LF	2A	42	*	4A	74	J	6A	106	j
0B	11	VT	2B	43	+	4B	75	K	6B	107	k
0C	12	FF	2C	44	,	4C	76	L	6C	108	l
0D	13	CR	2D	45	-	4D	77	M	6D	109	m
0E	14	SO	2E	46	.	4E	78	N	6E	110	n
0F	15	SI	2F	47	/	4F	79	O	6F	111	o
10	16	DLE	30	48	0	50	80	P	70	112	p
11	17	DC1	31	49	1	51	81	Q	71	113	q
12	18	DC2	32	50	2	52	82	R	72	114	r
13	19	DC3	33	51	3	53	83	S	73	115	s
14	20	DC4	34	52	4	54	84	T	74	116	t
15	21	NAK	35	53	5	55	85	U	75	117	u
16	22	SYN	36	54	6	56	86	V	76	118	v
17	23	ETB	37	55	7	57	87	W	77	119	w
18	24	CAN	38	56	8	58	88	X	78	120	x
19	25	EM	39	57	9	59	89	Y	79	121	y
1A	26	SUB	3A	58	:	5A	90	Z	7A	122	z
1B	27	ESC	3B	59	;	5B	91	[7B	123	{
1C	28	FS	3C	60	<	5C	92	\	7C	124	
1D	29	GS	3D	61	=	5D	93]	7D	125	}
1E	30	RS	3E	62	>	5E	94	^	7E	126	~
1F	31	US	3F	63	?	5F	95	_	7F	127	DEL

klávesnice použity v zařízení, obvykle je stlačení „tlačítka“ doprovázeno zvukovým signálem z mikropočítače. V poslední době se však začínají objevovat membránové klávesnice s obvyklým zdvihem (a to buď na kapacitním nebo kontaktním principu), u nichž se používají běžná tlačítka a membrána zajišťuje jen odolnost proti prostředí a snadnou výrobu kontaktního pole.

Klávesnice využívající vodivých elastomerů si hledají cestu vpřed již několik let, ale bez větších úspěchů. Mají větší zdvih než membránové, jsou však také dražší a vyžadují speciální nástroje a materiál.

Pro amatéry je u nás nejdostupnější membránová klávesnice, všechny ostatní vyžadují popsat hmatníky tlačítek jednotlivými znaky. Pro membránovou klávesnici stačí negativ filmu, vybarvený zespodu modelářskými barvami. Protože se však u nás na membránové klávesnice zapomnělo i v průmyslu, není k dispozici fólie ani jiný způsob, jak membránu vytvořit. Jak vlastně vypadá membránová klávesnice? Základní nosnou deskou je běžný kuprexit s fólií Cu. Měl by být oboustranně plátovaný s prokovenými děrami, aby bylo možné propojit spínače do matice. Na jeho horní straně jsou vytvořeny kontaktní meandry různých tvarů. Nejjednodušší jsou dva hřebínky zasunuté do sebe, hřebínky (meandry) se však nesmí dotýkat; spojí se, až když na ně shora přilehne vodivá membrána. Membrána by mohla být vytvořena vodivou elastickou fólií bez jakéhokoli členění. Membrána nemusí být s ničím spojena, zajišťuje pouze zkrat pevných kontaktních meandrů. K zajištění elasticity vodivého materiálu fólie se však i zkratovací plošky dělají buď jako čárky, soustředné kruhy nebo „pavoučci“. Důležitá je technologie nanášení vodivé vrstvy na fólii membrány. Původní způsob používal měď plátovanou na pružný materiál (Mylar), která se odlepávala jako při technologii ohebných plošných spojů. Dnes se již tato technologie v zahraničí nepoužívá. Byly vyvinuty pasty (obdobné těm, které se používají u hybridních obvodů), které se na elastickou fólii nanesou sitotiskem a vypálí se. Pasty jsou buď stříbrné nebo uhlíkové jako u potenciometrů, neboť současné obvody MOS a CMOS nejsou příliš náročné na velikost odporu sepnutého kontaktu. Pasty musí být po vypálení pružné.

Tedy již víme, že principem membránové klávesnice je deska s plošnými spoji, která tvoří mechanický základ klávesnice a membrána, která má zkratovací plošky. Mezi tyto dva prvky se uloží oboustranně lepicí vložka (papír, plastická hmota) s otvory nad kontaktními meandry a vše se slepí dohromady. Na membránu se přilepí další fólie, která má zespodu sitotiskem vytvořený popis jednotlivých tlačítek v libovolných barvách. Na obr. 1 je řez membránovou klávesnicí a v tab. 4 typické parametry membránových klávesnic. Vý-

 

Obr. 1. Řez membránovou klávesnicí

vody z klávesnice jsou vedeny buď vodiči přímo ze základní desky s plošnými spoji nebo přímým konektorem přes zláčené plošky této desky. Některé klávesnice používají i pro základní kontaktní systém fólii, a pak je vývod přímo fólií, obdobně jako u ohebných desek s plošnými spoji. Navrhujeme-li zařízení, které bude mít membránovou klávesnici a bude se vyrábět ve velkých sériích, můžeme jako základní desku klávesnice použít desku s plošnými spoji, která nese ostatní součástky. Získáme tak kompaktní celek, který nemá spoje a je laciný a spolehlivý (osobní počítač ZX-80).

Pro amatéry je pružná plastická fólie s nanesenou měděnou fólií nedostupná. Proto jsme vymysleli klávesnici, která používá místo membrány hliníkovou fólii (Alobal). Nebylo by na závadu, kdyby vaše pokusy s membránovými klávesnicemi přinesly nové nápady a návody, pomohlo by to i naší elektronice.

Stavba amatérské membránové klávesnice

Na obr. 2 je znázorněno, z jakých dílů se membránová klávesnice sestaví. Díl 1 je hmatník, který je otištěn na 4. straně obálky. Je možno použít i negativ filmu, získaný ofotografováním předlohy nakreslené ve větším měřítku. Můžete tak volit libovolný popis kláves a případně klávesy i barevně odlišit (acetónové modelářské barvy). Film je trvanlivý, ale pro první pokusy s mikropočítači vyhoví i papírový hmatník, ošetřený lakem. Díl 2 je oboustranně lepicí fólie. Díl 3 je fólie Alobal. Díl 4 je distanční vložka (obr. 3). Vložka je zhotovena také z oboustranně lepicí fólie. Díl 5 je deska s plošnými spoji podle obr. 4. Na rozdíl od běžné praxe nesmíme tu část desky, která nese kontaktní pole, natřít po zhotovení kalafunou. Na horním okraji desky je 13 vývodů klávesnice. Aby nebyla nutná oboustranná deska s plošnými spoji, musí se po dokončení klávesnice propojit holým pocínovaným drátem Cu, vedeným na spodní straně; 5 řad děr podle obr. 5.

Sestavení klávesnice vyžaduje tyto přípravné práce:

1. Musíme si zhotovit dvě oboustranně lepicí fólie pro díly 2 a 4 a to z jednostranně lepicího papíru „Pragofix“. Vystříháme z něj 4 kusy o rozměru 120 × 240 mm. Vždy dva kusy slepíme k sobě nalepicí stranou lepidlem Resolvan. Oproti návodu na obalu lepidla přiložíme k sobě strany, potřené lepidlem, ihned po jeho nanesení, aby bylo možno odstranit vzduchové bublinky mezi papíry. Po slepení archy zatížíme a necháme týden schnout. Papíry musí být perfektně slepeny po celé ploše!

2. Hmatník na obálce AR/B vystříháme a přestříkáme bezbarvým lakem na nábytek (spray) v několika vrstvách. První vrstva musí být tenká, protože tiskárenská barva je rozpustná v ředidle laku. Další vrstvy je možno udělat tlustší. Každá vrstva by měla schnout tak dlouho, až není cítit ředidlem. Pak hmatník vystříháme.

3. Jedna ze zhotovených oboustranně lepicích fólií se upraví tak, aby vznikl díl 4 – distanční vložka. Vnější obrysy se zatím neupravují, pouze si je na fólii nakreslíme tužkou. Díry o Ø 12 mm se vyrazí výseč-níkem.

4. Deska s plošnými spoji s kontakty klávesnice se ostříhne na rozměr 192,5 × 110 mm.


Jsou-li přípravné práce skončeny, můžeme začít se sestavou klávesnice:

1. Nejprve slepíme vzájemně hmatník (1), fólii (2) a Alobal (3). Ze zbylé oboustranně lepicí fólie stáhneme krycí papír a nalepíme na ni hmatník. Lepit musíme postupně od jednoho kraje tak, aby nevznikly vzduchové bublinky. Lepené vrstvy už nelze od sebe oddělit a případné bublinky je možno odstranit jen propíchnutím jehlou! Podobným způsobem se na druhou stranu fólie nalepí vyhlazená fólie Alobal o rozměru asi 120 × 240 mm. Teprve po slepení celou podsestavu dílů 1, 2 a 3 ořízneme podle rohových značek na hmatníku (nejlépe nožem, podle ocelové- ho pravítka).


2. Dále slepíme podsestavu dílů 4 a 5. Vystříháme podle obrysu děrovanou distanční vložku 4. Těsně před dalším postupem vyčistíme povrch měděné fólie kontaktů na desce s plošnými spoji jemným smrkovým plátnem (500, tzv. sépiový) a pak ošetříme Kontaktolem nebo podobným přípravkem. Pak stáhneme spodní krycí papír z distanční vložky 4 a nalepíme

Tab. 4. Typické parametry membránových klávesnic


Okolní teplota	-20° až 65 °C.
Odolnost	proti prachu, vodě a oleji.
Zdvih	0,25 mm typ.
Kontaktní síla	1,5 N typ.
Doba života	5 · 10 ⁶ sepnutí.
Napětí	0,5 až 30 V.
Proud	10 µA až 100 mA.
Přechodový odpor	1 Ω (kovové), 100 Ω (pasty).
Izolační odpor	10 MΩ.
Čas uklidnění kont.	10 ms typ.
Kapacita kontaktu	20 pF/kontakt.
Min. plocha pro hmatník	12 × 12 mm.
Zapojení spínačů	X-Y, nebo jeden společný vodič.

 

Obr. 2. Díly membránové klávesnice; 1 – fólie s nápisy, 2 – oboustranně lepicí fólie, 3 – alobal, 4 – oboustranně lepicí fólie (obr. 3), 5 – deska s plošnými spoji (obr. 4)

 

Obr. 3. Distanční vložka z oboustranné lepicí fólie – díl 4

 

Obr. 5. Sestava membránové klávesnice

ji na desku se spoji. Protože již máme desku se spoji 5 i vložku 4 upravené na konečný rozměr, je pro lepení referenční spodní a levý kraj vložky i desky se spoji. Při lepení desky se spoji pomůže přípravek, který si zhotovíme z rovné dřevěné desky a 4 hřebíčků. Hřebíčky zatlučeme těsně u krajů desky, dva dole a jeden při levé a pravé hraně, asi 10 mm od spodních rohů desky.

3. Poslední operací je slepení obou podsestav. Povrch Alobalu ošetříme opět Kontaktolem. Stáhneme krycí papír z horní strany distanční vložky 4 a slepíme v přípravku obě podsestavy dohromady. Celou sestavu můžeme pak přestříkat bezbarvým lakem, ale musíme zakrýt místa, na která budeme ještě pájet. Lakem nastříkáme i hrany klávesnice a tím budou papírové vložky chráněny proti vlhkosti. Klávesnici pak můžeme čistit vlhkým hadříkem a mýdlem.


Nakonec propojíme řádky klávesnice podle sestavy na obr. 5 a ocínujeme pájecí plošky pro připojení přívodů. Klávesnici můžeme vyzkoušet ohmmetrem podle zapojení ve schématu ANK-1 (obr. 6).

ANK-1


Klávesnice ANK-1 je připojena kabelem ke konektoru K2 desky JPR-1. Na konektoru jsou vyvedeny vstupní porty P0 a P1 a výstupní port P0. Vyřešit všechny konektory a kabely mikropočítačového systému optimálně je problém, neboť dostupné konektory neumožňují „systémové“ konstrukční řešení celého mikropočítače. Proto je klávesnice ANK-1 připojena kabelem prakticky ke třem portům. Vstupní port P0 je celý využit pro čtení logických úrovní z osmi výstupních vodičů membránové klávesnice. Výstupní port P0 má 5 bitů použitých pro „ohmatávání“ sloupců klávesnice. Další 3 bity jsou použity pro ovládání dvou LED (ERR a SHIFT) a pro spínání telefonní vložky. Dioda SHIFT se v programech používá k indikaci stlačení tlačítka přefázení na horní znaky klávesnice a dioda ERR slouží k libovolné indikaci (např. chyby obsluhy nebo chyby po testu paměti atd.). Výstupní port P0 prochází klávesnicí ze vstupního konektoru K3 na výstupní konektor K2. Stejně tak prochází klávesnicí port P1, který je v klávesnici využit jen bity 7 a 6. Bit 7 přenáší informaci o stavu tlačítka INT a bit 6 o stavu tlačítka T.

Porty P0 – OUT a P1 – IN je možno použít pro různé pokusy s připojováním vstupů a výstupů k JPR-1. V systému JPR-1 počítáme s těmito porty pro připojení protahovacího snímače děrné pásky a pro připojení optického snímače proudkového kódu časopisu MC.


Celkové schéma zapojení klávesnice je na obr. 6. Výstupy portu P0 jsou připojeny k membránové klávesnici přes oddělovací germaniové diody D₁ až D₅. Tyto diody

 

Obr. 4. Deska s plošnými spoji membránové klávesnice

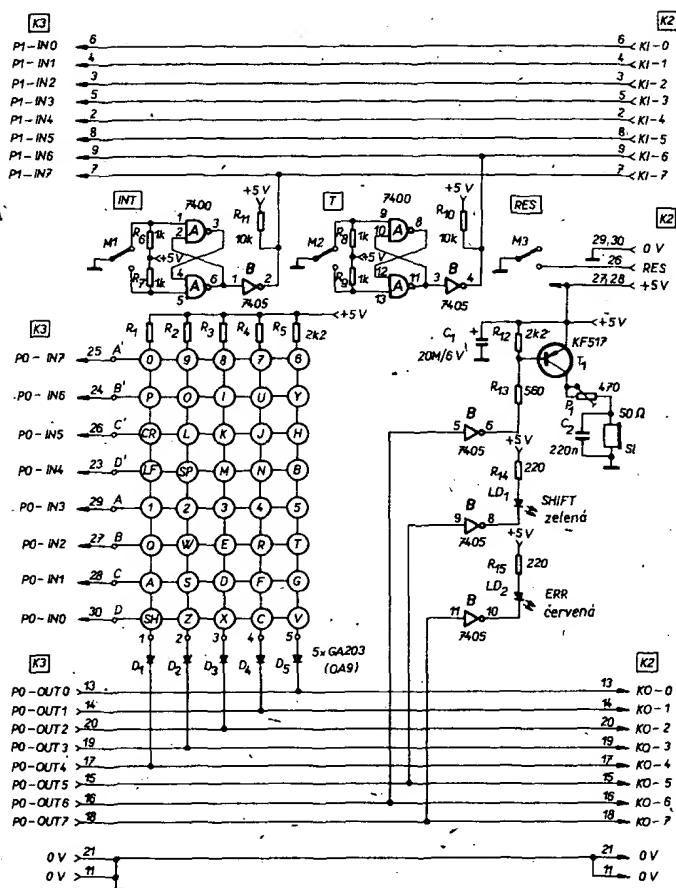

Obr. 6. Celkové schéma ANK-1.

 

Obr. 7. Sestava ANK-1

JPR-1 a konektorem K3 ANK-1 je jednoduchý, protože je vlastně propojeno všech 30 špiček stejných čísel (obr. 10). I když nejsou všechny vodiče použity, vznikne kabel, který se může hodit pro testování nebo při vývoji dalších desek a zařízení. Kabel má označení KB-01.

Programování

Každé zařízení nebo deska, patřící do mikropočítačového systému, musí mít ve své dokumentaci základní údaje pro pro-

1až30 K1 30 K2 1až30
pozn.2 pozn.1 pozn.2
K1: TX 514 30 13 klíč F-3
K2: TX 514 30 13 klíč F-3
délka: 500 mm
vodič: PNLV 22x0,15

Pozn.1. Spojit všechny špičky stejného čísla!
Pozn.2. Přes pájené spoje navléknout bužírku ϕ 2 mm, $l=10$ mm.

Obr. 8. Kabel KB-01 pro propojení JPR-1 a ANK-1

chrání výstupy obvodu 3212, který budi bity 0 až 4 portu P0. Stlačíme-li dvě tlačítka, a to je při přerážení nutné, zkratujeme tím vlastně dva sloupce klávesnice. Odpory R_1 až R_5 zajišťují úroveň H na nevybraných sloupcích. Klopné obvody typu R-S odstraňují důsledky zákmitů kontaktů mikrospínačů M_1 a M_2 . Invertoři B/2 a B/4 budi svými výstupy s otevřeným kolektorem vstupy 7 a 6 portu P1. Otevřené kolektory umožňují využít portu P1, nejsou-li stisknuta tlačítka INT a T. Invertoři B/8 a B/10 spínají LED a invertor B/6 budi tranzistorový spínač sluchátkové vložky. Potenciometrem P_1 můžeme nastavit hlasitost zvuku, který „vyrábí“ počítač periodickým nastavováním bitu 6 výstupního portu P0. Změnou kapacity kondenzátoru C_2 lze měnit tón. Mikrospínač M_3 je vyveden společně s napájením na konektor K2 a propojuje se se systérovým konektorem na jednotce sběrnice a zdroje. Tlačítkem RES pak můžeme generovat signál RTL, který je na špičce 1 konektorů sběrnice ARB-1.


Klávesnice ANK-1 je vestavěna do krabičky od hry LOGIK, kterou vyrábí družstvo Maják. V rozích dna krabičky jsou přišroubovány 4/pryžové nožky, aby bylo možno vést kabel pod klávesnicí. Logika klávesnice je postavena na části univerzální desky BDK-1. V přepážce krabičky jsou vyříznuty dva otvory pro konektory K2 a K3. Číslování těchto konektorů je zachováno z desky BDK-1. Mikrospínače jsou ovládány tlačítky přes fosforbronzové planžety, připevněné nad mikrospínači. Sestava ANK-1 je na obr. 7. V tab. 5 je zapojení konektoru K2 a v tab. 6 konektoru K3. Kabel mezi konektorem K2 na

Tab. 5. Zapojení konektoru K2 klávesnice ANK-1

Č.	Signál	Název	Typ	Č.	Signál	Název	Typ
1		vstupy klávesnice do portu		2	KI-4	vstupy klávesnice do portu P1	
3	KI-2						
5	KI-3						
7	KI-7						
9	KI-6						
11	0 V	zem		10			
13	K0-0	výstupy kláves z portu P0		12		výstupy kláves z portu P0	
15	K0-5						
17	K0-4						
19	K0-3						
21	0 V	zem		20	K0-2		
23				22			
25				24			
27	+5 V	napájení		26	RES	tlačítko RESET	
29	0 V	zem		28	+5 V	napájení	
				30	0 V	zem	
Číslo konektoru:		K2	Konektor:	TY 513 30 11			
Deska zařízení:		ANK-1	Protikus:	TX 514 30 13			
Klíčování:		C-6					

Tab. 6. Zapojení konektoru K3 klávesnice ANK-1

Č.	Signál	Název	Typ	Č.	Signál	Název	Typ
1				2	P1-IN4	vstupy port 1	
3	P1-IN2	vstupy port 1		4	P1-IN1		
5	P1-IN3			6	P1-IN0		
7	P1-IN7			8	P1-IN5		
9	P1-IN6			10			
11	0 V	zem		12		výstupy port 0	
13	P0-OUT0	výstupy port 0		14	P0-OUT1		
15	P0-OUT5			16	P0-OUT6		
17	P0-OUT4			18	P0-OUT7		
19	P0-OUT3			20	P0-OUT2		
21	0 V	zem		22		vstupy port 0	
23	P0-IN4	vstupy port 0		24	P0-IN6		
25	P0-IN7			26	P0-IN5		
27	P0-IN2			28	P0-IN1		
29	P0-IN3			30	P0-IN0		
Číslo konektoru:			K3	Konektor:			TY 513 30 11
Deska zařízení:			ANK-1	Protikus:			TX 514 30 13
Klíčování:			F-3				

 

Seznam součástí desky ANK-1

R_1 až R_5, R_{12}	2,2 k Ω
R_6 až R_9	1 k Ω
R_{10}, R_{11}	10 k Ω
R_{13}	560 Ω
R_{14}, R_{15}	220 Ω

C ₁	20 μF/6 V, TE 981
C ₂	0,1 až 1 μF, TC 215

A	MH7400
B	MH7405
T ₁	KF517
D ₁ až D ₅	Ge diody (GA203, OA9)
LD ₁	zelená dioda LED, VQA23 (NDR)
LD ₂	červená dioda LED, LQ114

mikrosplnače M1 až M3 B593
P1 470 Ω, TP 095
SI sluchátková vložka 50 Ω
K2, K3 konektory FRB TY 513 30 11
deska s plošnými spoji BDK-1
membránová klávesnice podle návodu, krabička od
hry LOGIK4 pryžové nožičky
kabel KB-01, 2 ks, konektor FRB
TX 514 30 13, 1 m vodiče PNLY
22 x 0,15 mm; 0,3 m bužírky
o Ø 2 mm


Zkratka REM znamená *RAM* a *EPROM* Memory, neboli část této desky obsahuje paměť RAM z obvodů 2114 a druhá část paměť EPROM z obvodů 2708 nebo 2716.

Popis činnosti

2. Na obr. 1 jsou detailně rozkresleny obvody adresace, které jsou u desek pamětí často složitější než vlastní „pole“ paměťových obvodů. Na obr. 2 je propojení pamětí, které je však zajímavé pouze při ožiování nebo hledání závad. Nebudu se zde zabývat principem činnosti pamětí RAM a EPROM, protože tato problematika již byla na stránkách AR vysvětlena.

Najvýhodnější desku paměti, jsem postavil před otázku, jaké možnosti dát uživateli pro „posazení“ paměti do celkového adresového prostoru mikropočítačového systému. Jedna krajní možnost je zvolit pevnou adresu. Toto řešení je možné pouze u jednoúčelových systémů. Druhá krajní možnost je umožnit co nejširší volbu adresy. Vzhledem k malé desce systému JPR-1 jsem musel zvolit určitý kompromis. Velké množství propojek pro volbu adres zabírá na desce hodně místa a také počet obvodů se rychle zvětšuje s univerzálností volby adresového prostoru paměti RAM a EPROM. Proto jsem zvolil jako základní dělení bloky paměti s kapacitou 8K.



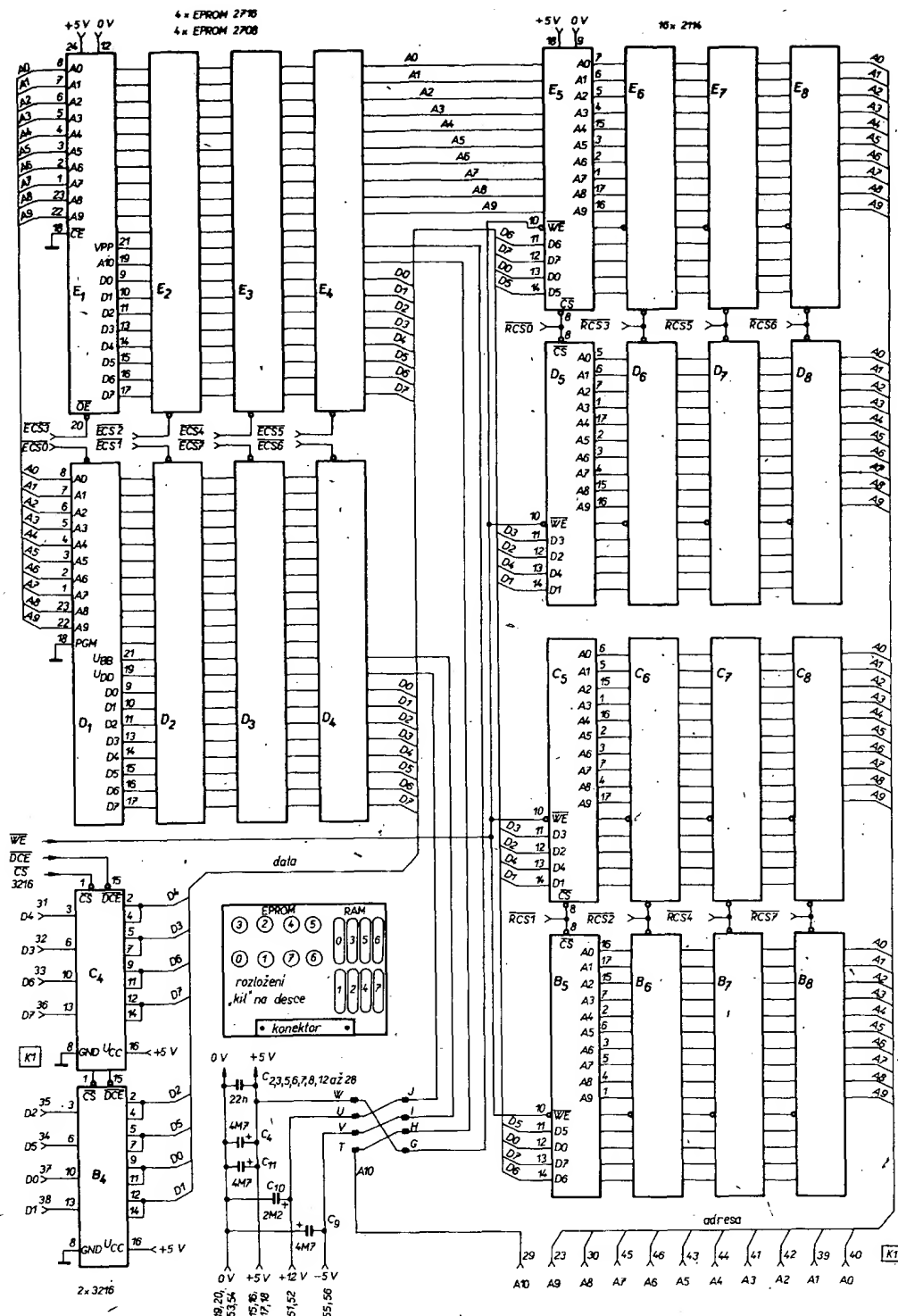

Obr. 2. Schéma propojení pamětí (kresleno pro E₁ až E₄ – 2716, D₁ až D₄ – 2708) desky REM-1

První stupeň dekodéru adresy tvoří obvod B₃ na obr. 1. Vstupy A, B, C dekodéru 3205 jsou připojeny na tři nejvyšší adresové bity sběrnice. Kladný povolovací vstup E3 je připojen na signál REŠ, který blokuje výběr jakékoli paměti při zapnutí systému. Výstupy dekodéru B₃ jsou vedeny na propojky 0 až 7. Tyto propojky je možno spojit se špičkami označenými E, F a R. Hradlo C₂/12 (obvod C₂ – výstup hradla – špička 12) pracuje ve funkci NEBO. Špičku E nebo F je možno spojit s body 0 až 7, a protože má dekodér B₃

aktivní výstupní úroveň L, způsobí jakákoliv úroveň L na vstupu hradla C₂/12 na výstupu úroveň H a tím vznik signálu EPROM SEL. Při použití paměti 1K (2708) je samozřejmě možné použít pouze jednu propojku, neboť jeden výstup dekodéru „hlídá“ adresový prostor o kapacitě 8K a víc nejde s obvody 2708 realizovat! Při použití obvodů 2716, které mají dvojnásobnou kapacitu, je nutno použít obě špičky, E i F, a zvolit tak adresový prostor o kapacitě 16K. Pak není nutné, aby bloky následovaly za sebou a je možno zvolit první blok v rozsahu 0000 až 1FFF a druhý třeba v rozsahu 6000 až 7FFF. Je-li aktivní signál EPROM SEL, je aktivován i dekodér EPROM, tvořený obvodem C₃. Opět je použit obvod 3205, který je pro dekodová-

ní adresy velice výhodný, ať již tím, že má malý vstupní proud, nebo tím, že má více povolovacích vstupů než obvod 7442. Dekodér C₃ má na vstupy A, B a C přivedeny adresy A10, A11 a A12, nebo adresy A11, A12 a A13. Výstupy tohoto dekodéru pak vybírají ze zvoleného bloku o kapacitě 8K (16K) oblasti buď 1K nebo 2K (nebo stránky) adres. Výstupy dekodéru C₃ pak přímo aktivují jednotlivé čipy paměti EPROM. Jelikož se jedná o paměti, z nichž procesor pouze čte, je dekodér C₃ aktivní pouze při signálu MR z procesoru. Pro aktivaci je využit vstup E1 obvodu C₃. Budete-li mít na desce „směs“ obvodů 2708 a 2716, nezapomeňte na to, že u paměti 1K se objeví stejný obsah ve 2K po sobě, podobně jako u JPR-1.

Adresový prostor pro paměť RAM je volen spojením špičky R s výstupem dekodéru B₃. Hradlo B₂/6 pracuje pouze jako invertor. Signál REM SEL povoluje zápis do paměti RAM (hradlo B₂/8). Objeví-li se úroveň L na špičce R, je aktivován navíc dekodér jednotlivých „kil“ paměti RAM (obvod A₇) a je generován signál MEM SEL.

Dekodér A₇ je aktivní při signálech MR a MW a jeho výstupy ovládají výběr jednotlivých „kil“ paměti RAM. Hradla A₂/1 a A₂/4 pracují pouze jako oddělovače, aby deska minimálně zatěžovala řídící signály sběrnice. Hradlo A₂/13 pracuje jako obvod NEBO a jeho výstup aktivuje dekodér A₇.

Signál MEM SEL je aktivní při jakékoli úrovni L na špičkách E, F nebo R a je vlastně nejdůležitějším signálem desky. Je-li tento signál aktivní, pak při čtení z paměti (aktivní i MR) je zvolen směr budičů B₄ a C₄ sběrnice ven, k procesoru. Je třeba si uvědomit, že jednoduchost dekodérů adres způsobí, že paměť se na sběrnici hlásí i tehdy, nemáme-li všechny objímky osazené obvody. Není tedy možné nechat třeba na desce procesoru jednu paměť, a na desce REM-1 druhou ve stejném bloku 8K! Kdyby někdo potřeboval dělat podobné pokusy, musel by využít volných vstupů dekodéru B₃ (E₁ a E₂).

Hradlo B₂/11 aktivuje obvody B₄ a C₄ buď při zápisu do paměti RAM, nebo při čtení z jakékoli paměti.

Hradlo B₁/8 tvoří obvod NEBO pro signály CS jednotlivých pamětí EPROM. Vstupy tohoto hradla je nutno propojit drátky. S využitím tohoto hradla je totiž počítáno jen v nejkrajnějším případě: společně s monostabilním obvodem A₁ a hradlem B₂/3 vytváří obvod pro vznik žádosti o „počkání“ tehdy, bude-li na desce pomalejší paměť EPROM. Ve většině případů není třeba obvodů A₁ a B₁, vůbec osazovat. Nebude-li na desce obvod A₁, je ovšem nutné uzemnit vývod 6, aby byl výstup hradla B₂/3 na úrovni H.

Druhá část schématu (obr. 2) znázorňuje vlastní provedení desky s plošnými spoji. U paměti typu RAM není nutné dodržet správné číslování adresových ani datových vývodů. Propojení těchto pamětí je proto podřízeno jednoduchosti plošných spojů. U paměti EPROM je nutné zapojení vývodů dodržet!

Aby bylo možno použít paměti EPROM 1K i 2K, je deska REM-1 (obr. 3 až 5) navržena pro oba typy. Typ paměti se volí propojkami. Paměti EPROM jsou na desce ve dvou řadách a v jedné řadě mohou být paměti pouze jednoho typu. Na propojky je nutné dát velký pozor a je vůbec nejlepší rozhodnout se pouze pro jeden typ a desku označit upozorněním, o jaký typ se jedná. Pozor také na to, že firma TI dělala jeden čas paměti 2K s napájením jako 2708! Uprostřed obr. 2 je schematicky znázorněno rozložení jednotlivých obvodů podle adresace. Toto rozložení vyšlo z návrhu plošných spojů.

Oživení desky REM-1

Desku oživíme jednoduše přípravkem TST-03 a logickou sondou. Nejjistější, i když nepracnější, je změřit všechny adresové vstupy všech obvodů přímo na jejich objímkách. Přepínáme jeden adresový bit na přípravku a měříme, zda se mění všude, kde má být. Tímto postupem však nezjistíme případné zkratky mezi spoji na desce. Nejlepší je zhotovit si vícenásobnou sondu se šestnácti, osmnácti a dvaceti čtyřmi LED a zakončit ji kabelem, který zasuneme do objímek místo obvodu. Diody mohou indikovat i přítom-

Tab. 1. Mapa paměti po blocích 1K

	Adresové bity A12, A11 a A10							
	000	001	010	011	100	101	110	111
Adresové bity A15, A14 a A13	000 BLOK 0 0000 -03FF	001 BLOK 1 0400 -07FF	010 BLOK 2 0800 -0BFF	011 BLOK 3 0C00 -0FFF	100 BLOK 4 1000 -13FF	101 BLOK 5 1400 -17FF	110 BLOK 6 1800 -1BFF	111 BLOK 7 1C00 -1FFF
	001 BLOK 8 2000 -23FF	010 BLOK 9 2400 -27FF	011 BLOK 10 2800 -2BFF	100 BLOK 11 2C00 -2FFF	101 BLOK 12 3000 -33FF	110 BLOK 13 3400 -37FF	111 BLOK 14 3800 -3BFF	111 BLOK 15 3C00 -3FFF
	010 BLOK 16 4000 -43FF	011 BLOK 17 4400 -47FF	100 BLOK 18 4800 -4BFF	101 BLOK 19 4C00 -4FFF	110 BLOK 20 5000 -53FF	111 BLOK 21 5400 -57FF	111 BLOK 22 5800 -5BFF	111 BLOK 23 5C00 -5FFF
	011 BLOK 24 6000 -63FF	100 BLOK 25 6400 -67FF	101 BLOK 26 6800 -6BFF	110 BLOK 27 6C00 -6FFF	111 BLOK 28 7000 -73FF	111 BLOK 29 7400 -77FF	111 BLOK 30 7800 -7BFF	111 BLOK 31 7C00 -7FFF
	100 BLOK 32 8000 -83FF	101 BLOK 33 8400 -87FF	110 BLOK 34 8800 -8BFF	111 BLOK 35 8C00 -8FFF	111 BLOK 36 9000 -93FF	111 BLOK 37 9400 -97FF	111 BLOK 38 9800 -9BFF	111 BLOK 39 9C00 -9FFF
	101 BLOK 40 A000 -A3FF	110 BLOK 41 A400 -A7FF	111 BLOK 42 A800 -ABFF	111 BLOK 43 AC00 -AFFF	111 BLOK 44 B000 -B3FF	111 BLOK 45 B400 -B7FF	111 BLOK 46 B800 -BBFF	111 BLOK 47 BC00 -BFFF
	110 BLOK 48 C000 -C3FF	111 BLOK 49 C400 -C7FF	111 BLOK 50 C800 -CBFF	111 BLOK 51 CC00 -CFFF	111 BLOK 52 D000 -D3FF	111 BLOK 53 D400 -D7FF	111 BLOK 54 D800 -DBFF	111 BLOK 55 DC00 -DFFF
	111 BLOK 56 E000 -E3FF	111 BLOK 57 E400 -E7FF	111 BLOK 58 E800 -EBFF	111 BLOK 59 EC00 -EFFF	111 BLOK 60 F000 -F3FF	111 BLOK 61 F400 -F7FF	111 BLOK 62 F800 -FBFF	111 BLOK 63 FC00 -FFFF

Tab. 2. Zapojení konektoru K1 desky REM-1

Č.	Signál	Název	Typ	Č.	Signál	Název	Typ
1				2			
3	RDY	READY	OUT	4			
5				6			
7				8	RES		INP
9	MR	čtení z paměti	INP	10			
11	MW	zápis do paměti	INP	12			
13				14			
15	+5 V	napájení	NAP	16	+5 V	napájení	NAP
17	+5 V		NAP	18	+5 V		NAP
19	0 V	zem	NAP	20	0 V	zem	NAP
21				22			
23	A9		INP	24	A15		INP
25	A11	adresa	INP	26	A14	adresa	INP
27	A13		INP	28	A12		INP
29	A10		INP	30	A8		INP
31	D4		BD	32	D3		BD
33	D6	data	BD	34	D5	data	BD
35	D2		BD	36	D7		BD
37	D0		BD	38	D1		BD
39	A1		INP	40	A0		INP
41	A3	adresa	INP	42	A2	adresa	INP
43	A5		INP	44	A4		INP
45	A7		INP	46	A6		INP
51	+12 V	napájení	NAP	52	+12 V	napájení	NAP
53	0 V	zem	NAP	54	0 V	zem	NAP
55	-5 V	napájení	NAP	56	-5 V	napájení	NAP
Číslo konektoru: K1				Konektor: TY 517 62 11			
Deska/zařízení: REM-1				Protikus: TX 518 62 12			
Klíčování: C-6				INP – vstup BD – obousměrný OUT – výstup NAP – napájení			


nost napájecích napětí. Pomocí těchto sond proměříme desku velice rychle a najdeme i zkratky.

Dále změříme funkce jednotlivých dekodérů adres A₇, B₃ a C₃. Potom zhotovíme propojky tak, jak je budeme potřebovat a změříme signál WE (8/B₂), CS obvodů 3216 (1/B₄ a 1/C₄) a DCE těchto obvodů (15/B₄ a 15/C₄).


Pro ověření datových signálů paměti EPROM použijeme přípravek TST-02. Pomocí přípravku, jehož kabel nasuneme místo jedné paměti EPROM, změříme, zda se správně čtou různé kombinace dat (FF, AA, 00 atd.). Čtení se na přípravku TST-03 realizuje tlačítkem MR.

Potom změříme napájecí napětí na objímkách pamětí RAM a po zasunutí obvo-

dů 2114 vyzkoušíme zapsat a číst z předvolených adres pomocí přípravku TST-03. Navolíme pomocí adresových přepínačů správnou adresu příslušného „kilového“ bloku, nastavíme datovými přepínači data a stlačíme tlačítko MW. Potom můžeme ještě stejným postupem psát na další adresy. Pak se vrátíme na počáteční adresu a obsahy zkusíme pomocí tlačítka MR přečíst. Nefunguje-li nějaký bit, využijeme toho, že po dobu stlačení tlačítka MW jsou na datových vývodech paměti 2114 data a přeměříme je sondou. Při pečlivém

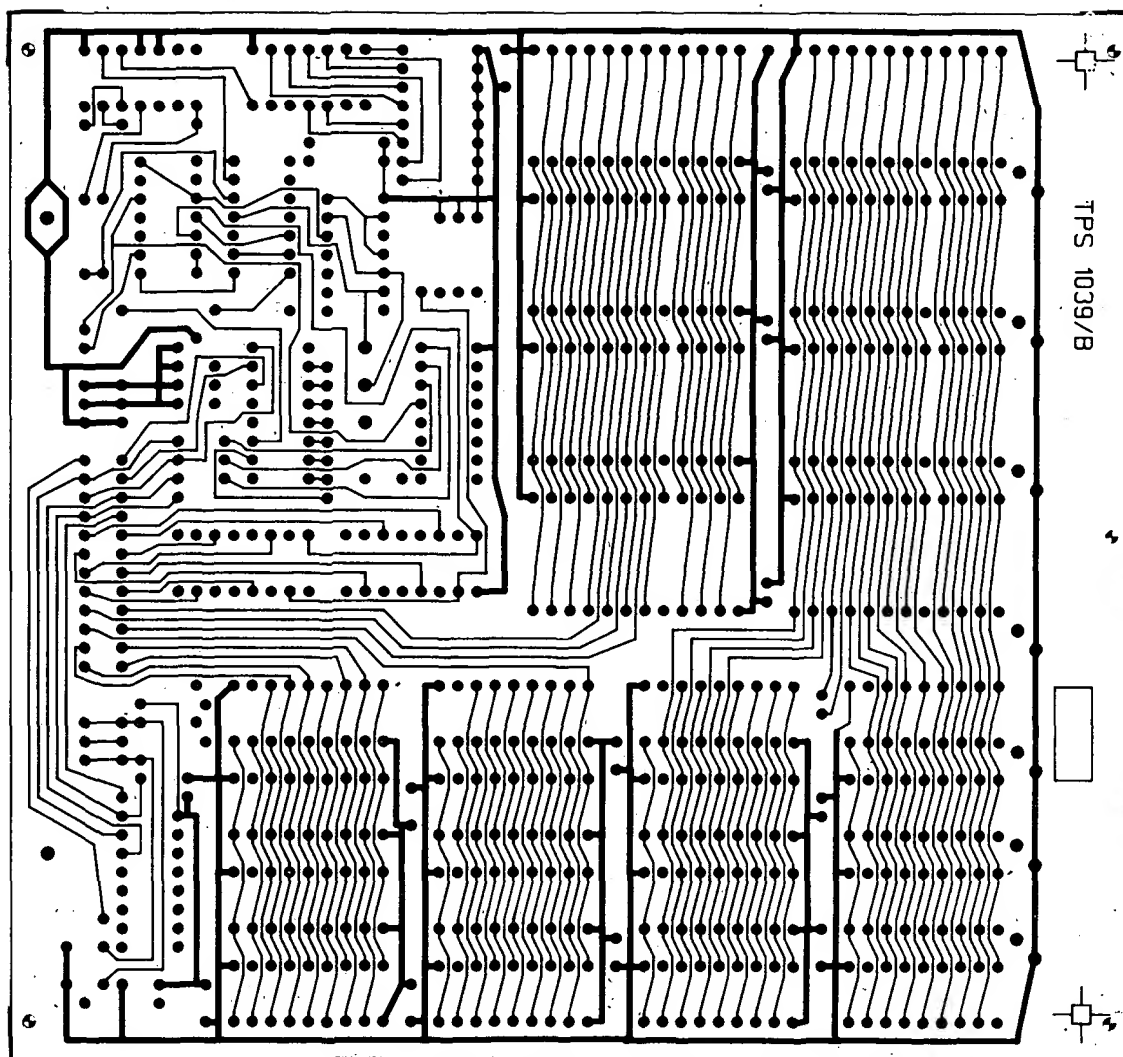

Obr. 4. Deska s plošnými spoji REM-1, strana součástek

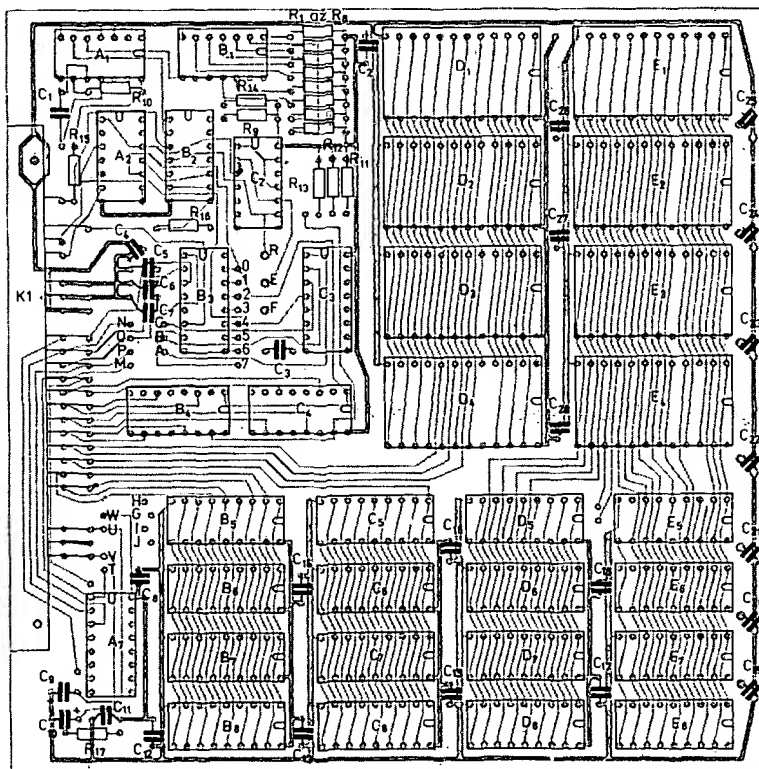

Obr. 3. Rozložení součástek na desce REM-1

proměření desky ještě před zasunutím obvodů by však neměly nastat podobné potíže.

Před zasunutím paměti EPROM přeměříme znovu napájecí napětí a přesvědčíme se, zda je deska předvolena propojkami právě pro ten typ, který chceme použít.

Potom již můžeme otestovat desku pomocí programu v systému JPR-1. Před zasunutím desky REM-1 do sběrnice ARB-1 prověříme, zda adresy, které jsou na ní navoleny, nejsou již v systému použity, třeba na desce JPR-1.

Programování desky REM-1

Pro programátora je důležité pouze to, jaké adresy mají paměti a jaké pozice jsou na desce skutečně osazeny obvody. Pro lepší orientaci v adresovém prostoru systému JPR-1 je v tab. 1 mapa paměti po blocích 1K. Tabulka je dobrým pomocníkem při zapojování propojek na desce REM-1. Zapojení konektoru desky REM-1 je v tab. 2.


Seznam součástek

Odporů (TR 191)

R ₁ až R ₈ , R ₁₇	4,7 kΩ
R ₉ , R ₁₁	
až R ₁₄ , R ₁₆	1 kΩ
R ₁₀	22 kΩ
R ₁₅ , R ₁₇	47 kΩ

Kondenzátory

C ₁	50 až 150 pF (viz text)
C ₂ , C ₃ , C ₅	
až C ₈ , C ₁₂	
až C ₂₈	22 nF, TK 783

 

Obr. 5. Deska s plošnými spoji REM-1, spodní strana

C4, C9, C11 4,7 μ F/6,3 V
C10 2,2 μ F/16 V

Integrované obvody

A1 UCY74121
A2 UCY7402
B1 MH7430
B2 MH7403
C1 —
C2 MH7410
A7, B3, C3 MH3205
B4, C4 MH3216
E5 až E8,
D5 až D8 } RAM 2114
C5 až C8,
B5 až B8 }
E1 až E4,
D1 až D4 } EPROM 2708 (2716)

K1 konektor FRB TY 517 62 11
objímka pro IO 24 vývodů, 8 ks
objímka pro IO 18 vývodů, 16 ks
deska s plošnými spoji REM-1

ALFANUMERICKÝ DISPLEJ AND-1

Nejrozšířenějším komunikačním prostředkem mezi počítačem a člověkem je alfanumerický displej, využívající k zobrazení znaků televizní obrazovku. Tato zařízení, známá pod názvem „CRT display“, umožňují poměrně jednoduše a levně zobrazit velké množství znaků nebo dokonce i grafických symbolů či obrázků. Doplní-li se displej o klávesnici a logiku, která je schopna přenášet oboustranně

data, vznikne koncové zařízení počítače, tzv. terminál. Velká potřeba terminálů v bankách, obchodě a dopravě ovlivnila i vývoj mikroprocesorů. Obvod 8008, první osmibitový mikroprocesor firmy INTEL, byl prý vyvinut na základě objednávky firmy Datapoint, která jej potřebovala do svých terminálů.

Díky tomu, že je televizní přijímač nejdostupnějším zařízením pro každého zájemce o mikropočítače, používá se dnes u malých systémů jako základní vybavení. Velké systémy používají buď speciální obrazovkové terminály nebo barevné monitory. Chceme-li používat mikropočítač pro vývoj programů nebo pro aplikace, v nichž je komunikace s obsluhou řízeného stroje složitější, musíme vlastně vývojem alfanumerického displeje začít. Teprve podle možností displeje můžeme psát programové vybavení mikropočítačového systému. Každý program je závislý na počtu znaků, které displej zobrazí na jednom řádku i na počtu řádků a výběru znaků. Proto i systém JPR-1 potřeboval displej, který by nebyl ani špatný, ani složitý.

Začínáme-li vývoj nového zařízení, je třeba určit základní parametry, vlastně soubor cílů, kterých chceme dosáhnout. U displeje, který dostal pracovní název AND-1, jsem chtěl dosáhnout těchto cílů:
1. Použít paměť o kapacitě 1K byte, kterou lze sestavit ze dvou obvodů 2114.
2. Použít pro zobrazení TV přijímač nebo pro aplikace v průmyslu monitor AZJ462, který vyrábí TESLA Orava.

3. Vyřešit problém vystředění textové stránky na stínítku, neboť se velmi často stává, že stejný počítač „kreslí“ na různých přijímačích s přesností polohy ± 1 cm.

4. Využít generátoru znaků MHB2500, který již několik let je ve výrobě a není tak využíván, jak by si dobrá moderní součástka zasloužila.

První úvahy každého, kdo navrhuje displej, začínají u formátu zobrazení dat na stínítku obrazovky a potom už lze přemýšlet o časové základně a dalších obvodech displeje.

Formát dat na stínítku obrazovky

Jedním ze základních parametrů displejů a terminálů je formát dat na stínítku obrazovky. Pokud je displej pouze alfanumerický, udává se formát dat počtem znaků, které se vejdou na jeden řádek a počtem řádků. Světovým standardem je 80 znaků na řádek a 24 řádků, tj. 1920 znaků na stínítku. Je to dáno tím, že 80 znaků je kapacita jednoho děrného štítku a proto jsou na 80 znaků uživatelé výpočetní techniky zvyklí. Pro kapacitu 80 znaků na jeden řádek jsou vyráběny i tiskárny a velmi často to bývala délka jedné „věty“ při zpracování informací nebo dél-

ka bloku při záznamu na magnetickou pásku.


Počet znaků na řádek je však u displeje omezen kvalitou videomonitoru, zejména šířkou pásma a ztrátovými časy (návrát zatemněného paprsku zpět na začátek nového řádku). Chceme-li použít jako monitor běžný TV přijímač, musíme počítat s tím, že má šířku pásma asi 6 MHz, a že použitelná část periody řádků je pouze asi 40 μ s, protože obrazovky v našich TV přijímačích nekreslí ostře v rozích stínítka. Tato omezení vedou často k tomu, že se používá buď 32 nebo 64 znaků na řádek. Při počtu 64 znaků na jednom řádku a šesti bodech na jeden znak potřebujeme však příliš vysoký kmitočet, abychom „stihli“ řádek za 40 μ s. Také nároky na přístupové časy paměti RAM a generátoru znaků ROM se neúměrně zvětší, protože je nutné vždy po 6 bodech znovu přechíst obsah obou pamětí. Tyto problémy lze řešit zařízením vyrovnávacích registrů mezi pamětí, zvětší se však nároky na počet součástek a jejich rychlost.

U systému JPR-1 jsem byl omezen velikostí desky – proto bylo nutné s počtem součástek šetřit. Protože je u velké řady mikropočítačů použit formát poloviční, vzhledem ke standardu, zvolil jsem jako cíl vývoje 40 znaků na řádek. Počet řádků pak vyšel z toho, že jsem chtěl použít kapacitu paměti RAM 1K byte. Nakreslit 25 řádků znaků na stínítko obrazovky TV přijímače je však také problém. Záleží jednak na tom, kolika prázdnými TV řádky chceme řádky znaků od sebe oddělit, a jednak opět na rychlosti návratu paprsku a ostroty kresby v rozích obrazovky.

Základním parametrem tedy bylo 40 znaků na řádek. Dále bylo nutné přemýšlet o tom, jak adresovat paměť RAM v závislosti na adrese znaku na stínítku obrazovky. Adresa paměti 1K byte je dána binárním číslem o délce 10 bitů. Adresa polohy znaku v řádku je dána číslem 0 až 39 a na vyjádření tohoto čísla potřebujeme 6 bitů. Adresa znakového řádku je dána číslem 0 až 24 a na vyjádření tohoto čísla potřebujeme 5 bitů. Celkem je tedy tvořena adresa polohy znaku na stínítku číslem o délce 11 bitů. Nechceme-li, aby programátor musel polohu znaku kódovat složitě a chceme-li pro čítače polohy použít binární čítače, je nutné překódovat adresu polohy na stínítku (11 bitů) na adresu paměti 1K byte (10 bitů).

Podívejme se nyní na obr. 1a, kde je adresová mapa paměti 1K nakreslena jako čtverec 32×32 adres. Sloupce paměti určují adresové bity A0 až A4 (5 bitů) a řádky bity A5 až A9 – také 5 bitů. Na obr. 1b je adresová mapa znaků, zobrazených na stínítku, nakreslena jako obdélník 40×24. Sloupce určují adresové bity S, v nichž je číslo, vyjadřující jejich binární váhu, S1, 2, 4 až 32. Znakové řádky jsou určeny adresovými bity R1 až R16. Z následujících úvah nyní vyplývá postup řešení daného problému a také důvod, proč není řádků 25, ale jen 24.

Podívejme-li se na obě mapy, vidíme, že na jedné něco přebývá a na druhé něco chybí. Na obr. 1c, 1d je pak znázorněno přesunutí tří bloků o kapacitě 8×8 znaků z pravé části mapy stínítka do spodní části mapy paměti RAM. Podobně bychom postupovali při přemísťování tří obrázků z obdélníkové nástěnky na stejně velkou čtvercovou. Tento úkon však musíme umět realizovat i logickými obvody. Na obr. 2a je celý problém znázorněn bloko-

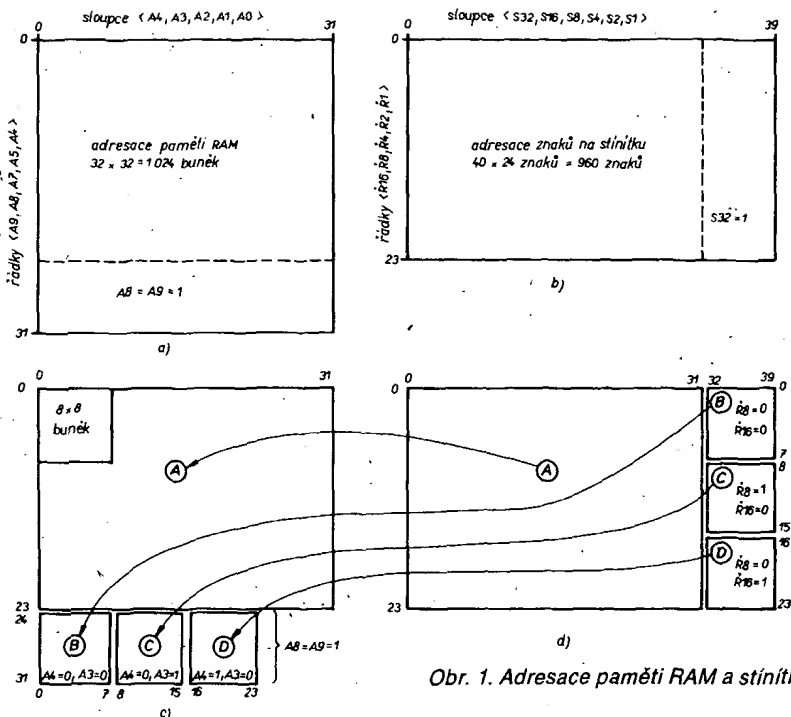

Obr. 1. Adresace paměti RAM a stínítka

vě: binární čítač o délce 5 bitů adresuje řádky. Výstupy čítače na adresové vstupy paměti RAM musíme překódovat.

Podíváme-li se zpět na obr. 1, vidíme, že část A zůstává nezměněna a není nutné něco překódovávat. Jakmile však čítač sloupců dosáhne stavu, kdy S32 = 1, je nutné něco udělat. Blok B je charakterizován tím, že platí R16 = 0 a R8 = 0 a blok B po přesunutí zase tím, že A4 = 0 a A3 = 0. Navíc místo paměti, kam bloky přesouváme, je určeno tím, že má A8 = A9 = 1. Stejně vztahy platí i v blocích C a D. Můžeme proto napsat tabulku, kterou musí splnit překódovací obvod z obr. 2a; tabulka je na téže obrázku (obr. 2b). První sloupec vyjadřuje vztah vstupů S a R k výstupům A do doby, kdy platí S32 = 0 (část A mapy). Druhý sloupec pak vyjadřuje vztahy vstupů a výstupů při S32 = 1. Jak je vidět, přebytečný bit S32 vůbec překódovacím obvodem nemusí procházet, ale pouze přepíná adresy A3, A4, A8 a A9. Na obr. 2c je pro představu tato tabulka znázorněna relovou logikou. Toto řešení by však bylo pro alfanu-


merický displej pomalé a proto jsem použil multiplexer 74157, který je rychlý.

Jak je vidět na obr. 1c, není využita celá paměť RAM – zbývá 64 buněk. I tak je však využití kapacity paměti dostatečné. Výhodou navrženého řešení je, že se paměť jeví, jako by měla kapacitu 2K a programátor může „sestavovat“ adresu polohy znaku z čísla v řádce a z čísla řádky. Na závěr je nutné podotknout, že čísla 40 až 63 a 24 až 31 jsou zakázána a programátor na to musí pamatovat.

Další úvahy

Jak všichni dobře víte, trvá jeden televizní řádek 64 μ s. Televizní signál je definován pro 625 linek, které se kreslí nadvakrát, s prokládáním. U displejů pracujících s televizním přijímačem se prokládání nepoužívá. Rozlišovací schopnost 312 linek na snímek je pro kreslení znaků dostatečná a odpadnou tak komplikace s lichým a sudým pulsničkem. Díky tomu, že aktivní část linky, po níž se kreslí znaky, je právě 40 μ s, měl jsem návrh časové základny displeje značně usnadněn. Binární čítač, který má délku 6 bitů, má celkem 64 stavů a současně může adresovat i paměť RAM v rozsahu 0 až 39. Tímto řešením se odstraní nutnost mít zvlášť čítač pro získání intervalu řádkové synchronizace a zvlášť pro adresaci RAM. Je jenom nutné zvolit vhodný okamžik, asi okolo stavu 48, kdy se bude generovat synchronizační impuls HS. Stačí tedy zvolit vstupní takt čítače 1 μ s a z něho odvodit signály dalších kmitočtů.

U televizního displeje se každý znak kreslí pomocí matice bodů. Nejobvyklejší formát je 5×7 bodů a pro ten je také určen obvod MHB2500. Obvod MHB2500 je vlastně paměť ROM, která po zadání kódu znaku (6 bitů) a čísla linky znaku (3 bity) vydá na výstupu 5 bitů, určujících, má-li bod svítit nebo ne. Aby znaky nesplyvaly, je nutné, aby za každou pětici bodů byla jedna „černá“ mezera. Tím byl dán další parametr a to kmitočet, kterým se řídí jaspaprsku podle obsahu obvodu MHB2500; kmitočet se jmenuje bodový (dot frequency). Tím byl stanoven kmitočet oscilátoru 6 MHz. Od tohoto kmitočtu se budou odvozovat další časy v displeji.

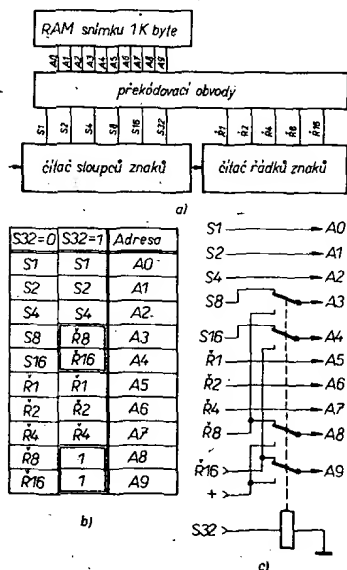

Obr. 2. Překódovací obvod

Další částí časové základny displeje je čítač linek pro jeden znakový řádek. Obvod MHB2500 má 7 linek pro znak a jednu prázdnou pro mezeru. Oddělení znakových řádků pouze jednou mezerou nedává dobře čitelný text a navíc by neumožnilo zobrazení tzv. kurzoru. Kurzor umožňuje programátorovi, aby určil místo, kam se bude psát nový znak nebo místo pro změnu znaku atd. Nejčastěji se kurzor zobrazuje jako podržení znaku. Proto jsem volil 10 linek na jeden znakový řádek. Linky 0 až 6 kreslí znak, linka 7 je vždy zatemněná, linka 8 je vyhrazena pro kurzor a linka 9 je také vždy zatemněná. Čítač linek je tvořen obvodem 7490, který dělí deseti. Za čítačem linek je pak zařazen čítač znakových řádků, který adresuje pole dalších 40 znaků v paměti RAM. Vrátime-li se zpět k obr. 2 vidíme, že čítač řádku má délku 5 bitů a má tudíž 32 stavů, z nichž stavy 0 až 23 adresují paměť RAM. Zařazením čítače linek a čítačů řádků za sebe získáme čítač modulu 320 a to je číslo velice blízké počtu televizních linek, jichž je 312. Snímková perioda pak bude 20,48 ms a bude se lišit od normované pouze o 2,5 %, a to pro synchronizační obvody TV přijímače zcela vyhovuje. Jak je vidět, zařazením čítačů MOD 6, MOD 64, MOD 10 a MOD 32 je možno realizovat najednou časovou základnu pro vytvoření period řádkové i snímkové synchronizace i čítače pro adresaci paměti RAM. Na obr. 3 je časová základna AND-1, navržená podle předešlých úvah. Je znázorněna již i posuvný registr, který převádí paralelní výstup generátorů znaků ROM na obrazový signál (video), který moduluje jas obrazovky.

Kód zobrazovaných znaků


Generátor znaků má v sobě matici 5×7 bitů pro 64 znaků. Kód znaků odpovídá 6bitovému kódu ASCII pro skupinu grafických symbolů. Mikročítač má však délku slova 8 bitů a proto je škoda nejvyšší dva bity D7, D6 nevyužít. Naskytá se velké množství možností, neboť zbývající tři kombinace těchto bitů jsou volné a kombinace 00 bude kreslit znaky přímo tak, jak jsou zakódovány v obvodu MHB2500. Jedna kombinace musí být využita pro zobrazení znaku s kurzorem a další dvě zbývají.

Při návrhu displeje AND-1 jsem vycházel z toho, že to má být displej alfanumerický, a že grafický displej bude vyvinut později. Proto jsem nepoužil tzv. pseudografiku, při níž právě bit D7 přepíná na zobrazení pseudografických znaků, skládajících se ze šesti čtverečků (TRS 80). Protože systém JPR-1 je určen pro skutečné aplikace a ne pro hry, zvolil jsem zbývající dvě kombinace bitů tak, aby bylo možno odlišit na obrazovce důležité, méně důležité a běžné zprávy.

Podle bitů D7 a D6 kreslí displej AND-1 podle obsahu ROM takto:

bity D7 a D6 = 0 – běžný znak 5×7,
bity D7 = 0 a D6 = 1 – běžný znak, který bliká,
bity D7 = 1 a D6 = 0 – běžný znak, ale bliká linka 8, která představuje kurzor,
bity D7 = 1 a D6 = 1 – znak s dvojitou šířkou (10×7).

Návrh displeje vychází z toho, aby uvedené „parády“ nevyžadovaly moc obvodů a byly přesto užitečné. Dvojitá šířka znaku je běžná u tiskáren a je výhodná, má-li se na obrazovce zobrazit nějaké číslo nebo údaj, který musíme číst z větší dálky (příklad: zobrazení souřadnic X, Y u mikročítačem řízené vrtáčky).

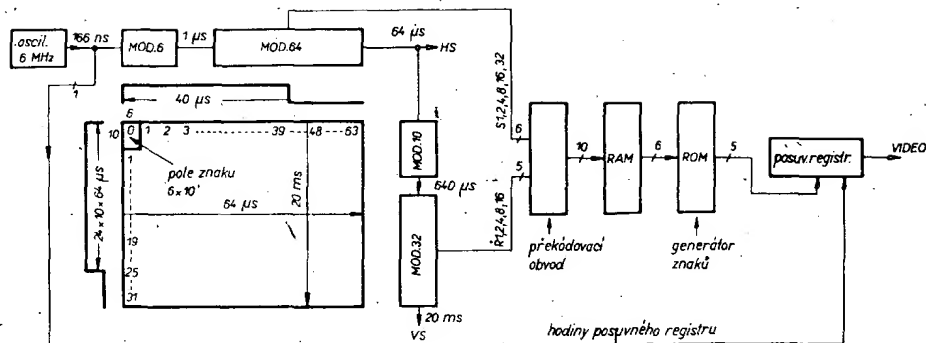

Obr. 3. Znázornění časové základny AND-1

Blikající znak vyšel prakticky zadarmo, protože jsem pro dekodér bitů D7 a D6 použil paměť PROM a ta má zaveden kmitočet blikání pro zajištění funkce blikajícího kurzoru.

Středění textu na stínítku

To, že je text často příliš na kraji nebo nahoře, zjistilo již hodně uživatelů osobních mikročítačů. Proto jsem obvody, které jsem ušetřil na časové základně, věnoval na možnost nastavit polohu textu na stínítku. Jedná se vlastně o to, zajistit přítomnost synchronizačních impulsů HS a VS ve vhodný okamžik.

Ten, kdo si prohlédl pozorně obr. 3, tuší, že impuls HS musí vznikat asi při stavu 48 čítačů MOD 64 a impuls VS asi při stavu 25 čítačů MOD 32 a ne na konci, jak je nakresleno. U prvního vzorku AND-1 byly tyto stavy dekodovány dekodéry 7442 nebo 3205. Tento způsob je obvyklý, ale špatně se realizuje jemné přepínání dekodérů, který při posouvání textu musí dekodovat stavy 47, 48, 49 apod. podle přání uživatele.


Chceme-li k zobrazení použít i videomonitor, buď zahraniční nebo AZJ 462 z TESLA Orava, zjistíme navíc, že monitory nemají s TV přijímačem mnoho společného. Generátory signálů pilovitého průběhu jsou navrhovány vzhledem k velkým nárokům na linearitu vychylování a proto monitory nemají volně běžící rozkladové obvody jako TV přijímače.

I když však mají HS a VS správnou šířku i periodu, nemáme ještě vyhráno. Některé monitory začínají kreslit hned po skončení synchronizačního impulsu, některé dříve apod. Nejsem odborníkem v této technice, proto jsem chtěl pouze upozornit, že poloha signálů HS a VS je u monitorů jiná než v TV signálu. Zejména proto jsem zvolil složitější nastavování okamžiku HS a VS, než je obvyklé – okamžik vyslání synchronizačních impulsů lze tedy posouvat a změnou konstant RC u monostabilních obvodů lze měnit i šířku impulsů.

Generátory signálů pilovitého průběhu v monitorech pro výpočetní techniku (tyto monitory jsou jiné než videomonitor pro videotechniku), dodávají průběhy podle vstupních signálů HS a VS. Nejsou-li tyto signály připojeny, signály pilovitého prů-

Tab. 1. Zapojení konektoru K1 desky AND-1

Č.	Signál	Název	Typ	Č.	Signál	Název	Typ
7				8	RES	nulování	INP
9	MR	čtení z paměti zápis do paměti	INP	10			
11	MW		INP	12			
13				14			
15	+5 V	napájení	NAP	16	+5 V	napájení	NAP
17	+5 V		NAP	18	+5 V		NAP
19	0 V	zem	NAP	20	0 V	zem	NAP
21				22			
23	A9	adresa	INP	24	A15	adresa	INP
25	A11		INP	26	A14		INP
27	A13		INP	28	A12		INP
29	A10		INP	30	A8	INP	
31	D4	data	BD	32	D3	data	BD
33	D6		BD	34	D5		BD
35	D2		BD	36	D7		BD
37	D0		BD	38	D1	BD	
39	A1	adresa	INP	40	A0	adresa	INP
41	A3		INP	42	A2		INP
43	A5		INP	44	A4		INP
45	A7		INP	46	A6	INP	
53	0 V	zem	NAP	54	0 V	zem	NAP
55				56			
57	(-12 V)	není nutné není nutné	NAP	58	(-12 V)		NAP
59	(INT1)		OUT	60			
Číslo konektoru: K1			Konektor: TY 517 62 11	INP – vstup			
Deska/zřízení: AND-1			Protikus: TX 518 62 12	BD – obousměrný			
Klíčování: C6				OUT – výstup			
				NAP – napájení			

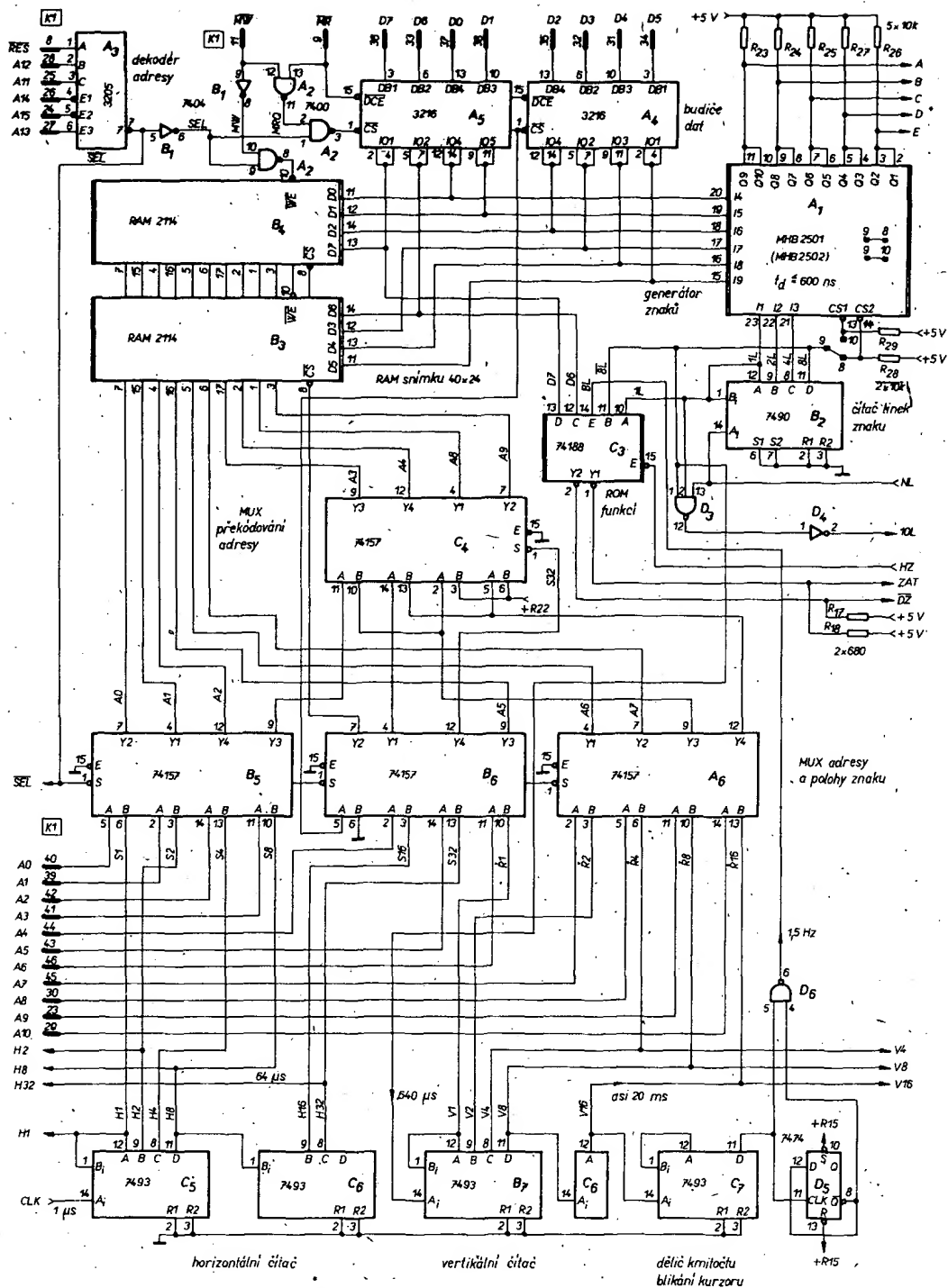

Obr. 4. Schéma desky AND-1, list 1

běhu nevznikají a obvykle nejde ani vysoké napětí. Je proto nutné prostudovat pozorně požadavky na vstupní signály u každého monitoru. Může se dokonce stát, že při nesprávných šířkách nebo periodách vstupních signálů se zničí výkonové tranzistory v monitoru. Vstupní vazba signálu HS bývá transformátorová a při krátkém signálu HS pracuje pak tranzistor v aktivní oblasti a přehřeje se.

Popis zapojení AND-1


Na obr. 4 a 5 jsou schémata desky AND-1. Na obr. 6 je rozložení součástek na desce s plošnými spoji. Pro oživení a opravy je nutné znát funkce jednotlivých

obvodů a proto sledujte text pečlivě. Něco už víme z předchozích úvah, ale to pro znalost funkce rozhodně nestačí.


1. Z hlediska spolupráce displeje s procesorem JPR-1 je důležité zapojení konektoru K1, který je připojen ke sběrnici ARB-1 (tab. 1). Procesor komunikuje s displejem jako s pamětí o kapacitě 2K byte, která leží v rozsahu adres 3800 až 3FFF. Pro komunikaci používá procesor signály MR a MW, to znamená, že může z paměti číst i do ní zapisovat. Je proto možné zajistit programem „rolování“ řádek a jiné operace. Takto organizované paměti displeje říkáme VIDEORAM. Paměř by bylo možno použít i jako běžný RAM procesoru, musí se však dát pozor na to, že nemá 2K byte, ale jen 40×24 byte. Možnost přístupu do paměti ze sběrnice i z vnitřních obvodů displeje (dual port RAM) zajišťuje multiplexer adresy, tvořený obvody B5, B6 a A6. Adresa se přepíná

signálem SEL (vývod 1 obvodu B5 = 1/B5), který je generován dekodérem adresy A3. V okamžiku výběru desky jsou od paměti RAM odpojeny čítače a jsou připojeny adresové linky A0 až A10. Toto přepnutí trvá prakticky jen jeden strojový cyklus mikroprocesoru a po tuto dobu je stínítko zatemněno. Ten, kdo nechce mít na stínítku černé čáry vzniklé zápisem „za chodu“, může použít signál INT 1 a přerušením manipulovat s obsahem VIDEORAM jen při zpětném běhu snímku. Na přenos dat je pak k dispozici asi 5 až 7 ms (podle počtu zobrazených řádků, 24 nebo 20).

2. Přenos dat po sběrnici je obousměrný. Přenos umožňují obousměrné budiče dat A4, A5. Jejich řídicí signály přicházejí z hradel A2 a B1. Proto, aby byly tyto budiče aktivní v jednom či druhém směru, musí být přítomen signál MRQ (požadavek na paměť) a současně musí

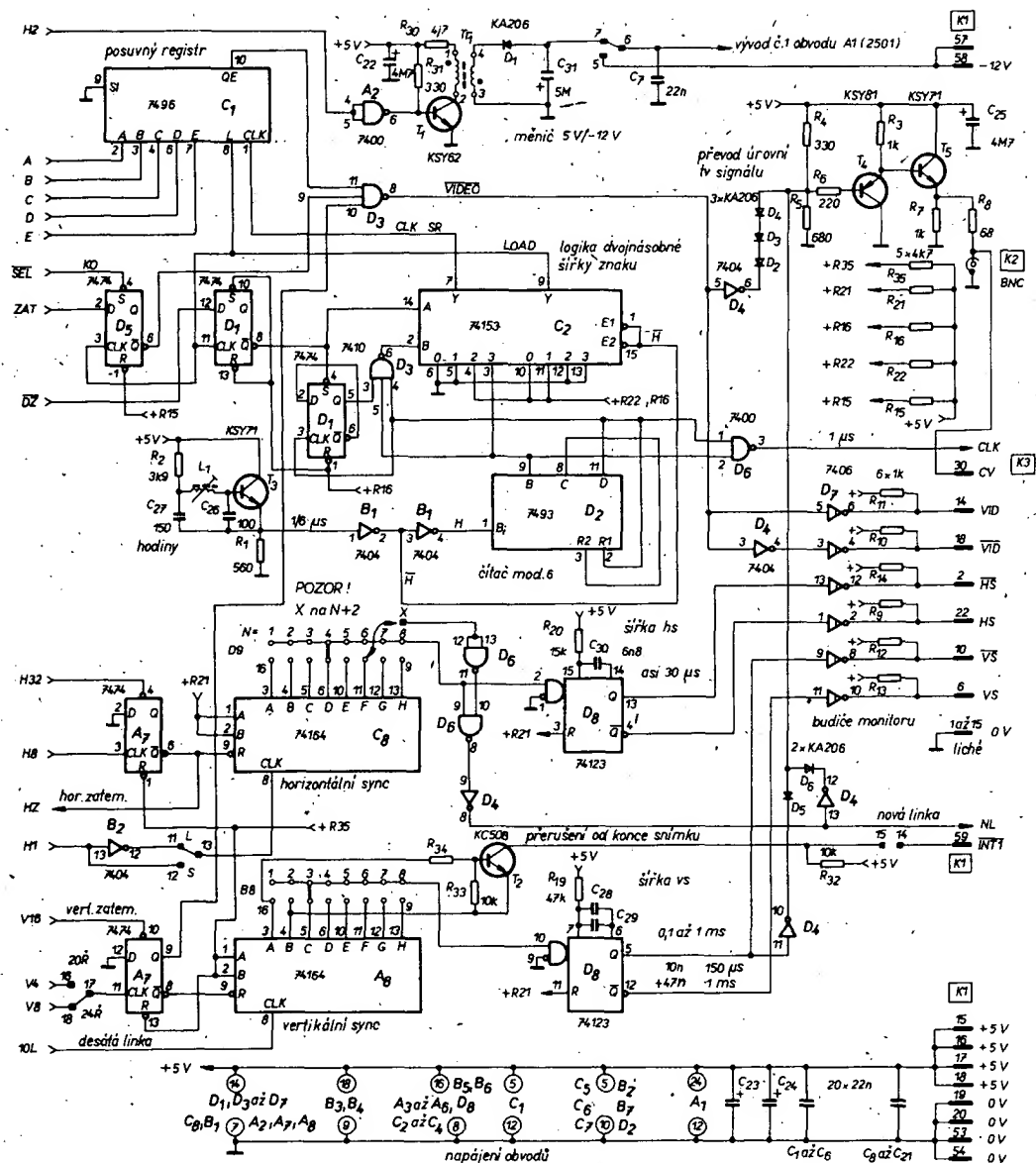

Obr. 5. Schéma desky AND-1, list 2

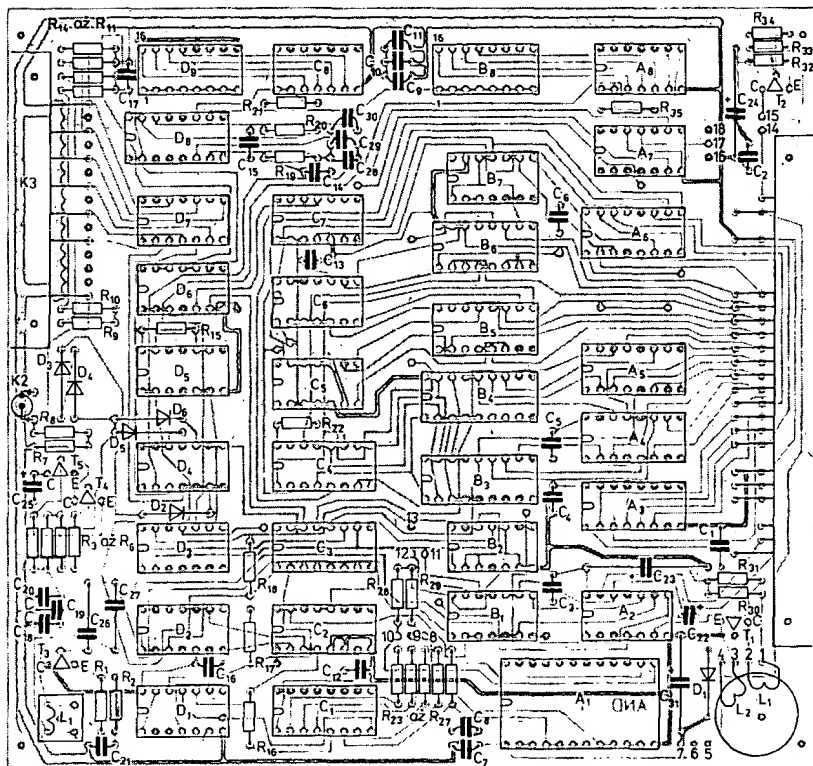

být na sběrnici správná adresa desky (signál SEL = výběr). O směru přenosu pak rozhodne signál MR (15/A₅ a 15/A₄). Je-li deska vybrána a je-li zápis (MW), pak vzniká i signál WE (10/B₄) a data se píšou do VIDEORAM B₃ a B₄. Signál RESET, přicházející ze sběrnice, zavírá dekodér A₃ a brání tak „konfliktům“ třístavových obvodů sběrnice a desky.

3. Obvod C₄ je již známý překódovací obvod, umožňující „nebinární“ formát dat na stínítku při zachování binární adresace.

4. Čítače C₅ a C₆ tvoří čítač MOD 64 a jeho výstupy jsou značeny jako H1 až H32 a současně S1 až S32. Toto dvojí označení odpovídá dvojí funkci čítače. Signály H slouží ke generaci horizontálních synchronizačních a zatmivacích impulsů, signály S k výběru sloupců znaků z paměti. Čítač B₇ a zbytek C₆ tvoří čítač MOD 32 a také má dvojí funkci. Tento čítač je inkrementován signálem 8L, neboli vždy po desáté lince TV rastru.


5. Čítač tvořený obvody C₇ a D₅ slouží k dalšímu dělení kmitočtu snímkového signálu až na 1,5 Hz; zhotovit by ho bylo

Obr. 6. Rozložení součástek na desce AND-1

možno i z časovače LM555, tento obvod se však bohužel u nás nevyrábí. Hradlo D₆ dodává signál se střídou 1:3 pro zatmívání, aby byla doba zatmění kratší než doba svícení.

6. Čítač B₂ je jedním z nejdůležitějších obvodů desky. Je to vlastně čítač MOD 10, který počítá TV linky. Jeho obsah je inkrementován signálem NL – nová linka vždy každých 64 μ s. Hradlo D₃ vydá vždy při každé desáté lince signál 10L, který slouží obvodům snímkové synchronizace jako hodiny pro zpožďovací obvod signálu VS.

Výstupní signály 1L a 8L jdou do paměti PROM, kde se z nich dekóduje poloha řádku, v němž je kurzor (řádek 8). Signály 1L, 2L a 4L říkají generátoru znaků (A₁), jaká linka znaku se právě kreslí. Průběhy na čítači B₂ jsou na obr. 7.

 

Obr. 7. Průběhy čítače B2

7. Generátor znaků A₁ je zasunut do objímky a je ho možné zaměnit za obvod MHB2502, který „umí“ azbuku. V tom případě je nutné přepojit spojku 9–8 na 9–10. Do generátoru znaků jdou ještě „vnitřní“ data z paměti RAM. Po krátký okamžik zápisu do RAM jsou na vstupu generátoru znaků zapisována data. Při práci displeje je obrazovka při signálu SEL zatemněna, takže uvedená skutečnost nevedí. Výstupy generátoru znaků vedou na vstupy posuvného registru C₁ a jsou „přitaženy“ odpory na +5V, protože se k vytvoření mezery mezi řádky používá zavření výstupů signálem 8L na výstupy CS1 a CS2. Je to vlastně trik, protože tím se řádky 8, 9 a 10 rozsvítí a my je potom můžeme ovládat zatmíváním z paměti PROM (C₃). Tak je zajištěno svícení kurzoru v deváté lince.

8. „Hodiny“ celé desky jsou odvozeny z oscilátoru 6 MHz, převzatého z TV her. Zatím si řekněme, že vedou do čítače MOD.6 (D₂) a výstup 3 hradla D₆ generuje hodinový signál s periodou 1 μ s pro horizontální čítač. Hradlo D₆ vybírá okamžik přičtení do čítače o něco dříve než čítač přeteče, dekóduje totiž stav 5 a čítač C₅ se inkrementuje na začátku stavu 5, neboli o 166 ns dříve, než by měl! Toto řešení je nutné proto, že celý systém (čítač, multiplexery RAM a ROM) má zpoždění průchodu signálu na hranici 1 μ s a to je právě takt kreslení znaku. Proto je nutné mít rychlou „verzi“ 2501/2 i RAM. Předčasné zvětšení obsahu čítače tak zmenší nároky na rychlost obvodů. Ideálními čítači pro displej obvody 7490A a 93A rozhodně nejsou, ale jiné bohužel nemáme (obvody 74193 mají velký odběr a jsou dražší). Na

čítačích se vytváří, dá se říci, zbytečná část celého zpoždění průchodu signálu. Paměti zpoždění mít musí! Doporučuji však vybrat rychlé obvody 2114 a ty pomalejší použít v procesoru.

9. Systém synchronizace je pro H i V stejný. Klopny obvod A₇ se odblokuje po dosažení stavu 32H čítače. O 8 taktů později, to je ve stavu H = 40, se klopny obvod A₇/6 „nahodí“. Aby nemusel být na vstupu D odpor, používám obvod 7474 vlastně v negativní logice. „Nahození“ obvodu odblokuje posuvný registr C₈, který čítá impulsy H1 s periodou 2 μ s. Připojováním vstupu 2/D₈ na různé výstupy posuvného registru tak získáme zpoždění po krocích 2 μ s. Kdyby někdo chtěl posouvat polohu znaků jemněji, musí si přepojit spojku 11–13 na 12–13. Tato spojka určuje, začíná-li synchronizace v lichém nebo sudém stavu čítače H (nastavuje se nejprve hrubě spojkami v pozici obvodu D₉ a pak jemně spojkou lichá/sudá). Hradlo D₆ vyrábí impuls pro synchronizaci TV přijímače. Odpovídající šířka impulsu je 4 μ s a protože má registr C₈ takt 2 μ s, stačí připojit bod X na výstup N + 2, než spojka a hradla D₆ a D₄ vygenerují přes diodu D₅ správný impuls. Není pak nutné nastavovat přesné časovou konstantu obvodu D₆ pro HS. Monostabilní obvod pro šířku impulsu HS je vlastně určen pouze pro monitor. Monitor AZJ 462 vyžaduje šířku HS 30 μ s.

10. Funkce vertikální synchronizace začíná dosažením stavu V16, kdy se odblokuje klopny obvod A₇. Obvod je pak nahozen stavem V = 20 (spojka 16–17) nebo V = 24 (spojka 18–17). Spojka je vlastně určena pouze pro monitor, u něhož lze nakreslit 24 znakových řádek pohodlně. Zpoždění je nastaveno v krocích 0,64 ms a impuls VS pro TV přijímač (100 μ s) i monitor (AZJ 462 = 1 ms) vytváří obvod D₆. Proto má tento obvod také dva kondenzátory C₂₈ a C₂₉, aby je nebylo nutné měnit. Impuls pro VS TV přijímače je veden přes diodu D₅ do převodníku úrovně. Na první dva výstupy posuvného registru je připojen tranzistor T₂, pracující ve funkci derivačního obvodu náběhové hrany impulsu. Po nahození 8/A₇ dá T₂ žádost o přerušení INT 1. Funkci přerušení je možné zařadit spojkou 15–14.

11. Důležitá je funkce zatmívání. Videosignál nesmí procházet ven trvale. Kreslili se šestý bod linky znaku, je zatmění zajištěno uzemněním vstupu SI posuvného registru C₁. Po dokreslení řádku 20 nebo 24 se obrazovka zatmívá spojením výstupu 9/A₇ a 10/D₃. Při kreslení linek znaků se zatmívá poněkud složitěji klopny obvodem D₅/6. Tento klopny obvod má takt synchronní s naplňováním posuvného registru C₁ – signál LOAD. Kdy se má zatmívat, určuje výstup 1 paměti PROM C₃: jednak při signálu HZ (stav čítače H větší než 40), protože ten zavře celou PROM, jednak podle obsahu bitu Y1 naprogramovaného do C₃. Zatmívá se v linkách 7, 8, 9 znaků bez blikání, v linkách 7 a 9 při kurzoru, v lince 8 při kurzoru, je-li BL = 0, a při všech linkách blikajícího znaku, je-li BL = 0. Typ znaku se určí z kombinace bitů D7 a D6 a číslo linky ze vstupů 1L a 8L.

12. Obvod, který generuje signály LOAD a CLK, umí také zařadit dvojnásobnou šířku znaku. To, že se jedná o znak s kódem D₇ = D₆ = 1, pozná paměť PROM C₃ a vydá signál DZ. Potom se nastaví výstup 8/D₁ na H a odblokuje se dělič, tvořený druhou polovinou obvodu D₁. Současně se změní úroveň vstupu A multiplexeru C₂. Na výstupu 7/C₂ se objeví signál polovičního kmitočtu hodin (z výstupu B obvodu D₂). Hodinový signál posuvného registru C₁ (CLK SR) a signál paralelního naplnění registru (LOAD) mají průběh podle obr. 6. Jak je vidět, je vždy 5 impulsů posuvu a jeden pro naplnění. Vznik těchto signálů je řízen stavem čítače D₂ (má 6 stavů, 0 až 5). Jakmile je na 8/D₁ úroveň H, zapojí se do hry i dělič (výstup 5/D₁) a vznikají „poloviční hodiny“ CLK, vždy pouze v lichém stavu čítače D₂ (řízené výstupem B čítače). Navíc dělič 6/D₁ zabrání průchodu signálu LOAD, je-li na 5/D₁ úroveň L. Tím dostaneme také jen každý druhý LOAD. Celý logický obvod je možno realizovat hradly NAND. Použití multiplexeru 74153 je však elegantní a zjednoduší i desku s plošnými spoji.

13. Zbývající obvody na desce jsou již jednoduché. Tranzistor T₁ vyrábí napětí –12V pro napájení generátoru znaků MHB2500. Má-li systém –12V, je možno neosadit součástky měniče a přepojit spojku 6–7 na 6–5.

Tranzistory T₄ a T₅ pracují společně s diodami D₂ až D₆ jako převodník úrovně TTL na videosignál TV přijímače.


Výkonová hradla s otevřeným kolektorem 7406 (obvod D₇) zesilují výstupní signály, protože vstupy monitoru jsou zakončeny tvrdými děliči 180/220 Ω . Odpory na výstupech D₇ slouží tedy k měření průběhů a nejsou nutné. Konektor K3 je určen pro připojení monitoru AZJ 462. Volné špičky K3 je možno využít pro „vytažení“ dalších signálů, děláme-li s deskou nějaké pokusy, je např. možné vytáhnout externí hodiny H a neosadit tranzistor T₃. Pak lze pomocí fázového závěsu CMOS 4046 synchronizovat snímkový kmitočtet se síťovým kmitočtem apod.

Zhotovení a oživení desky AND-1


Máme-li desku s plošnými spoji (obr. 9 a 10) s prokovenými děrami, je osazení desky AND-1 jednoduché. Máme-li desku bez prokovených děr, musíme nejprve zajistit průchod spojů z jedné strany na druhou tam, kde budou objímky. O tom, jak se to dělá, jsem se již zmínil v kapitole o práci s mikroprocesory. Objímky jsou u obvodů A₁, C₃, B₄ a B₅. Objímky pro paměti 2114 (18 vývodů) musíme zhotovit ze dvou našich objímek pro IO. Máme-li obvody, které patří do objímek, vyzkoušeny v jiném vzorku desky AND-1, pak nemusíme objímky používat.

Potom navineme cívkou L₁ a transformátor Tr₁ (drát o \varnothing 0,2 mm, nejlépe se samopátitelnou izolací).

Umístění propojek, které volí různé funkce, závisí na tom, budeme-li chtít funkce měnit, nebo je-li deska určena pro pevnou aplikaci. Velký počet přepinacích

 

Obr. 8. Průběhy signálů CLK SR a LOAD

 

Obr. 9. Plošný spoj desky AND-1 strana součástek

propojek zhoršuje spolehlivost, a proto je lepší pájet propojky napevno. Jinak lze propojovací spojky zhotovit z drátu a jako špičky použít dutinky z konektorů FRB. Protože jsou pak dutinky blízko sebe, je lépe na prostřední navléknout bužírku. V pozicích B₈ a D₉ je počítáno s místem pro přepínače v pouzdře DIL, ale postačí objímka pro IO (16 vývodů) nebo propojka drátkem.

Před osazením konektorů z nich vyjme nepoužité špičky. Osazení a zapájení součástek by nemělo činit potíže. Po skončení pájení pečlivě prohlédneme celou desku, nejlépe lupou. Zkontrolujeme propojky a můžeme začít s oživováním.

Používáme-li objímky, počkáme se zasunutím obvodů, dokud nepřekontrolujeme napájení na objímkách. Měníč na -12 V je navržen tak, že dává správné napětí pouze při typickém odběru obvodu MHB2500.


Pro oživování desky použijeme přípravek TST-03. Sepnutím přepínače ENABLE zajistíme připojení třístavových budičů adresových a řídicích signálů na testovací konektor K1. Do přípravku zasuneme desku AND-1. Nejprve proměříme funkci signálů, které jdou na sběrnici. Přepínáme jednotlivé spínače adres a kontrolujeme sondou, jdou-li na vstupy obvodů B₅, B₆, A₆ a A₃ správné adresy. Potom zkontrolujeme správnou funkci dekodéru adres A₃.

Signál SEL má mít úroveň L při A₁₁ = A₁₂ = A₁₃ = H a A₁₄ = A₁₅ = L. Je-li SEL, můžeme překontrolovat, procházejí-li adresy až na paměť RAM (B₃ a B₄). Potom zkontrolujeme čtení a zápis do paměti. Tlačítka MW a MR na přípravku zkusíme zapsat a přečíst třeba samé nuly (L) a samé jedničky (H). Nejde-li to, překontrolujeme obvody A₂, B₁, A₄ a A₅ logickou sondou.

Dále proměříme funkci časové základny čítačem nebo osciloskopem. Začneme od generátoru hodin, jehož kmitočet má být 6 MHz. Signál CLK má mít periodu 1 μs. Průběhy signálů CLK SR a LOAD zatím neměříme, protože po zapnutí má paměť RAM libovolný obsah a průběhy těchto signálů nejsou periodické (střídají se běžné a dvojité znaky). Proměříme celou časovou základnu podle poznámek ve schématu. Pracuje-li celá časová základna správně, je perioda signálu HS = 64 μs a signálu VS asi 20 ms. Podle toho, použijeme-li televizor nebo jednotku AZJ 462, nastavíme časy monostabilního obvodu D₃. Pro televizor není průběh na 13/D₃ zajímavý, neboť špička HS se odvozuje od výstupů posuvného registru C₈ (špička X musí být připojena ob jednu špičku za propojku, která určuje začátek HS) a HS = 4 μs. Druhý monostabilní obvod má mít šířku impulsu 100 až 150 μs (C₂₈ = 10 nF). Pro AZJ 462 má mít první monostabilní obvod periodu asi 30 μs

Tab. 2. Zapojení konektoru K3 desky AND-1

Č.	Signál	Název	Typ	Č.	Signál	Název	Typ
1	0 V	zem		2	HS	hor. sync.	OKB
3	0 V			4			
5	0 V			6	VS	vert. sync.	OKB
7	0 V			8			
9	0 V			10	VS	vert. sync.	OKB
11	0 V			12			
13	0 V			14	VID	video + zat.	OKB
15	0 V			16			
17	0 V			18	VID	video + zat.	OKB
19	0 V			20			
21	0 V			22	HS	hor. sync.	OKB
23	0 V			24			
25	0 V			26			
27	0 V			28			
29	0 V			30	CV	video + sync.	TV sig.
Číslo konektoru: K3			Konektor: Protikus:	TY 513 30 11		OKB otevřený kolektor, výkonový	
Deska/zařízení: AND-1				TX 514 30 13			
Klíčování: A-4							

 

Obr. 10. Plošný spoj desky AND-1 spodní strana

a druhý 1 ms (přidáme $C_{20} = 47 \text{ nF}$). Potom teprve můžeme připojit televizor nebo monitor. V tab. 2 je zapojení konektoru K3, který slouží pro připojení jednotky AZJ 462 nebo TVP. Na obr. 11 je propojení AZJ 462 s deskou AND-1. Na obr. 12 je úprava TVP Satelit. **Pozor!!! Jako TVP smí být použit pouze přijímač se síťovým transformátorem, jinak je nutno použít v modulu jako u TV her!**

Oživujeme-li desku na přípravku TST-03, musíme si uvědomit, že signál SEL zatmívá obrazovku a chceme-li na obrazovce něco vidět, musíme zrušit SEL, třeba přepnutím A15 = 1. Můžeme také uzemnit 1/D₅ a tím zrušit částečné zatmívání obrazovky. Pak se nám po dobu



trvání SEL a MW objeví kód znaku přímo na vstupech generátoru znaků a můžeme si v klidu vyzkoušet jeho funkci.

Další ožívání desky závisí na tom, co z její celkové funkce „nechodí“. Jednotlivé typy znaků (normální, blikající, s kurzorem a dvojnásobný) jsou dekodovány pamětí PROM C3. Její obsah je uveden v tab. 3. Průběhy signálů CLK SR a LOAD podle obr. 8 pro jednoduchý i dvojnásobný znak se nejlépe měří, má-li obrazovka všude stejný znak. Nakonec ještě zkusíme do paměti RAM zapsat různé znaky na předem určenou polohu podle tab. 4. Po skončení ožívání můžeme paměť a celý displej AND-1 testovat již systémem JPR-1. Výhodou displeje AND-1 je možnost posouvat zobrazovaný text na stínítku


obrazovky a také to, že paměť RAM je vlastně pamětí procesoru, takže můžeme text snadno „rolovat“.

Programování AND-1

Paměť RAM displeje AND-1 má pevně zvolenou adresu a začíná od adresy 3800H. Pro rychlejší orientaci jsou v tab. 4 vypsány adresy jednotlivých znaků na stínítku v matici 40×24 v kódu HEX. Při použití znaků s dvojitou šířkou nesmíme zapomenout na to, že následující poloha na stínítku (v rámci jednoho řádku) se přeskočí a znak na této adrese nebude

 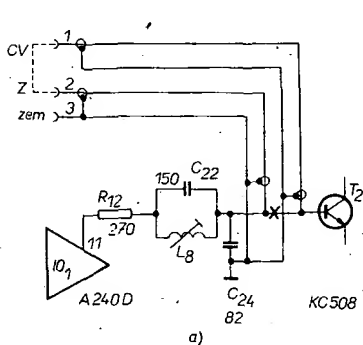

Obr. 12. Úprava TVP Satelit

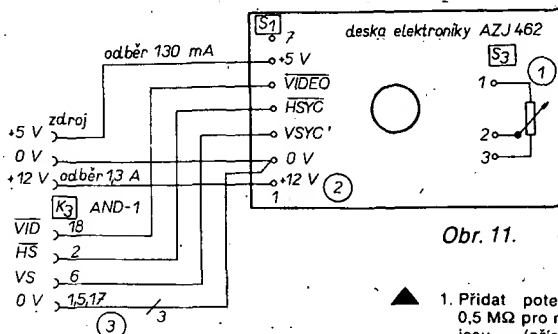

Obr. 11.

1. Odsát a odpájet jednotku OMF, 6PN 052 16.
2. Přerušit spoj C_{24} – báze T_2 .
3. Připájet dva sousedé kabelky podle b) a protáhnout je děrami v krytu jednotky.
4. Složit a zapájet OMF do desky s plošnými spoji.
5. Vyvést vývody na konektor, připevněný na zadní stěně TVP.
6. Zkratovat spojkou vývody 1–2 při běžném příjmu TV programů.

1. Přidat potenciometr 0,5 MΩ pro nastavení jasu (příslušenství 9QKO5109).
2. Pro S1 použít zásuvku WK 180 23.
3. Jako vodič použít „twist“ VFDP90 – 2x 0,4 mm.

zobrazen. Nakonec ještě jednou zopakují, jak se kóduje typ znaku pro AND-1. Tak např. číslice 3 je v 6bitovém kódu vyjádřena takto: 11 0011 (33H). Přidáme-li dva nejvyšší bity a zapíšeme-li tento kód do paměti AND-1, bude zobrazení znaku: 0011 0011 (33H) znak 3, 0111 0011 (73H) znak 3, který celý bliká, 1011 0011 (B3H) znak 3, pod nímž bliká kurzor, 1111 0011 (F3H) znak 3 dvojnásobné šířky.

Chceme-li zobrazit pouze kurzor, zapíšeme do paměti znak SPACE (mezera) s příznakem blikajícího kurzoru: 1010 0000 (A0H).

Seznam součástek

Odpory (TR 191 ± 10 %, označení K)			
R ₁	560 Ω	R ₈	68 Ω
R ₂	3,9 kΩ	R ₁₅ , R ₁₆ , R ₂₁	
R ₃ , R ₇		R ₂₂ , R ₃₄ , R ₃₅	4,7 kΩ
R ₉ až R ₁₄	1 kΩ	R ₁₉	47 kΩ
R ₄ , R ₃₁	330 Ω	R ₂₀	15 kΩ
R ₅ , R ₁₇ , R ₁₈	680 Ω	R ₂₃ až R ₂₉	
R ₆	220 Ω	R ₃₂ , R ₃₃	10 kΩ
R ₃₀	4,7 Ω		

Kondenzátory

C ₁ až C ₂₁	22 nF, TK 783
C ₂₂ , C ₂₅	4,7 μF/6,3 V, TE 121
C ₂₃ , C ₂₄	50 μF/6 V, TE 981
C ₂₅	100 pF, TGL 5155-A/100/5/63
C ₂₇	150 pF, TGL 5155-A/150/5/63
C ₂₈	10 nF, TK 783
C ₂₉	47 nF, TK 783
C ₃₀	6,8 nF, TK 783
C ₃₁	5 μF/15 V, TE 984

Polovodičové prvky

T ₁	KSY62 (KSY21)
T ₂	KC508
T ₃	KSY71
T ₄	KSY81 (KSY82, TR15)
T ₅	KSY62 (KSY21, KSY71)
D ₁ až D ₈	KA206
A ₂ , D ₆	MH7400
B ₁ , D ₄	MH7404
D ₃	MH7410
B ₂	MH7490A
B ₇ , C ₅ , C ₆	MH7493A
C ₇ , D ₂	MH7474
A ₇ , D ₁ , D ₅	MH7496
C ₁	MH3205
A ₃	MH3216
A ₄ , A ₅	UCY7406
D ₇	UCY74123
D ₈	UCY74153
C ₂	UCY74157
A ₆ , B ₅ , B ₆	MH74164
A ₈ , C ₈	MH74188
C ₃	MHB2501
A ₁	2114/250 ns
B ₃ , B ₄	

Ostatní součástky

K1	konektor FRB TY 517 62 11
K3	konektor FRB TY 513 30 11
L1	kostra mf cívky (6PF 260 09 – TESLA Orava), Ø kostry 5 mm, jádro M4 × 0,5 × 6 mm; 27 závitů drátu o Ø 0,2 mm CuU (LCUA)
Tr ₁	hříčkové jádro o Ø 14 × 8 × 8 mm (205 517 0 05 150 Pramet Šumperk), hmota H22, primár 1–2 12 závitů, sekundár 3–4 48 závitů drátu o Ø 0,2 mm CuU (LCUA), Tr ₁ připevnit mosazným šroubkem M3 konektor BNC (pouze pro TVP, není však nutný, potřebný výstup je i na konektoru K3). K2 připevnit na ušelník
K2	
objímky pro IO: 24 vývodů	A1
18 vývodů	B3, B4
16 vývodů	C3

deska s plošnými spoji AND-1

zobrazovací jednotka: TVP se síťovým transformátorem (Satelit), AZJ 462 zobrazovací jednotka TESLA Orava

kabel AND-1 na AZJ 462, konektory TX 514 30 13 a WK 180 23, vodič VFDP 90 – 2 × 0,40 mm


JEDNOTKA ZDROJE A SBĚRNICE, JZS-1

Jednotka JZS-1 zajišťuje mechanické vedení desek při zasouvání do konektorů sběrnice. Dále je v této jednotce napájecí zdroj a systémový panel, na němž je konektor pro napájení přídavných zařízení systému. V létě 1982, kdy jsme připravovali toto číslo AR, byl vyroben pouze první vzorek této jednotky. Tento vzorek má jednoduchý napájecí zdroj, který je umístěn vzadu za deskami. Po prvních zkušenostech bude vývoj této jednotky dokončen. Napájecí zdroj bude samostatný a bude jej možno umístit buď vedle desek nebo za desky. Zapojení zdroje bude doplněno jištěním proti zkratu a přepětí na výstupu. Vodička desek, držáky vodičů a další díly budou navrženy tak, aby nebyly tolik náročné na obrábění. Pro první „hraní“ a aplikace JPR-1 však současná mechanika JZS-1 určitě vyhoví.


Napájecí zdroj

Schéma napájecího zdroje je na obr. 1. Zapojení jednotlivých regulátorů je co

nejjednodušší. Na obr. 2 a 3 jsou navíjecí předpisy pro Tr₁ a Tr₂. Zdroj má i výstup pomocného napětí pro programátor paměti EPROM. Programátor však musí mít svůj stabilizátor na napětí 26 V. Zdroj není postaven na desce s plošnými spoji a součástky patří k jednotlivým regulátorům jsou připájeny přímo na vývody výkonových tranzistorů T₁ a T₃ a regulátorů MA78XX. Pouze filtrační kondenzátory C₁ až C₈ jsou na „čtverečkové“ univerzální desce s plošnými spoji. Na stejné desce jsou i diody D₄ až D₈. Diody D₁ až D₃ jsou na chladiči. Výkonové prvky zdrojů +5 V a +12 V jsou na zadním chladiči jednotky JZS-1. Tranzistory T₁ a T₃ musí být připevněny k chladiči izolovaně, protože chladič je vlastně zemí zdroje i celé mechaniky a systému. Výkonové prvky zdrojů +5 a -5 V (T₅ a T₆) mají každý svůj chladič, aby je nebylo nutné izolovat od chladiče. Tyto dva menší chladiče jsou na desce kondenzátorů, kondenzátory jsou na spodní straně desky a chladiče a diody na horní. Chladiče nejsou na obrázcích vidět, protože jsou pod transformátory. Spoje mezi filtry a regulátory jsou zakončeny autokonektory, aby bylo možné sestavit regulátory na chladiči, a pak vše jednoduše propojit. Stejným způsobem je

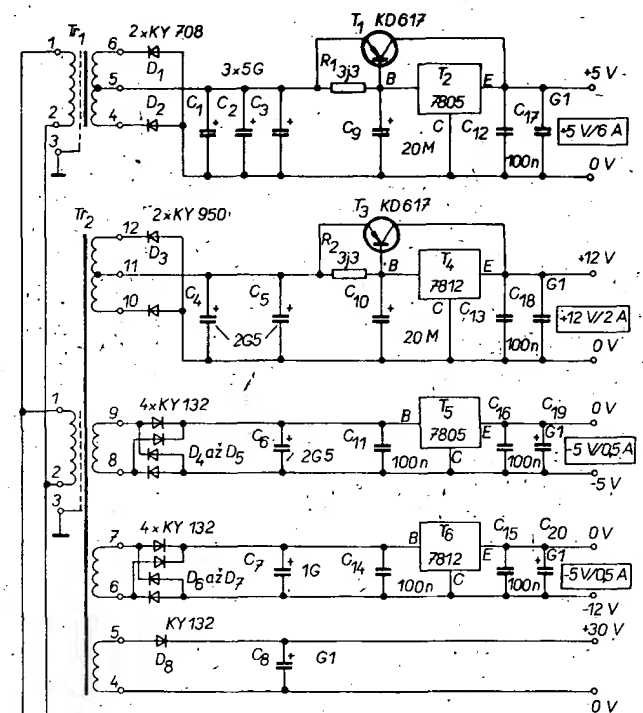


Obr. 1. Schéma zdroje

 

vinutí	napětí	proud	závitů	φ drátu
1-2	220 V	Q28 A	1020	Q355
3	stínění			
4-5	9,6 V	6,5 A	45	1,6
5-6	9,6 V	6,5 A	45	1,6


vinutí 1-2 s proklady

▲ Obr. 2. Navíjecí předpis pro Tr₁

 

vinutí	napětí	proud	závitů	φ drátu
1-2	220 V	Q27 A	1020	Q355
3	stínění			
4-5	35 V	Q1 A	160	Q2
6-7	165 V	Q7 A	77	Q6
8-9	10 V	Q7 A	47	Q6
10-11	155 V	2,2 A	71	106
11-12	155 V	2,2 A	71	106

Obr. 3. Navíjecí předpis pro Tr₂

 


přivedeno výstupní napětí zdrojů na sběrnici ARB-1.


Síťová vanička, pojistka, filtr a malá svorkovnice (čokoláda) jsou připevněny na chladiči. Přes svorkovnici se vede síťové napětí na transformátory. Transformátory jsou připevněny na bočnice, každý na jednu.

Nepočítáme-li s tím, že budeme oživo-
vané desky napájet z popsaného zdroje,
pak skutečně zdroj, i bez pojistek, vyhoví
pro systém JPR-1. Zdroje ve vzorku byly
zkoušeny na krátký zkrat a „vydržely“ ho.
Pozor však na to, že u mikroprocesoro-
vých systémů je jedno, vydrží-li nadměr-
nou zátěž zdroj, spíše je důležité, vydrží-li

nepřítomnost jednoho napájecího napětí
integrované obvody MOS nebo bipolární
obvod 8228 (ten se obvykle zničí, chybí-li
napětí +5 V). Chcete-li proto doplnit zdroj
jištěním, musíte hlídat všechna napětí
současně, tj. vypne-li jedna pojistka, musí
samočinně vypnout všechny. Hlídat sek-
vence nárůstu a výpadku jednotlivých

 

Obr. 5. Deska s plošnými spoji PDK-1, horní strana

 


Obr. 6. Deska s plošnými spoji PDK-1, spodní strana

napájecích napětí není u JPR-1 nutné – není to ostatně zvykem ani u zahraničních malých systémů. U pamětí DRAM 4116 hlídám zvětšování napětí +12 V jednoduchým obvodem, který má jako referenci napětí -5 V. Tento obvod je však až na desce 32K DRAM, která je ve vývoji.

Mechanika jednotky

Mechanika jednotky je na obr. 4. Vodička jsou vyfrézována z novoduru tloušťky

 

Obr. 6a.

5 mm. Jednotka má dvě bočnice z duralu (4 mm). Bočnice jsou spojeny osmi profily (8 x 12 mm, l = 220 mm), které jednotce zajistí tuhost i při velké váze transformátorů. Čtyři profily se nazývají držák vodiček a jsou každých 20 mm profrézovány a provrtány pro připevnění vodiček. Vodička se dají svrtat až po zasazení do drážek držáků.

Další dva profily (držák sběrnice) slouží k připevnění desky ARB-1. Otvory v desce ARB-1 musí být větší, aby bylo možno nastavit konektory K1 a K8 přesně proti vodičkám (po sestavení jednotky). Nasuneme desku do pozic 1 a 8 sběrnice a pak teprve utáhneme šroubky, které drží sběrnice na držácích. Místo podložek je lepší pod šroubky použít pásek délky 200 mm (kupřextit), který má tři otvory a „přitáhne“ celou sběrnici po celé délce.

V zadní části jednotky je napájecí zdroj. Vpředu jsou na každé straně dva malé panely. Levý jen vyplňuje prázdné místo a pravý je tak zvaný systémový. Může na něm být tlačítko RESET (není-li na klávesnici ANK-1), dále konektor (nebo raději několik menších konektorů), který slouží pro napájení přídatných zařízení systému JPR-1. Sem se připojuje i napájecí kabel pro AZJ 462 nebo pro klávesnici ANK-1 a v budoucnu pro další periférie.

Prodlužovací deska PDK-1

Prodlužovací deska je dobrým pomocníkem při hledání závad... I když nerad měřím pomocí „prodlužovačky“ (prodloužení přívodů zanáší někdy do systé-

mu další chyby, hlavně u větších desek), přece jen je to někdy nutné. Deska je sice také oboustranná, ale nepotřebuje prokovené díry. Deska PDK-1 je kratší (135 mm), aby i deska, na které se měří, byla alespoň trochu vedena vodičkem. Na jedné hraně desky je zásuvka, na druhé zástrčka (obr. 5, 6).


Univerzální deska BDK-1

Tak konečně i jedna jednostranná deska s plošnými spoji v systému JPR-1. Deska BDK-1 je univerzální a slouží k ověřování zapojení dalších desek systému. Na desku lze umístit i obvody s širokou roztečí vývodů (24, 28 a 40 vývodové obvody), a to buď doprostřed desky nebo i jinam, oželíme-li místo, kam by se vešel malý obvod. Deska BDK-1 má na konektoru K1 (obr. 7, na němž je rozmístění standardních konektorů JPR-1) již zem a +5 V. Po stranách konektoru je místo na blokovací kondenzátory. Mezi K2 a K3 je místo na odpory, připojené jedním koncem na +5 V.


Při ověřování zapojují desky drátem LCUA se samopájitelnou izolací.

Věřím, že tato deska umožní i vám postavit si něco k systému JPR-1. A také věřím, že se pak na stránkách AR objeví i váš článek, který bude zajímat všechny uživatele systému JPR-1.

Když jsem se svými kolegy vyvinul počítač JPR-12 a zavedl jeho výrobu, měli jsme na konferencích o systému SAPI heslo: k Jé Pé éR jde připojit všechno. Tak ať nyní platí toto heslo i o JPR-1.

 

Obr. 8. Deska s plošnými spoji BDK-1

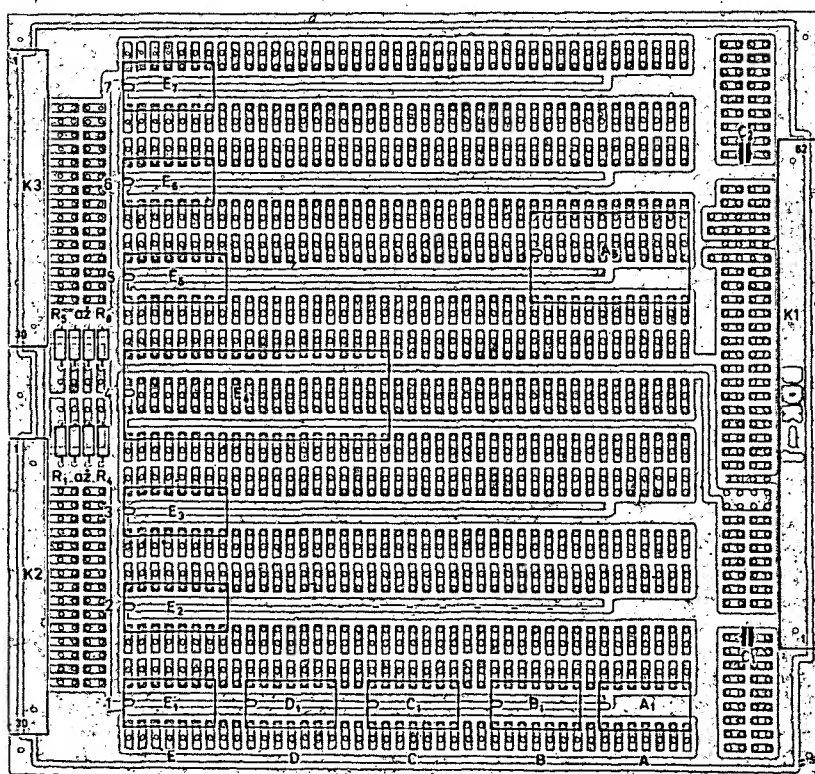

Obr. 7. Konektory na desce BDK-1

Seznam součástek

Napájecí zdroj

Diody

D ₁	KY708
D ₂	KY708
D ₃	KY950
D ₄ až D ₈	KY132/60

Tranzistory

T ₁ , T ₃	KD617
T ₂ , T ₅	MA7805
T ₄ , T ₆	MA7812

Odpory

R ₁ , R ₂	3,3 Ω, TR 223
---------------------------------	---------------

Kondenzátory

C ₁ , C ₂ , C ₃	5000 μF, TE 674
C ₄ , C ₅	2500 μF, TE 676
C ₆	2500 μF, TE 674
C ₇	1000 μF, TE 675
C ₈	100 μF, TE 986
C ₉ , C ₁₀	20 μF, TE 986
C ₁₁ až C ₁₆	100 nF, TK 783
C ₁₇ až C ₂₀	100 μF, TE 984

Ostatní součástky

síťový spínač, síťová vanička, držák pojistky, pojistka 2,5 A, filtr TC 241, síťové podložky pod tranzistory T₁ a T₃, šroubky, vodiče, pájecí očka, automobilové konektory, chladič velký (T₁, T₂, T₃ a T₄) a chladič malý – 2 ks (T₅ a T₆)
Tr₁ a Tr₂ transformátory, jádro EI32 × 32

Mechanika jednotky
deska sběrnice ARB-1 sestavená, 2 ks bočnice, 4 ks
držák vodiček, 16 ks vodičko, 2 ks držák sběrnice,
2 ks držák chladiče
Deska PDK-1
K1 TY 517 62 11
K2 TX 518 62 11
Deska s plošnými spoji PDK-1
Deska BDK-1
K1 TY 517 62 11
K2 a K3 TY 513 30 11
deska s plošnými spoji BDK-1

Literatura

- [2] Titus, J. A. a kol.: Seriál článků (rubrika Micro Data Stack). Computer Design 1977, 1978, 1979 a 1980.
[3] Kane, J.; Osborne, A.: An introduction to microcomputers. Adam

Osborne & Associates, Inc., Berkeley: USA 1978.

- [4] Švecová, M.: Kódové nezávislý psací stroj řízený mikroprocesorem. Automatizace č. 2/1981.
[5] Titus, J. A.: TRS-80 interfacing. Howard W. Sams & Co., Inc.: USA 1980.
[6] Martin, D. P.: Microcomputer design. Martin research 1976.
[7] Pasahow, E. J.: Microcomputer Interfacing for electronics technicians. Greg Division, McGraw-Hill Book Company: New York 1981.
[8] Černoch, M. a kol.: Technické prostředky a funkce mikroprocesoru 8080A. Sdělovací technika č. 12/1981.
[9] Přílohy časopisu Automatizace: Mikroprocesorové systémy v řídicí technice (1980); Šmejkal, L.: Kurs

programování s mikroprocesorem 8080 (1981 a 1982).

- [10] Perspektivní součástková základna pro elektroniku. Materiál vydaný FMEP a TESLA Rožnov.
[11] Technické zprávy TESLA Rožnov.
[12] Firemní literatura TI, INTEL, Motorola, AMD, DEC, Sycor, Pertec, Hughes, Søren T. Lyngsø, Sumagralic, Schlumberger a dalších.
[13] Časopisy z let 1972 až 1982: Elektronika (NSR), Electronics, Computer Design, Electronics Design, Microcomputing, Byte (USA). Sdělovací technika a Automatizace (ČSSR).
[14] Katalogy pasivních a konstrukčních součástek. TESLA Lanškroun.
[15] Carlstrom, R.: Designing with 8080 microprocessor. Popular Electronics, seriál článků 1981 a 1982.

IV. Programování mikropočítače JPR-1

Ing. Tomáš Smutný

Počítač bez programu je jako auto bez benzínu a v případě JPR-1 je to ještě horší. Jednoduchá konstrukce přídavných zařízení (např. klávesnice a displeje) vyžaduje totiž určité programové vybavení – program v paměti ROM tak vlastně nahrazuje řadu součástek. Této části programového vybavení se říká firmware (podobně jako hardware a software) a teprve po jeho napsání a odladění je počítač JPR-1 schopen dvou základních funkcí, tj. přijmout znak z klávesnice a zobrazit znak na displeji.

Po návrhu a odladění firmware lze přistoupit k návrhu základního programu mikropočítače, který usnadní přípravu a ladění programů přímo ve strojovém kódu mikroprocesoru 8080. Tímto programem je monitor. A nechceme-li zůstat na úrovni typických jednodeskových mikropočítačových stavebnic, např. SDK-85, zatoužíme zpravidla po interpreteru jazyka BASIC.

To vše je potřeba doplnit o možnost připojit tiskárnu a cokoli, co umožní uschovat odladěné programy (může to být např. snímač a děrovač děrné pásky nebo kazetový magnetofon).

Dá-li vám k tomu konstruktér fungující (podle jeho představ) počítač a prostor paměti 4K EPROM, jste přesně v situaci, do níž mne bratr dostal před necelým rokem.

Problém, zda bylo první vejce nebo slepice, se mi již nezdá tak vtipný jako dříve. Zejména proto, že ještě nebyly k dispozici ani popisované přípravek TST-03 ani simulátor EPROM.

Vznikl tedy nový problém: Jak napsat program pro počítač, který neumí ani přečíst znak z klávesnice, ani jej zobrazit a nemá pochopitelně žádného předchůdce k případnému opisování.

Jak to dopadlo se dozvíte na dalších stránkách. Zbývá jen omluvit se těm, kdož o programování mikropočítačů vědí málo nebo nic. Byli jsme totiž nuceni volit mezi dvěma variantami: Buď začít od základů programování mikroprocesoru 8080, nebo skočit přímo tam, kde končí popis konstrukce a začíná programové vybavení. Zvolili jsme druhou variantu a ty zklamáné mohu ujistit, že se k teorii, bude-li

zájem, ještě v budoucnu vrátíme. K autu dostanete také nejprve návod k obsluze a teprve čas vás přinutí vrátit se k teorii.

Základní programové vybavení JPR-1

Místo základní by bylo možno napsat minimální – představuje totiž realizaci požadavků, od nichž jsme nechtěli ustoupit při omezení paměti na 4K EPROM, realizované s obvody 2708 na desce procesoru JPR-1. To dovoluje, s omezením použitelné paměti RAM asi na 700 bytů, pracovat v jazyce BASIC již při dvojdeskové variantě počítače (desky JPR-1 a AND-1).

I když by se zdálo, že je to programové vybavení „chudého amatéra“, uvidíte sami, že počítač je velmi výkonný a postací dokonce pro řadu aplikací i při profesionálním použití. Naučíte-li se s ním pracovat a nebudete-li se bát poněkud většího množství práce, než kolik je jí třeba u větších počítačů, osvědčí se vám Mikro BASIC a Mikro monitor jako výborná příprava pro váš další programátorský růst. Programové vybavení řady Mikro, jak jsme ho u JPR-1 nazvali, odstraňuje totiž pracnost práce ve strojovém kódu s hexadecimální klávesnicí, umožňuje pracovat s vyšším programovacím jazykem, a zároveň dává programátorovi možnost, zachovat si přehled o tom, jak jsou data a např. textové řetězce uloženy v paměti, jak pracuje počítač s proměnnými, co je to indexovaná proměnná atd.

V provedení Mikro je také assembler 8080, zpětný assembler, textový editor atd. Všechny programy této řady mají délku 2 až 4K a samozřejmě příslušné omezené funkce a parametry.

Kromě úrovně Mikro má však JPR-1 zhruba další dvě úrovně složitosti programového vybavení. Střední úroveň zahrnuje programy s délkou 4K až 6K a bude mít také střední, standardní komfort. Velmi výkonné programy o délce 8K až 16K budou obsaženy v třetí úrovni a budou určeny zejména pro profesionální použití počítače JPR-1.

Výpis programu

Pro ty, kdož chtějí pozorně sledovat následující popis, bude užitečné seznámit se s formátem výpisu programu.

Celý program byl napsán v assembleru 8080 pomocí textového editoru a přeložen do strojového kódu pomocí assemblerovského překladače.

V textu není celý program otištěn, a proto je velmi důležitý první sloupec vlevo, který udává pořadové číslo řádku ve zdrojovém textu. Druhý sloupec udává absolutní adresu v paměti počítače, pochopitelně v hexadecimálním tvaru.

Třetí, nejdůležitější sloupec obsahuje výsledný, hexadecimální kód programu generovaný překladačem při překladu zdrojového textu. Je to tedy zároveň obsah paměti EPROM na desce procesoru JPR-1. Celý tento výpis je otištěn v hexadecimálním tvaru.

Dále následuje zdrojový text v symbolickém jazyce, assembleru, se sloupcem návěští, mnemonickým názvem kódu instrukce a sloupcem parametrů. Poznámky nejsou použity jednak pro úsporu místa a jednak nezaškodí, „prokoušete-li“ se v případě hlubšího zájmu programem sami.

Hlavní části programu

Základní programové vybavení bude popisováno podle jednotlivých funkčních celků, jimiž jsou: programová obsluha klávesnice a displeje, interpreter BASIC a monitor. Připojení ostatních periférií předpokládá popis hardware a proto necháme tento problém raději na jindy.

Jednotlivé části programu jsou použitelné univerzálně. Část týkající se klávesnice a displeje lze použít ve spojitosti s libovolným programem pro JPR-1 a naopak interpreter BASIC a monitor je možno použít v jakémkoliv mikropočítači s CPU 8080 nebo Z80; pak je však třeba pozměnit adresy podprogramů pro vstup a výstup znaku.

Programová obsluha klávesnice

Alfanumerická klávesnice ANK-1 je zcela pasivním prvkem. Zatímco běžná klávesnice obsahuje čítač, dekodér a maticí tlačítek, má ANK-1 pouze maticí tlačítek. Postupné „ohledávání“ matice tlačítek je u běžné klávesnice zabezpečeno vlastní elektronikou, u ANK-1 i tuto funkci musí převzít program. Dále je třeba zjistit, bylo-li stisknuto současně tlačítko „shift“, nebyla-li stisknuta současně jiná dvě tlačítka a zabezpečit vstup pouze jednoho znaku při každém novém stisku tlačítka s vyloučením vlivu zákmitů při stisku.

Mimo to je nutné postarat se o rozsvícení, indikace tlačítka „shift“ a indikovat

každý správný stisk tlačítka zvukovým signálem (to proto, že zdvih tlačítka je velmi malý).

Aby vše bylo ještě složitější, musí program zastoupit ještě funkci dekodéru pořadového čísla tlačítka na kód ASCII (to

proto, že bylo zvoleno standardní rozložení znaků na klávesnici, QWERTY, a tlačítka jsou propojena maticově).

Pro ty, kdož se nechtějí vracet k popisu konstrukce a zapojení klávesnice ANK -1 zopakují, že matice tlačítek má organizaci

5 x 8 s tím, že 5 řádků je připojeno na výstupní port 0 a 8 sloupců na vstupní port 0. Oba porty, adresované jako paměť, mají adresy v rozsahu 2400H až 27FFH (hexadecimálně).

ISIS-II 8080/8085 MACRO ASSEMBLER, V2.0

```
19690*      ; MIKRO BASIC JPR-1
19700      ; *****
19710      ;
19720      ;      KLAVESNICE      JPR-1
19730      ; *****
19740      ;
19750      ;
19760*      ; ZACATEK
19770      ;
19780 0CF8 C5      CI:      PUSH      B
19790 0CF9 D5      ;      PUSH      D
19800 0CFA E5      ;      PUSH      H
19810 0CFB 0E80      KLIN10: MVI      C, 80H
19820 0CFD 1605      KLIN20: MVI      D, 5
19830 0CFF 061E      ;      MVI      B, 1EH
19840 0D01 2600      ;      MVI      H, 0
19850*      ;
19860*      ; GENERACE SIGNALU PRO SLOUPCE
19870*      ;
19880 0D03 3A0020      KLIN30: LDA      PORT24
19890 0D06 E6E0      ;      ANI      0E0H
19900 0D08 B0      ;      ORA      B
19910 0D09 320024      ;      STA      2400H
19920 0D0C 78      ;      MOV      A, B
19930 0D0D 37      ;      STC
19940 0D0E 17      ;      RAL
19950 0D0F E61F      ;      ANI      1FH
19960 0D11 47      ;      MOV      B, A
19970 0D12 3A0024      ;      LDA      2400H
19980 0D15 FEFF      ;      CPI      0FFH
19990 0D17 C4E0D      ;      CNZ      KLIN50
20000 0D1A 15      ;      DCR      D
20010 0D1B C2030D      ;      JNZ      KLIN30
20020      ;
20030      ; PROBEHL CELY CYKLUS , 5 SLOUPCU
20040      ;
20050 0D1E CD740D      ;      CALL      SHOF
20060 0D21 79      ;      MOV      A, C
20070 0D22 FE01      ;      CPI      1
20080 0D24 CA320D      ;      JZ      KLIN40
20090 0D27 DAFD0C      ;      JC      KLIN20
20100 0D2A FE80      ;      CPI      80H
20110 0D2C CA430D      ;      JZ      KLIN90
20120 0D2F C3FB0C      ;      JMP      KLIN10
20130*      ;
20140*      ; PLATNY ZNAK A NAVRAT
20150*      ;
20160 0D32 7D      KLIN40: MOV      A, L
20170 0D33 84      ;      ADD      H
20180 0D34 21890D      ;      LXI      H, TABZN
20190 0D37 4F      ;      MOV      C, A
20200 0D38 0600      ;      MVI      B, 0
20210 0D3A 09      ;      DAD      B
20220 0D3B CDF50D      ;      CALL      PIPO
20230 0D3E 7E      ;      MOV      A, M
20240 0D3F E1      ;      POP      H
20250 0D40 D1      ;      POP      D
20260 0D41 C1      ;      POP      B
20270 0D42 C9      ;      RET
```

ISIS-II 8080/8085 MACRO ASSEMBLER, V2.0

```
20280*      ;
20290*      ; KLAVESNICE V KLIDU
20300*      ;
20310 0D43 0E90      KLIN90: MVI      C, 90H
20320 0D45 0D      KLIN99: DCR      C
20330 0D46 C2450D      ;      JNZ      KLIN99
20340 0D49 0E00      ;      MVI      C, 0
20350 0D4B C3FD0C      ;      JMP      KLIN20
20360      ;
20370      ;
20380      ; PROHLEDANI RADKU
20390 0D4E 1E08      KLIN50: MVI      E, 8
20400 0D50 0F      KLIN60: RRC
20410 0D51 04590D      ;      CNC      KLIN70
20420 0D54 1D      ;      DCR      E
20430 0D55 C2500D      ;      JNZ      KLIN60
20440 0D58 C9      ;      RET
20450      ;
20460      ; SESTAVENI KODU KLAVESY
20470      ;
20480 0D59 F5      KLIN70: PUSH      PSW
20490 0D5A 7A      ;      MOV      A, D
20500 0D5B 3D      ;      DCR      A
20510 0D5C 07      ;      RLC
20520 0D5D 07      ;      RLC
20530 0D5E 07      ;      RLC
20540 0D5F E63C      ;      ANI      38H
```

```
20550 0D61 1D      DCR      E
20560 0D62 B3      ORA      E
20570 0D63 1C      INR      E
20580 0D64 FE07      CPI      7
20590 0D66 CA6D0D      ;      JZ      KLIN80
20600 0D69 6F      ;      MOV      L, A
20610 0D6A 0C      ;      INR      C
20620 0D6B F1      ;      POP      PSW
20630 0D6C C9      ;      RET
20640*      ;
20650*      ; PRIZNAK SHIFT
20660*      ;
20670 0D6D 2628      KLIN80: MVI      H, 28H
20680 0D6F CD800D      ;      CALL      SHON
20690 0D72 F1      ;      POP      PSW
20700 0D73 C9      ;      RET
20710*      ;
20720*      ; SIGNALISACE SHIFT
20730*      ;
20740 0D74 3A0020      SHOF: LDA      PORT24
20750 0D77 E6D0      ;      ANI      0D0H
20760 0D79 320020      SHOF10: STA      PORT24
20770 0D7C 320024      ;      STA      2400H
20780 0D7F C9      ;      RET
20790 0D80 3A0020      SHON: LDA      PORT24
20800 0D83 F620      ;      ORI      20H
20810 0D85 C3790D      ;      JMP      SHOF10
20820 0D88 C9      ;      RET
20830      ;
20840      ; TABULKA ASCII
20850      ;
20860 0D89 30500D08      TABZN: DB      '0P', 0DH, 08H, '10A'
20870      ;      315141
```

ISIS-II 8080/8085 MACRO ASSEMBLER, V2.0

```
20870 0D90 0E394F4C      DB      0EH, '90L 2W'
20880 0D97 535A3849      DB      '5281KM3EDX'
20890 0DA1 37554A4E      DB      '7UJN4RFC6Y'
20900 0DAB 48423554      DB      'HBSTGV'
20910*      ;
20920*      ; KODY PRI SHIFT
20930*      ;
20940 0DB2 7F0D0821      DB      07FH, 0DH, 08H, '10A'
20950 0DB8 0E28233D      DB      0EH, '(<# = ?NSZ'
20960 0DD1 3E402A2E      DB      '<0%', 'EDX<:'
20970 0DCB 2D2C2452      DB      '-', '$RFC', 27H, ' /' 'TGv'
20980      ;
20990      ;
21000      ; PIPNUTI
21010 0DD9 C5      PIP:      PUSH      B
21020 0DDA 3A0020      ;      LDA      PORT24
21030 0DDD F640      ;      ORI      40H
21040 0DDF 320024      ;      STA      2400H
21050 0DE2 0E42      ;      MVI      C, 42H
21060 0DE4 0D      PIP20: DCR      C
21070 0DE5 C2E40D      ;      JNZ      PIP20
21080 0DE8 E6B0      ;      ANI      0B0H
21090 0DEA 320024      ;      STA      2400H
21100 0DED 0E50      ;      MVI      C, 50H
21110 0DEF 0D      PIP30: DCR      C
21120 0DF0 C2EF0D      ;      JNZ      PIP30
21130 0DF3 C1      ;      POP      B
21140 0DF4 C9      ;      RET
21150      ;
21160      ; ZAPIPANI
21170      ;
21180 0DF5 114000      PIPO:      LXI      D, 40H
21190 0DF8 CDD50D      PIP010: CALL      PIP
21200 0DFB 1B      ;      DCX      D
21210 0DFC 7A      ;      MOV      A, D
21220 0DFD B3      ;      ORA      E
21230 0DFE C2F80D      ;      JNZ      PIP010
21240 0E01 C9      ;      RET
21250 0E02      ;      EJECT
```

Základní princip programové obsluhy klávesnice spočívá v tom, že počítač vysílá přes výstupní port signál log. 0 vždy pouze do jediného řádku, a zároveň (pomocí vstupního portu) zjišťuje, vyskytne-li se signál log. 0 v některém sloupci. Je-li tomu tak, je zřejmé, že v průsečíku řádku a sloupce bylo stisknuto tlačítko. Podívejme se však přímo na programové řešení, které je otištěno v assembleru.

Podprogram pro vstup znaku

Vstup do podprogramu je označen návěští CI, podprogram začíná běžnou úschovou registrů do zásobníkové paměti (stack). Registr A, akumulátor, do stacku neukládáme. Na výstupu z podprogramu totiž právě v registru A očekáváme znak a starý obsah nás asi nebude zajímat. Uschovávat ostatní registry je nutné vzhledem k tomu, že všechny registry CPU budeme potřebovat a bylo by neefektivní uschovávat registry všude tam, kde budeme podprogram CI používat.

Pokračujeme uložením hexadecimálního údaje 80H do registru C. Vlastní velikost tohoto údaje je nezajímavá, slouží pouze jako příznak. Tento příznak je součástí mechanismu, který zajišťuje, že podprogram ignoruje trvale stisknuté tlačítko a při každém vyvolání si počká na uvolnění všech tlačítek. Jinými slovy: programem je realizován derivační obvod, reagující pouze na sestupnou hranu impulsu při stisku tlačítka. Celý mechanismus využívá obsahu registru C, ke kterému je vždy při testování celého pole klávesnice přičtena jednička, je-li určeno stisknuté tlačítko. Jedinou výjimkou je tlačítko „shift“, při jehož stisku se jednička k C nepřičítá. Nutnou podmínkou pro úspěšné přijetí a vyhodnocení znaku je stisk jediného tlačítka a obsah registru C se v tomto případě musí rovnat jedné.

Počáteční nastavení obsahu C na 80H způsobí, že při určení stisknutého tlačítka již při prvním ohledání pole bude obsah C=81H (nebo více). Podprogram pak bude tvrdší čekat, až poprvé nalezne zcela uvolněná tlačítka, počká si okamžik (pomocí časové smyčky KLIN90) a nastaví příznak v C na nulu. Od tohoto okamžiku může být obsah C trvale nulový (není-li stisknuto žádné tlačítko), může být roven jedné (je-li o platný znak) nebo dvěma (při současném stisku dvou kláves). Samozřejmě, že se může rovnat i třem, čtyřem atd., i když současně stisknout větší počet tlačítek, než tři dokáže při běžném psaní jen kaskádér. A tak je do C znovu a znovu vkládána nula a čeká se na vytožení nové jedničky. Pokračujeme však dále.

Protože má výstupní port 0 připojeno pouze 5 řádků, připravíme si do registru D hodnotu 5 a určíme tomuto registru funkci čítače řádek klávesnice. Do registru B si pak připravíme první údaj, který vyšleme do řádkových vodičů. Hexadecimálně je tento údaj 1EH (pro méně zkušené – jde o binární číslo 0001 1110). Ještě si do registru H vložíme nulu jako příznak nestisknutého tlačítka „shift“ a můžeme začít.

Hned u návěští KLIN30 nás však čeká nepříjemnost. Z portu 0 jsme si půjčili jen 5 bitů a nemůžeme jen tak jednoduše nechat rotovat nuly a jedničky přes zbývající 3 bity. Tam je připojena zvuková a světelná signalizace a klávesnice by blikala, pískala, prostě zlobila. Proto si

pomůžeme pomocnou paměťovou buňkou PORT24, z níž si budeme hodnotu nejvyšších tří bitů portu 0 půjčovat.

Celý zázrak klávesnice pak spočívá v pěti cyklech, v nichž instrukcí STA 2400H posíláme na výstupní port 0 „nulu“ do příslušného řádku, do registru B si připravíme novou hodnotu s nulou posunutou vlevo a pomocí instrukce LDA 2400H si ze vstupního portu 0 přečteme stav sloupců klávesnice.

Nalezneme-li v některém sloupci alespoň jeden nulový bit, odskočíme si na návěští KLIN50 a čítačem sloupců v registru E zjistíme, který to byl. Pak si z údajů v registrech D a E sestavíme pořadové číslo klávesy a to uložíme do registru L. Bylo-li pořadové číslo 7, což je klávesa „shift“, změníme příznak v registru H na 28H a v každém případě pokračujeme v prohledávání celé klávesnice.

Po skončení pátého, posledního cyklu zjistíme již známým způsobem, jde-li o platný znak a převedeme pořadové číslo klávesy v registru L na kód klávesy v ASCII. Na rozloučenou ještě zapíšeme, obnovíme registry a opustíme podprogram CI instrukcí RET.

Pro převod pořadového čísla klávesy na kód ASCII slouží tabulka TABZN. Pořadové číslo jednoduše přičteme k počáteční adrese tabulky, přečteme správný kód a ten vložíme do registru A. V případě, že byla stisknuta navíc klávesa „shift“, poslouží hodnota 28H v registru H jako posuv adresy o polovinu tabulky, kde najdeme příslušné kódy.

Rozsvícení signalizace „shift“, její zhasnutí a zapínání (akustická indikace) svěřím již k prozkoumání čtenářům.

Programová obsluha displeje

Alfanumerický displej AND-1 umí pouze transformovat obsah určité části paměti od adresy 3800H do množiny 64 znaků čtyř typů písma. Zapneme-li mikro-počítač JPR-1 bez přítomnosti inteligentního programu, získáme názornou ukázkou.

Úkolem programové obsluhy displeje je zbavit programátora nutnosti zabývat se adresami v paměti RAM displeje, umožnit mu psát znaky postupně vedle sebe a po řádcích, používat různé typy písma, nulovat programový displej a imitovat funkci tzv. rolování displeje. Vedle souboru 64 znaků ASCII pak bude displej rozumět znakům CR, LF a BS ze souboru tzv. řídicích znaků ASCII.

CR, carriage return neboli návrat vozíku znamená, že se kurzor vrátí na začátek rozepsaného řádku beze změny obsahu tohoto řádku. Další znaky tedy přepisují znaky původní.

LF, line feed neboli nový řádek způsobí přechod kurzoru na nový řádek v téže pozici na řádku, v níž byl naposled před LF. Potřebujeme-li bezpečně zařídit, aby text začínal na začátku nového řádku, je třeba použít kombinaci znaků CR a LF.

U mechanických dálkopisů trval návrat vozíků určitý čas, delší než byla doba posuvu válce na nový řádek. Proto se posílal nejprve znak CR, případně raději dva a potom LF. U alfanumerického displeje na pořadí znaků nezáleží.

Znak BS, back space, znamená návrat kurzoru o jednu pozici vlevo, bez změny předcházejícího znaku. Protože se u JPR-1 zatím neukázala nutnost, aby kurzor přecházel při BS také z první pozice na řádku na konec předcházejícího řádku, končí tento pohyb u AND-1 na témže řádku.

Rolování displeje znamená, že se po dopsání posledního znaku všechny řádky

posunou o jeden nahoru. Obsah prvního, horního, jednoduše zmizí. Poslední řádka se uvolní, vynuluje. K pojmu vynuluje platí u displeje malá poznámka. Vynulování displeje, celé obrazovky nebo řádku, znamená v podstatě zaplnění mezerami. V paměti RAM displeje je v tomto případě hexadecimální kód 20H a kód 00H odpovídá u AND-1 znaku @

Program pro výstup znaku na displeji

Vstup do podprogramu je označen návěští OUTDIS a podprogram opět začíná úschovou registrů do zásobníkové paměti (stack). V tomto případě jsme nezapomněli ani na registr A vzhledem k tomu, že znak může být testován až po jeho vypsání.

Potom je znak uložen ještě do registru C. V případě, že by bylo třeba změnit podprogram OUTDIS tak, aby vypisoval znak z registru C a ne z akumulátoru, je třeba instrukci změnit na MOV A, C. Výstup z registru C používají například programy mikropočítačů INTEL.

Následující volání podprogramu SESTAV předpokládá, že ve dvou buňkách paměti RAM s názvy POZICE a RADEK jsou uloženy údaje právě přístupného místa na obrazovce displeje.

V případě čísla pozice na řádku to může být údaj 0 až 39, číslo řádku pak může být 0 až 23. O správné nastavení těchto hodnot, jejich zvyšování a změny se stará celý programový mechanismus ovládání displeje.

Podprogram SESTAV pak jednoduše konvertuje tyto hodnoty na konkrétní adresu paměti RAM na desce AND-1. Je-li např. v obou buňkách počáteční hodnota 0, vrátí podprogram v registrech H, L adresu 3800H. Při maximálních hodnotách 39 a 23 bude v H, L hodnota 3DE7H, odpovídající poslednímu místu obrazovky v pravém dolním rohu. Celá konverze spočívá v přenesení údaje o čísle řádku do bitů 6 až 10, přenesení údaje o pozici v řádku do bitů 0 až 5 a nastavení bitů 11 až 15 na hodnotu 00111.

Další úsek programu až po návěští OUTD1 zabezpečuje zrušení příznaku blikajícího kurzoru na pozici, do níž bude zapsán nový znak. Při běžném používání displeje pracuje program spolehlivě. Přijdete-li však v programu do strojového kódu, nebo změníte-li v jazyku BASIC pomocí POKE obsah buněk POZICE a RADEK, může se stát, že na obrazovce zůstane „viset“ kurzor tam, kde byl před vaším zásahem. Předběhnu a prozradím, že vymazat jej umí (v jazyce BASIC) následující program:

```
10 POKE HEX(3800)+PEEK(HEX(201F))
   *64+PEEK(HEX(2020)),HEX(20)
20 GOTO 20
```

Z této ukázky je také zřejmé, jak pracuje podprogram SESTAV. Adresa 201FH je totiž adresou buňky RADEK, adresa 2020H je adresou buňky POZICE.

Návěští OUT1 začíná dekodování řídicích znaků. Kódy 0DH, 08H a 0AH jsou kódy pro CR, BS a LF. Je-li některý z nich nalezen, realizuje se příslušná funkce displeje, např. přechod na nový řádek. Není-li nalezen řídicí znak, je vstupní kód upraven na šestibitový kód ASCII. Tento kód je uložen do paměti RAM displeje instrukcí MOV M, A, kurzor se posune na následující místo a po návratu obsahu registrů podprogram končí. Je-li zvolen dvojitý typ písma, je kurzor posunut navíc ještě o jedno místo.

Zdálo by se, že programová obsluha displeje končí. Platí to však pouze pro skupinu 64 grafických symbolů.

Pro volbu typu písma, která je u AND-1 určena obsahem dvou nejvyšších bitů v paměti RAM displeje, je vyhrazena buň-

ka RAM s označením MODE. Před výpisem každého znaku musí tato buňka obsahovat údaj 00 pro běžný znak, 40 pro

blikající znak, 80 pro znak, pod nímž bliká kurzor a C0H pro znak dvojnásobné šířky. Před uložením kódu znaku do paměti

RAM displeje je pak obsah buňky MODE logicky sečten s šestibitovým kódem znaku.

ISIS-II 8080/8085 MACRO ASSEMBLER, V2. 0

```
17910*      ; MIKRO BASIC JPR-1
17920      ; *****
17930      ; DISPLEJ      JPR-1
17940      ; *****
17950      ; *****
17960      ; *****
17970*      ; ZRUŠENÍ UKAZATELE
17980*      ; *****
17990      ; *****
18000 0C06 F5      OUTDIS: PUSH PSW
18010 0C07 E5      PUSH H
18020 0C08 D5      PUSH D
18030 0C09 C5      PUSH B
18040 0C0A 4F      MOV C, A
18050 0C0B CDD90C  CALL SESTAV
18060 0C0E 3A2120  LDA MODE
18070 0C11 47      MOV B, A
18080 0C12 7E      MOV A, M
18090 0C13 E6C0    ANI 0C0H
18100 0C15 FE80    CPI 80H
18110 0C17 C2230C  JNZ OUTD1
18120 0C1A 78      MOV A, B
18130 0C1B 87      ORA A
18140 0C1C C2230C  JNZ OUTD1
18150 0C1F 7E      MOV A, M
18160 0C20 E67F    ANI 7FH
18170 0C22 77      MOV M, A
18180*      ; *****
18190*      ; CR, LF, BS A ULOŽENÍ ZNAKU
18200*      ; *****
18210 0C23 79      OUTD1: MOV A, C
18220 0C24 FE0D    CFJ 0DH
18230 0C26 CAA00C  JZ CRDS
18240 0C29 FE08    CPI 08H
18250 0C2B CA4B0C  JZ BACK
18260 0C2E FE0A    CPI 0AH
18270 0C30 CAA70C  JZ LFDS
18280 0C33 E63F    ANI 3FH
18290 0C35 5F      MOV E, A
18300 0C36 78      MOV A, B
18310 0C37 B3      ORA E
18320 0C38 77      MOV M, A
18330 0C39 E6C0    ANI 0C0H
18340 0C3D FEC0    CPI 0C0H
18350 0C3D C05A0C  CZ IPOZ
18360 0C40 C05A0C  CALL IPOZ
18370*      ; *****
18380*      ; NAVRAT
18390*      ; *****
18400 0C43 C0930C  OUTD10: CALL CURRST
18410 0C46 C1      POP B
18420 0C47 D1      POP D
18430 0C48 E1      POP H
18440 0C49 F1      POP PSW
18450 0C4A C9      RET
18460      ; *****
18470      ; CURSOR ZPET
18480      ; *****
18490 0C4B 3A2020  BACK: LDA POZICE
```

ISIS-II 8080/8085 MACRO ASSEMBLER, V2. 0

```
18500 0C4E 3D      DCR A
18510 0C4F FEFF    CPI 0FFH
18520 0C51 CA430C  JZ OUTD10
18530 0C54 322020  STA POZICE
18540 0C57 C3430C  JMP OUTD10
18550      ; *****
18560*      ; INKREMENT POZICE NA RADKU
18570      ; *****
18580 0C5A 3A2020  IPOZ: LDA POZICE
18590 0C5D 3C      INR A
18600 0C5E 322020  STA POZICE
18610 0C61 FE28    CPI 40
18620 0C63 D8      RC
18630 0C64 AF      XRA A
18640 0C65 322020  STA POZICE
18650      ; *****
18660      ; INKREMENT RADKU
18670      ; *****
18680 0C68 3A1F20  IRAD: LDA RADEK
18690 0C6B 3C      INR A
18700 0C6C FE18    CPI 24
18710 0C6E CAA00C  JZ ROLDIS
18720 0C71 321F20  STA RADEK
18730 0C74 C9      RET
18740      ; *****
18750      ; NULOVAŇI DISPLEJE
18760      ; *****
18770 0C75 F5      NULDIS: PUSH PSW
18780 0C76 E5      PUSH H
18790 0C77 D5      PUSH D
18800 0C78 C5      PUSH B
```

```
18810 0C79 210038  LXI H, 3800H
18820 0C7C 110008  LXI D, 2048
18830 0C7F C0880C  CALL NULD10
18840 0C82 CDF00C  CALL HOME
18850 0C85 C3430C  JMP OUTD10
18860      ; *****
18870 0C88 0E20  NULD10: MVI C, 20H
18880 0C8A 71  NULD20: MOV M, C
18890 0C8B 23      INX H
18900 0C8C 1B      DCX D
18910 0C8D 7A      MOV A, D
18920 0C8E 83      ORA E
18930 0C8F C28A0C  JNZ NULD20
18940 0C92 C9      RET
18950*      ; *****
18960*      ; OBNOVENÍ UKAZATELE
18970      ; *****
18980 0C93 3A2120  CURRST: LDA MODE
18990 0C96 B7      ORA A
19000 0C97 C8      RNZ
19010 0C98 CDD90C  CALL SESTAV
19020 0C9B 7E      MOV A, M
19030 0C9C F680    ORI 80H
19040 0C9E 77      MOV M, A
19050 0C9F C9      RET
19060*      ; *****
19070*      ; CR
19080      ; *****
19090 0CA0 AF      CRDS: XRA A
```

ISIS-II 8080/8085 MACRO ASSEMBLER, V2. 0

```
19100 0CA1 322020  STA POZICE
19110 0CA4 C3430C  JMP OUTD10
19120*      ; *****
19130*      ; LF
19140      ; *****
19150 0CA7 C0680C  LFDS: CALL IRAD
19160 0CAA C3430C  JMP OUTD10
19170      ; *****
19180      ; ROLOVANI DISPLEJE
19190      ; *****
19200 0CA0 210038  ROLDIS: LXI H, 3800H
19210 0CA0 114038  LXI D, 3840H
19220 0CB3 0E17    MVI C, 23
19230 0CB5 C0CE0C  MOV: CALL MOVR
19240 0CB8 C5      PUSH B
19250 0CB9 011800  LXI B, 18H
19260 0CB6 09      DAD B
19270 0CB0 EB      XCHG
19280 0CBE 09      DAD B
19290 0CDE EB      XCHG
19300 0CC0 C1      POP B
19310 0CC1 0D      DCR C
19320 0CC2 C2D50C  JNZ MOV5
19330 0CC5 21C03D  LXI H, 3DC0H
19340 0CC8 114000  LXI D, 64
19350 0CCB C3880C  JMP NULD10
19360 0CCE 0628    MOVR: MVI B, 28H
19370 0CCE 1A      MOVZ: LDAX D
19380 0CD1 77      MOV M, A
19390 0CD2 13      INX D
19400 0CD3 23      INX H
19410 0CD4 05      DCR B
19420 0CD5 C2D00C  JNZ MOVZ
19430 0CD8 C9      RET
19440      ; *****
19450      ; SESTAVENÍ ADRESY CURSORU DO H, L
19460      ; *****
19470 0CD9 2600  SESTAV: MVI H, 0
19480 0CDB 3A1F20  LDA RADEK
19490 0CDE 6F      MOV L, A
19500 0CDF 0606    MVI B, 6
19510 0CE1 29  SES10: DAD H
19520 0CE2 05      DCR B
19530 0CE3 C2E10C  JNZ SES10
19540 0CE6 3A2020  LDA POZICE
19550 0CE9 B5      ORA L
19560 0CEA 6F      MOV L, A
19570 0CEB 7C      MOV A, H
19580 0CEC F638    ORI 38H
19590 0CEE 67      MOV H, A
19600 0CEF C9      RET
19610      ; *****
19620      ; HOME
19630      ; *****
19640 0CF0 AF      HOME: XRA A
19650 0CF1 321F20  STA RADEK
19660 0CF4 322020  STA POZICE
19670 0CF7 C9      RET
19680 0CF8      EJECT
```

Nulování displeje zabezpečuje podprogram NULDIS jednoduše tím, že zaplní celou zdánlivou paměť RAM o délce 2K mezerami. Výsledkem je sice to, že do některých míst je mezeira uložena dvakrát, programátorovi to však zjednoduší práci.

Hodnoty buněk udávajících pozici a číslo řádku inkrementují rutiny IPOS a IRAD. Kontroluje se, zda jsme na konci řádku (v tom případě číslo pozice vynulujeme a zvětšíme číslo řádku), nebo zda končí poslední řádek (v tom případě provedeme rolování displeje).

Rolování displeje je zabezpečeno postupným přesunem bloků dat pro jednotlivé řádky v paměti RAM displeje a zaplněním posledního řádku mezerami.

Řídící znak CR způsobí pouze vynulování buňky POZICE, znak LF inkrementaci buňky RADEK a znak BS dekrementaci buňky POZICE.

Poslední rutina, HOME, vynuluje jak buňku RADEK, tak buňku POZICE. Kurzor se tak nastaví do základní pozice.

V programovém řešení obsluhy displeje by bylo pochopitelně možno pokračovat. Komfortnější displeje mají řadu dalších funkcí, umožňujících snadnou editaci textu na obrazovce, vyslání zprávy, tisk obsahu obrazovky pomocí tiskárny atd. Také repertoár řídicích znaků je širší nebo úplný podle normy ASCII.

Pro náš účel by však nemělo smysl zbytečně plynout paměti. AND-1 byl navrhován jako jednoduchý displej, popsané programové vybavení jej zařazuje spíše mezi ty střední; zařazení do vyšší třídy vyžaduje stejně 64 až 80 znaků na řádek. Budme proto spokojeni a napišme si krátký program:

ORG 2300H

TEST: CALL CI
CALL OUTDIS
JMP TEST

END

S pomocí monitoru JPR-1 to bude vypadat takto:

READY
>MONITOR

MONITOR
*D2300

2300 CD FB 0C
M:CD FB 0C CD 06 0C C3 00 23
2309 02 : :
MONITOR
*G2300

Posledním příkazem jsme program spustili a můžeme se přesvědčit, že pracuje. Podprogram CI zabezpečí vstup znaku do registru A, podprogram OUTDIS jej vypíše na displej. Je-li vše v pořádku, máme první krok za sebou. Počítač přestal být negramotným zařízením, umí číst a psát, rozumí nám.

MIKRO BASIC JPR-1

Každý programovací jazyk má své nej... U jazyka BASIC to bude asi přívlastek nejpoužívanější. Popularita jazyka BASIC způsobila, že se počet jeho variant počítá již na desítky a že existuje široký výběr i co do výkonnosti a požadavků na použitý počítač.

BASIC vznikl v roce 1963, když se poprvé objevila možnost interaktivně spolupracovat s počítačem. Jako základní komunikační prostředek byl původně používán dálpíse a řada verzí BASIC nese více či méně stop z této doby.

Původně byl BASIC zásadně jazyk interpretací a překladačové verze jsou řešením rozporu mezi jeho velkou popularitou a jeho malou rychlostí.

Je zajímavé, že téměř všechny výhody i nevýhody jazyka BASIC plynou právě z jeho interpretačního charakteru. BASIC umožňuje velmi rychle psát programy, snadno je opravovat, upravovat a téměř ideální je k odlaďování programů, čili k hledání chyb.

Je to proto, že vlastní zdrojový text programu neprochází žádnou fází překladu do strojového kódu. Jednotlivé programové řádky, označené pořadovým číslem, jsou uschovávány v nezměněné podobě, nebo jsou klíčová slova nahrazena jednobytovými kódy. Teprve povelom RUN je spuštěn vlastní interpreter, který postupně prohlíží jednotlivé programové řádky a nalezené programy realizuje.

Vzhledem k tomu, že nezáleží na pořadí, ve kterém řádky píšeme, ale na jejich pořadových číslech, můžeme kdykoli vložit nové řádky mezi staré, přemístit řádky, opravit je nebo vymazat. Při každém novém příkaze RUN se realizuje právě existující verze programu a ladění programu je vlastně neustále opakující se sled úprav textu a ověřování činnosti programu.

Je pochopitelné, že pro efektivní práci musí programátor zvládnout řadu úkonů, jako například používání příkazu STOP, spouštění programu od určitého řádku, zařazování pomocných výpisů, např. hodnot proměnných atd.

Má-li programátor navíc k dispozici tiskárnu, je programování v jazyku BASIC téměř hrou. Většina začátečníků se diví, proč existuje řada dalších vyšších jazyků. Teprve postupně, pomine-li počáteční okouzlení příkazem PRINT nebo FOR TO NEXT, začneme zjišťovat, že i BASIC má své nevýhody. Na většinu nevýhod přijde teprve při určité kombinaci našich požadavků a za ně vlastně můžeme sami.

Při opisování čísel programů přijdeme například na to, že BASIC zjišťuje chyby v programu teprve po příkazu RUN. Můžeme proto opsat desítky programových řádků s příkazem, který nás BASIC vůbec nezná, a dozvíme se to, až když interpreter odmítne první z těchto příkazů. Je to proto, že interpreter prohlíží text až po spuštění programu a při psaní textu programových řádků se spokojí s jakoukoli hloupostí.

Snad nejzávažnější nectností jazyka BASIC je relativně malá rychlost realizace programu. Při srovnávání bude pochopitelně záležet na druhu použitých příkazů, odhadem však lze říci, že BASIC je 10 až 50krát pomalejší než vlastní strojový kód mikropočítače. A opět je to proto, že při realizaci programu v jazyku BASIC se znovu a znovu prohlíží úplný text programu, jednotlivá klíčová slova se dekodují a teprve potom jsou vyvolávány jednotlivé standardní rutiny napsané ve strojovém kódu.

Typickým příkladem, kdy velmi brzy přijdete na pomalost jazyka BASIC, jsou hry. Fotbal napsaný v BASIC by byl fotbal s líným míčem a letecká bitva hon na motýly. V takových případech nezbyvá nic jiného než sáhnout po strojovém kódu a napsat program např. pomocí textového editoru a překladače assembleru. Bez těchto pomocníků totiž program pro fotbal ani leteckou bitvu jen tak nenapišete, protože délka programu bude odhadem 2K až 4K bytů.

Další nevýhodou, je-li např. malý rozsah paměti RAM, je značná „upovídanost“ jazyka BASIC. Programový text musí být při realizaci programu celý přítomen v paměti počítače a počet volných buněk paměti při psaní programu rychle ubývá.

Poslední zklamání vám BASIC připraví, budete-li potřebovat realizovat jednoduše-lové zařízení, např. programátor ústředního topení. Program v BASIC pro tuto aplikaci může mít délku textu okolo 1K bytů. Pro jeho trvalý provoz však musí být v zařízení přítomen také interpreter BASIC o délce např. 4K bytů. A to při ceně paměti EPROM přijde určitě líto.

Není BASIC jako BASIC

Právě jsme si názorně ukázali jedno ze základních pravidel platících při programování počítačů: za všechny výhody musíme něčím zaplatit.

Neplatí to jen při srovnávání jazyka BASIC s jinými jazyky, ale také při srovnávání různých verzí jazyka BASIC.

Cím výkonnější a komfortnější je BASIC, tím větší paměť potřebuje jeho interpreter a tím pomalejší je realizace většiny výpočtů. Umyslně zdůrazňuji, že klesající rychlost se týká zejména výpočtů. Je totiž zřejmé, že násobení čísel v rozsahu odpovídajícím 16bitovému číslu bude rychlejší než násobení čísel s přesností na 12 míst, práce s textovými řetězci však u takto rozdílných interpreterů může probíhat stejně rychle.

Zhruba lze říci, že se postupem času včlenily čtyři kategorie interpreterů jazyka BASIC. Do první z nich patří celá řada tzv. „tiny“ (drobný) BASIC. Interpretery této kategorie mají délku od 3K do 4K bytů a vyznačují se především omezeným rozsahem čísel, omezeným vybavením v oblasti funkcí a minimálními možnostmi práce s textovými řetězci. Podle rozsahu čísel, s nimiž mohou pracovat, mají tyto interpretery často přívlastek „Integer“ (celočíselný). Do této kategorie patří také náš Mikro BASIC.

Druhou kategorií, vyhovující nejširšímu okruhu uživatelů, je možno nazvat kategorii standardních verzí BASIC. Pracují s rozsahem čísel odpovídajících přesnosti na 6 platných míst s exponentem např. ± 40 . Mají již logické operátory AND a OR, soubor goniometrických funkcí a celou řadu příkazů pro práci s textovými řetězci. Délka těchto interpreterů bývá 6K až 8K bytů. Právě tato kategorie proslavila BASIC v prvních deseti letech jeho života.

Třetí kategorie, vhodná zejména pro vědeckotechnické výpočty, se vyznačuje velkou přesností a značným komfortem v oblasti editace programového textu. Interpretery, které mají délku 12K až 16K bytů, pracují s přesností čísel až na 16 platných míst a mívají, v závislosti na typu mikropočítače, také celou řadu nebyvalých příkazů v oblasti grafického výstupu na displej. Do této kategorie je také možno zařadit některé speciální verze BASIC, např. pro řízení reálných procesů.

Poslední, čtvrtá kategorie verzí jazyka BASIC, je zatím mimo možnosti mikropočítače JPR-1. Je to kategorie „diskových basiců“, zahrnujících celou řadu příkazů pro práci s datovými a programovými soubory na pružném disku. Délka těchto interpreterů je 16K až 32K bytů s tím, že řada příkazů je uložena na disku a do paměti RAM si je operační systém přesunuje jen v případě potřeby.

Mikro BASIC JPR-1

Mikro BASIC je implementací známého Tiny BASIC pro počítač JPR-1. Vlastní interpreter potřebuje méně než 3K bytů paměti a může být uložen v paměti ROM. Přes všechna omezení je to BASIC velmi příjemný, okouzující možnostmi spolupráce s programy ve strojovém kódu, hexadecimálním zápisem čísel a řadou dalších překvapení.

I když by bylo možné Mikro BASIC vylepšit, např. doplnit některé funkce, vrátil jsem se po vyzkoušení těchto možností k té jednodušší verzi a doporučuji v případě potřeby sáhnout k některé vyšší kategorii jazyka BASIC. Příslovi o jednoduchosti a kráse zde platí naprosto přesně.

Minimální požadavky na paměť EP-ROM a jednoduchost Mikro BASIC přináší řadu omezení a bude nejlepší začít jejich výčetem.

Aritmetika

Aritmetika pracuje s rozsahem čísel od -32767 do +32767. Odpovídá to rozsahu 16bitových dvojitých registrů CPU 8080 s tím, že nejvyšší 15. bit je vyhrazen pro znaménko čísla. Je-li tento bit 0, je číslo ve zbývajících 15 bitech kladné, je-li 1, je číslo záporné. Začátečníky snad překvapí číslo 15 u nejvyššího, nejvýznamnějšího bitu. Je to proto, že bity počítáme od nuly a to zprava, kde je v registrech nejméně významný bit. Ale zpátky k aritmetice, která pracuje pouze se čtyřmi operátory: +, -, *, /. Logické operátory, např. AND a OR chybí, stejně jako trigonometrické funkce.

Pro názornost jsem připravil dva krátké programy v Mikro BASIC, generující tabulky pro převod čísel mezi dekadickým a hexadecimálním vyjádřením. Úloha 15. bitu je zde zcela zřejmá.

```
10 FOR I=0 TO -30720 STEP -2048
20 GOSUB 300
30 NEXT I
40 I=-32767
50 GOSUB 300
60 END
300 LPRINT I,
310 HARD
320 TAB(5)
330 WORD(1)
335 LPRINT
350 RETURN
```

```
READY
>RUN
0 0000
-2048 F800
-4096 F000
-6144 E800
-8192 E000
-10240 D800
-12288 D000
-14336 C800
-16384 C000
-18432 B800
-20480 B000
-22528 A800
-24576 A000
-26624 9800
-28672 9000
-30720 8800
-32767 8001
```

```
10 FOR I=0 TO 32767 STEP 2048
20 GOSUB 300
30 NEXT I
40 I=I+2047
50 GOSUB 300
60 END
```

```
300 LPRINT I,
310 HARD
320 TAB(5)
330 WORD(1)
335 LPRINT
350 RETURN
```

```
READY
>RUN
0 0000
2048 0800
4096 1000
6144 1800
8192 2000
10240 2800
12288 3000
14336 3800
16384 4000
18432 4800
20480 5000
22528 5800
24576 6000
26624 6800
28672 7000
30720 7800
32767 7FFF
```

Relační operátory

Relační operátory, neboli operátory pro porovnání dvou čísel poslouží zejména při větvení programů. Celkem máme k dispozici 6 operátorů: >, <, =, #, >= a <=. Pro začátečníky raději názvy: je větší, je menší, rovná se, nerovná se, je větší nebo se rovná a je menší nebo se rovná. Poslední dva operátory nesnesou přehození znaků a operátoru => BASIC nerozumí.

Interpreter pracuje s relačními operátory velice jednoduše. Je-li splněna podmínka daná relačním operátorem, nahradí interpreter celý výraz hodnotou 1, není-li splněna, hodnotou 0. Příslušný příkaz pro větvení programu pak tuto hodnotu zpracuje. Přitom za pravdivý výsledek považuje nejen číslo 1, ale libovolné kladné číslo. Výsledky porovnání je tedy možno sčítat a násobit a nahrazovat tak logické operátory AND a OR. Zatím však alespoň příklad na prezentaci výsledků porovnání.

```
10 INPUT A
20 LPRINT A>1,A=2,A<3,A#4

READY
>RUN
A:1 0 0 1 1

READY
>RUN
A:2 1 1 1 1

READY
>RUN
A:3 1 0 0 1

READY
>RUN
A:4 1 0 0 0

READY
>RUN
A:5 1 0 0 1
```

Jednoduché proměnné

Mikro BASIC dovoluje použít v programu celkem 26 jednoduchých proměnných. „Jméno“ jednoduché proměnné je tvořeno vždy jedním písmenem abecedy, tedy A až Z. Hodnota každé proměnné

může být v rozsahu -32767 až +32767 stejně jako všechna čísla v Mikro BASIC. Proměnné v Mikro BASIC existují vždy, i když jste je v programu vůbec nepoužili. To proto, že každá z nich má v paměti RAM své pevné místo, odpovídající 2 bytům. Proto můžete napsat PRINT A kdykoli a interpreter vypíše náhodně nastavenou hodnotu z místa uložení proměnné A. Při inicializaci jazyka BASIC se hodnoty proměnných nenulují – pro tento účel slouží příkaz CLEAR.

```
10 A=2,B=3,Z=-345
20 LPRINT A,B,Z
30 CLEAR
40 LPRINT A,B,Z
```

```
READY
>RUN
2 3 -345
0 0 0
```

Indexovaná proměnná

Indexovanou proměnnou má Mikro BASIC pouze jednu, označenou znakem, kterému i nejvyšší počítačovní odborníci říkají česky „zavináč“: @. Index v závorce za tímto znakem, v rozsahu 0 až 32767, udává pořadové číslo prvku v poli této proměnné. Každý prvek tohoto pole může mít stejný rozsah hodnot jako jednoduchá proměnná a celé pole leží v paměti RAM počínaje nejvyšší adresou volné paměti RAM, kterou interpreter vyhradil pro text programu. Jednotlivé prvky indexované proměnné postupují tedy zeshora, proti programovému textu. Jinými slovy: počet možných prvků v poli indexované proměnné @ ubývá s přibývajícím programem. Interpreter pochopitelně hlídá okamžik vzájemného střetu a ohlásí jej výpisem SORRY. Příklad na použití indexované proměnné si ukážeme později.

Textový řetězec a textový operátor

Text uzavřený v příkazech PRINT, LPRINT a INPUT v uvozovkách je běžným textovým řetězcem. Tento řetězec si program pouze pamatuje a použije jej v nezmeněné podobě. Končí-li příkaz zároveň s programovým řádkem a druhá uvozovka by byla poslední, nemusíte ji psát. Pro interpreter je koncem řetězce druhá uvozovka stejně jako znak CR.

Na rozdíl od textového řetězce je tzv. textový operátor přiřazení dekadické hodnoty kódu ASCII znaku, který je uzavřen mezi dvěma apostrofy. Příkladem na použití textových řetězců bude v dalším textu celá řada a tak si alespoň všimneme textového operátoru.

```
10 FOR I='A' TO 'B'
20 LPRINT I,
30 NEXT I
65 66
```

```
READY
>
```

Základní pravidla Mikro BASIC

Základní jednotkou programu je příkaz. Příkazů může být na řádku i více, oddělíme-li je dvojtečkou.

Vedle příkazů má Mikro BASIC také povely, jejichž funkci si vysvětlíme za chvíli. Povely nebo příkazy očekává BASIC po vypsání vodicího znaku >. Začíná-li napsaný text číslem, považuje jej interpreter za programový řádek a zařadí jej do

programového bufferu. Programové řádky musí začínat číslem v rozsahu 1 až 32767. Jestliže řádek s napsaným číslem již existuje, nový řádek jej jednoduše přepíše. Napišeme-li pouze číslo již existujícího řádku, bude tento programový řádek vymazán.

Jak již bylo řečeno, zapíše interpreter do textového bufferu jakoukoli hloupost začínající číslem. Správnost příkazů prověřuje teprve po povelu RUN.

Dobrym pravidlem je psát programy s číslováním řádků po deseti. Mikro BASIC nemá povel pro přečíslování řádků a číslování po deseti nám umožní vložit dodatečně až 9 nových řádků mezi dva stávající. Dále si můžete zvyknout psát podprogramy s čísly většími např. než 1000, protože obvykle nevíte, jak daleko se v číslování řádků dostanete.

Povely Mikro BASIC

Nenalezne-li interpreter po ukončení řádku znakem CR na jeho počátku číslo, považuje jej za řádek obsahující povel nebo příkazy, které má okamžitě provést. Na rozdíl od příkazů, které mohou být součástí programových řádků, má BASIC několik příkazů, určených pouze pro ovládání interpreteru. Těmto příkazům říkáme povely.

Povely nesmí být v řádku, začínajícím číslem a mohou jim předcházet pouze mezery. Povel ukončíme jako obvykle znakem CR. Až do tohoto okamžiku můžeme, stejně jako při psaní programového řádku, opravovat napsaný text pomocí klávesy BS. Protože první klávesnice mého JPR-1 tuto klávesu neměla, používá místo ní interpreter klávesu LF, která není pro ovládání interpreteru nutná. V tabulce kódů ASCII je proto u klávesy LF hexadecimální kód 08 místo 0A. Klávesou BS vymažeme poslední napsaný znak a kurzor se vrátí o jedno místo vlevo. Jsme-li již na začátku řádku, požádá nás interpreter o psaní nového textu výpisem vodícího znaku na dalším řádku.

Celý řádek můžeme kdykoli před použitím znaku CR zrušit klávesou DEL, čili klávesami „shift“ a P. Vraťme se však k povolům Mikro BASIC.

LIST, LLIST

Tento povel slouží v základním tvaru pro výpis programového textu na displeji, ve tvaru LLIST navíc pomocí tiskárny. Protože se tento povel hojně používá, má pro něj Mikro BASIC zkratku, kterou je obvyčejná tečka.

Jako parametr příkazu je možno zadat číslo programového řádku, kterým má výpis začít. Napišeme-li navíc za tímto parametrem znaménko +, můžeme zadat, kolik následujících řádků po zadaném řádku se má vypsát.

Tuto neobvyklou kombinaci jsem u Mikro BASIC zvolil nejen proto, že v žádném jazyce BASIC neexistuje. Nejčastěji používaný způsob se zadáním intervalu řádků, od – do, vyžaduje znát obě čísla a navíc odhadnout, nejsou-li mezi nimi vložené řádky. Příliš mnoho řádků při rolování displeje „uteče“ a je lepší zadat za znaménkem + např. 20. Posuďte sami.

RUN

Povel RUN zahájí vlastní realizaci programu počínaje programovým řádkem s nejnižším číslem. Interpreter se vrátí do stavu READY, najde-li příkaz STOP nebo END, narazí-li na chybný příkaz, přebročí-

li hodnota v aritmetických výrazech povolený rozsah, nebo přerušíme-li program tlačítkem INT.

NEW

Povolem NEW vymažeme všechny existující programové řádky a připravíme tak programový buffer pro psaní nového programu. Nemyslete si však, že interpreter skutečně vynuluje programový buffer v paměti RAM. Zdánlivé vymazání textu je způsobeno pouhým přepisem hodnoty proměnné TXTUNF, kterou používá interpreter pro úschovu první volné adresy paměti RAM. Povolem NEW je do této buňky zapsána první adresa textového bufferu.

Tohoto poznatku často využijete při „oživení“ programu, který se vám podařilo např. nechtěně vymazat tlačítkem „reset“ na klávesnici. K tomu postačí prohlédnout v monitoru paměť RAM, najít konec programu a zapamatovat si první adresu po posledním znaku CR (hexadecimálně 0D). Potom již jen přepíšeme obsah dvou paměťových míst proměnné TXTUNF, podle výpisu je to adresa 2022H pro uložení méně významných bitů a adresa 2023H pro uložení významnějších bitů zapamatované adresy. Po návratu z monitoru, příkazem R, můžeme vymazaný program opět používat.

MONITOR

Již podle názvu je zřejmé, že povelom MONITOR opustíme Mikro BASIC a JPR-1 očekává příkazy v monitoru. Ten umožňuje snadný zápis programů přímo ve strojovém kódu 8080 pomocí hexadecimálního kódu, prohlížení obsahu paměti, opravy a nakonec návrat k jazyku BASIC. Monitor tedy usnadní zejména přípravu těch částí programu, které jsme se rozhodli napsat, např. z důvodu rychlosti, ve strojovém kódu.

Tyto úseky programu pak budeme volat z jazyku BASIC příkazem CALL. Podrobný popis příkazů monitoru si probereme později.

RAM

RAM je nejen zkratka pro označení typu paměti, do níž píšeme text našeho programu, ale také klíčové slovo povelu, kterým můžeme potřebný prostor v této paměti rozšířit. Parametr příkazu udává novou horní hranici RAM. Nemusí to být jen tehdy, nestačí-li paměť pro další programový text, ale také tehdy, ohlásí-li interpreter nedostatek místa pro uložení prvků indexované proměnné.

Interpreter totiž neustále hlídá horní limit paměti RAM, který mu byl vyhrazen, a přeplnění paměti včas ohlásí. Celá akce posunutí horní hranice RAM je však plná úskalí.

Nelze například snížit horní hranici RAM pod hodnotu, která je dána již při překladu zdrojového textu celého interpreteru. Snížit lze pouze vámi zvýšený limit až na původní velikost. V našem případě, kdy Mikro BASIC používá paměť 1K RAM na desce procesoru, nelze zmenšit paměťový prostor pro programový text pod 702 bytů.

Maximální adresa paměti RAM, s níž může Mikro BASIC pracovat, je dána adresou 7FFFH, což je poslední adresa 32K paměťového prostoru. Vzhledem k tomu, že první volná adresa pro prostor zabraný displejem je 4000H, může mít Mikro BASIC k dispozici maximálně 16K paměti. V tom případě však

musí být celý interpreter přeložen se zadáním počátku paměti RAM od adresy 4000H.

Poslední připomínka se týká umístění vstupního řádkového bufferu v paměti RAM při použití povelu RAM. Tomuto bufferu vyhradí interpreter automaticky posledních 64 bytů paměti RAM.

LOAD a SAVE

Podle názvů jsou to typické povely pro úschovu programu a jeho opětovné „natažení“ do paměti RAM ve spolupráci s vnějším paměťovým zařízením. Vzhledem k tomu, že při psaní interpreteru nebyl k JPR-1 připojen ještě kazetový magnetofon, jsou podprogramy těchto povelů napsány pro snímač a děrovač děrné pásky. Tyto periférie byly připojeny pomocí čtyř obvodů MH3212 a programová obsluha je zřejmá z výpisu programu.

Po zadání příkazu SAVE se interpreter zeptá na jméno programu a spolu s tímto jménem vyděruje obsah programového bufferu až do konce programového textu. Po příkazu LOAD naopak oznámí jméno programu, vyděrované na děrné páse, a naplní programový buffer textem programu z této pásky.

Dříve, než si stačíte JPR-1 postavit, a určitě dříve, než si jej budete moci koupit, nahraďte jmenované podprogramy jiné, spolupracující s kazetovým magnetofonem s rychlostí přenosu dat 240 zn/s.

Výpisy Mikro BASIC

READY, HOW, WHAT a SORRY již nejsou povely jazyka Mikro BASIC, ale celá jeho slovní zásoba, pomocí které s vámi bude komunikovat. Moc toho není, ale jistě se domluvíte.

WHAT vás bude upozorňovat, že počítač něčemu nerozumí a HOW vás upozorní na překročení číselného rozsahu. Výpisem SORRY vám diplomaticky oznámí, že nemá dostatek paměti RAM buď pro program, nebo pro indexovanou proměnnou, a konečně po READY bude očekávat vaše další příkazy. Podívejte se sami, jak taková komunikace s nepozorným programátorem vypadá.

READY
>FRINT "AHOJ"
WHAT?

READY
>LET A=98000
HOW?

READY
>LET @ (12345)=234
SORRY

Programové příkazy

Pro programové příkazy je typické, že jejich názvy musí být na začátku příkazu, tedy ihned po čísle programového řádku nebo po dvojtečce, oddělující dva příkazy na řádku. Malou výjimkou je příkaz LET.

Programové příkazy jsou výkonnými prvky jazyka BASIC, vyvolávající příslušnou akci. Na rozdíl od nich existují v BASIC také funkce, např. ABS nebo RND, které akci nevyvolávají, vrací však programu číselnou hodnotu. Ty naopak nesmí stát na počátku řádku, ale musí být použity uvnitř některého příkazu. Proto musíme napsat PRINT ABS (-3), potřebujeme-li vypsát absolutní hodnotu čísla -3.

Rada příkazů může být také použita přímo, mimo programový řádek. Někdy se

tomu říká přímý mód nebo kalkulátorový mód jazyka BASIC. Některé příkazy, jako např. REM a STOP, nemají v tomto případě smysl. Hojně však použijeme příkazů PRINT, OUT, GOTO, POKE, LET, BYTE, WORD atd.

V přímém módu lze napsat i celý program a můžete tedy soutěžit, kdo napíše delší či lepší. Příkazy lze psát bez mezer až do délky 64 znaků. Malým příkladem vám napovím.

```
READY
>FOR I=1 TO 10: LPRINT I, I*3, I+4: NEXT I
1      3      5
2      6      6
3      9      7
4     12      8
5     15      9
6     18     10
7     21     11
8     24     12
9     27     13
10    30     14
```

Vraťme se však k programovým příkazům. Zaměříme se přitom zejména na specifické vlastnosti jazyka Mikro BASIC, protože předpokládám dostupnost seriálů Základy programování samočinných počítačů a Programování v jazyku BASIC, které vycházely v AR v letech 1979 a 1981.

LET

Příkazem LET přiřazujeme hodnotu některé z proměnných. V jediném příkazu můžeme přiřadit hodnoty několika proměnným nebo prvkům indexované proměnné, oddělíme-li jednotlivá přiřazení čárkou. Slovo LET je nepovinné a můžeme tedy přímo psát jméno proměnné, operátor přiřazení (=) a hodnotu proměnné. Místo hodnoty může stát na pravé straně „cokoli“. Pojem „cokoli“ bude v textu použit vícekrát a my pod ním budeme rozumět proměnnou, výraz, textový operátor, číselnou hodnotu, pseudoproměnnou nebo funkci. Nejlepší však bude příklad.

```
READY
>LLIST
10 A=3, B=5
20 C=A, D=B
30 E='A'
40 F=234
50 G=HEX(C)
60 H=34*ABS(-4)
70 LPRINT A, B, C, D
80 LPRINT E, F, G, H
```

```
READY
>RUN
3      5      3      5
65    234    192    136
```

A máme-li v počítači několik programových řádků, zopakujeme si na příkladu možnosti příkazu LIST.

```
LLIST 60
60 H=34*ABS(-4)
70 LPRINT A, B, C, D
80 LPRINT E, F, G, H
```

```
READY
>LLIST+2
10 A=3, B=5
20 C=A, D=B
30 E='A'
```

```
READY
>LLIST 30+3
30 E='A'
40 F=234
50 G=HEX(C)
60 H=34*ABS(-4)
```

```
READY
>LLIST 30+
30 E='A'
```

```
READY
>
```

Všimněte si, že neudanou hodnotu v druhém příkladu považuje příkaz za řádek s nejnižším pořadovým číslem a v posledním příkladu za nulu.

FOR TO NEXT STEP

Celá skupina příkazů slouží k organizaci cyklů. FOR a NEXT jsou samostatné příkazy, TO a STEP jsou pomocná klíčová slova, která mají v celém systému své přesné místo a funkci. Pro STEP = 1 je použití tohoto slova nepovinné. U příkazu NEXT musí být, na rozdíl od dokonalejších interpreterů, uvedeno označení proměnné. Velkou zábavu způsobí možnost zadat parametry cyklu pomocí výrazů, proměnné atd. Pro ilustraci několik příkladů ihned. Řadu dalších najdete na dalších stránkách.

```
READY
>LLIST
5 LPRINT "NAPIS DVE PISMENA"
10 FOR I=INCHAR TO INCHAR STEP ABS(-3)
20 LPRINT I,
30 NEXT I
```

```
READY
>RUN
NAPIS DVE PISMENA
65      68      71      74
READY
>
LLIST
10 FOR I=HEX(F2) TO HEX(F6)
20 LPRINT I,
30 NEXT I
242      243      244      245      246
```

```
READY
>
10 FOR I=1 TO 8
20 FOR K=1 TO I
30 LPRINT "A",
40 NEXT K
45 LPRINT
50 NEXT I
```

```
A
AA
AAA
AAAA
AAAAA
AAAAAA
AAAAAAA
AAAAA
```

GOTO

Příkaz GOTO přeruší lineární sekvenci při provádění programových příkazů podle čísel programových řádků. Realizace programu pokračuje řádkem, jehož číslo je součástí příkazu. Místo tohoto čísla může být, jak je v Mikro BASIC zvykem, opět „cokoli“. Bude-li např. toto číslo řádku výsledkem vyhodnocení výrazu, změní se funkce nepodmíněného skoku na skok podmíněný. Příkladem může být simulace příkazu ON GO TO z „větších“ jazyků BASIC. V případě, že výsledné číslo řádky neexistuje, použije BASIC opět nepříjemné slovo HOW?

```
10 LPRINT "10"
20 GOTO 50
30 LPRINT "30"
40 END
45 LPRINT
```

```
50 LPRINT "50"
60 GOTO 30
```

```
10
50
30
```

```
READY
>LLIST
10 INPUT A
20 GOTO A*10
30 LPRINT "30"
35 END
40 LPRINT "40"
45 END
50 LPRINT "50"
```

```
READY
>RUN
A:5
50
```

```
READY
>RUN
A:3
30
```

```
READY
>RUN
A:4
40
```

```
READY
>RUN
A:7
HOW?
```

```
READY
>
```

Příkaz GOTO můžete také úspěšně použít v přímém módu, potřebujete-li spustit program od jiné než nejnižší řádky. Často používanou kombinací bude použití příkazu GOTO po zastavení programu příkazem STOP.

GOSUB, RETURN

Jsou dva samostatné příkazy, které bez sebe nemohou existovat. Příkazem GOSUB provedeme téměř totéž jako příkazem GOTO. Podobně jako instrukce CALL ve strojovém kódu 8080 však GOSUB zabezpečí zapamatování tohoto místa v programu, v němž byla instrukce použita. Při nalezení příkazu RETURN ve volaném podprogramu pak pokračuje realizace programu tam, kde byl program přerušen. Umyslně nepiši nic o čísle programového řádku, protože realizace programu může být přerušena příkazem GOSUB i uprostřed programového řádku s několika příkazy. Program pak po nalezení příkazu RETURN pokračuje v provádění dalšího příkazu na původním řádku.

Při používání podprogramů pozor na konec programu. Program musí skončit buď řádkem s největším číslem, nebo, je-li za koncem programu podprogram, příkazem END nebo STOP. Například tak, jak je to v dalším příkladu.

```
LLIST
10 FOR I=1 TO 5
20 GOSUB 50
30 NEXT I
40 END
50 LPRINT RND(7)
60 RETURN
```

```
READY
>RUN
```

```
4
5
6
4
1
```

```
READY
>RUN
```

```
5
4
2
7
4
```

REM

Příkaz REM má význam zejména pro dokumentování programů. Pro 1K paměti RAM je však zbytečným luxusem a jeho funkce je jednoduchá. Nedělá nic a zabírá paměťové místo. Budete-li mít však později „širší“ paměť, delší a složitější programy, tiskárnu a děravou hlavu jako já, je nepostradatelný.

INPUT

Příkaz slouží pro zadávání dat v průběhu výpočtu z klávesnice. Jedním příkazem INPUT můžeme zadat hodnoty několika jednoduchých proměnných nebo prvků indexované proměnné. Očekávání vstupu dat oznámí interpreter dvojtečkou. Současně s ní může být vypsán název proměnné, libovolný text, nebo obojí. Vhodná varianta se volí tak, jak je ukázáno v dalším příkladu.

```
READY
>LLIST
```

```
10 INPUT A,G,C
20 INPUT "DELKA ",D
30 INPUT "VAHA" L
40 I=3
50 INPUT "PRVEK" Q(I)
60 LPRINT A,B,C
70 LPRINT D,L,Q(3)
```

```
READY
>RUN
```

```
A:12
G:34
C:126
DELKA D:78
VAHA:167
PRVEK:123
12      34      126
78      167     123
```

PRINT, LPRINT

Nejjednodušší příkaz, který učaruje každému, kdo s programováním v jazyku BASIC začíná. Za klíčovým slovem PRINT (nebo LPRINT pro tiskárnu) je seznam proměnných, výrazů, textových řetězců nebo čísel, vzájemně oddělených čárkami. Není-li na konci tohoto seznamu čárka, je každý příkaz zakončen vypsáním znaků CR a LF. Samotný příkaz bez seznamu pak způsobí vypsání jen těchto znaků. Je-li příkaz zakončen čárkou za posledním prvkem seznamu, čeká kurzor na displeji (nebo psací tiskárny) na následující pozici za posledním vypsáním znakem.

Příkaz PRINT v Mikro BASIC nezná středník, běžný u ostatních jazyků BASIC. Kromě čárky je však možno využít tzv. formátovacího znaku, kterým je #.

Základní formát tiskne čísla v pěti sloupcích, což při 40 znacích na displeji znamená, že poslední cifra je vždy na pozici 8, 16, 24... 40. Základní „rozteč“ čísel je tedy 8 pozic a můžeme ji změnit právě pomocí formátovacího znaku #, za nímž následuje hodnota nebo opět „cokoli“. Nová hodnota platí pouze pro zbytek prováděného příkazu PRINT nebo do dalšího formátovacího znaku v seznamu téhož příkazu.

Formátovací pravidla se však týkají pouze výpisu číselných hodnot. Textové řetězce, stejně jako výpisy hexadecimálních čísel v příkazech BYTE a WORD, se tisknou bez mezer, a pro jejich oddělení slouží příkaz TAB. Místo popisu však raději uvedu několik příkladů.

```
10 LPRINTA,B,C
20 LPRINT#10,A,B,C
```

```
READY
```

```
>RUN
```

```
1      -567      2
1      -567      2
```

```
10 FOR I=2 TO 10
20 LPRINT#1,1,2,3
30 NEXT I
```

```
READY
```

```
>RUN
```

```
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
10 LPRINT"BUDE",#3,22," HODIN"
```

```
READY
```

```
>RUN
```

```
BUDE 22 HODIN
10 A=23456
20 B=A/100
30 LPRINT B,#2," ",A-B*100
```

```
READY
```

```
>RUN
```

```
234,56
```

Nutnost použít další speciální znak v příkazech PRINT vyvolalo použití displeje AND-1. Jak již víme, má tento displej čtyři typy písma a bylo by škoda, kdyby Mikro BASIC neumožňoval jejich pohodlnou volbu. Se stejnými pravidly jako u formátovacího znaku slouží k tomuto účelu znak *, následovaný číslicí 0 až 3. Protože i zde může být použito „cokoli“, vyhodnocuje interpreter pouze nejnížší dva bity výsledné hodnoty a 4 je totéž jako 0.

Je-li jako číslice za znakem pro nastavení typu písma 0, je nastaven základní typ písma, který je také nastaven vždy na počátku každého příkazu PRINT. Je-li číslice 1, bude následovat výpis blízkými znaky, 2 znamená výpis s blízkým kurzorem pod každým znakem a konečně 3 nastaví výpis pomocí znaků s dvojnásobnou šířkou.

Nastavený typ písma platí opět do konce příkazu, nebo do další změny typu písma v témže příkazu.

Při této příležitosti musím upozornit na některé záležitosti příkazu LPRINT. Tento příkaz nebude pracovat s tiskárnou stejně jako s displejem, protože tisková řádka je např. 128 a ne 40 znaků. Při 100krát opakovaném příkazu LPRINT A, se nám k našemu údivu vytiskne všech 100 údajů na stejný řádek. Na rozdíl od displeje

neumí každá tiskárna po naplnění jednoho řádku přejít automaticky na další řádek a znaky CR a LF se v příkaze LPRINT, zakončeným čárkou, neobjeví. Proto bude nutné použít vhodný čítač cyklů a po vypsání každého, např. 15. údaje zabezpečit výstup znaků CR a LF programově.

TAB

Příkaz TAB má v závorce parametr, udávající, kolik mezer se má vytisknout. Nic více, nic méně. Samozřejmě se pod pojmem vytisknout rozumí vypsát na displeji, stejně jako příkaz PRINT znamená v překladu tisk. To však jsou pozůstatky „dálnopisné“ éry a musíme se s tím smířit.

HARD, DISPL

Dvojice příkazů umožňujících přepnout výstup současně na displej i tiskárnu a návrat do základního módu s výstupem pouze na displej. Přidání těchto příkazů si vynutilo to, že mimo příkazů PRINT a LPRINT by musely existovat dvojice TAB – LTAB, BYTE – LBYTE atd. Mnohem jednodušší je přepnout si v pravý okamžik výstup na tiskárnu příkazem HARD a odpojit tento výstup příkazem DISPL. Přitom pozor, tiskárna se navíc vypne na konci každého příkazu LPRINT, povelu LLIST a při návratu do READY. Použití příkazu HARD je zřejmé z řady dalších příkladů. Stejně tak můžeme použít příkaz HARD jako povel, např. před povelu MONITOR. Získáme tak možnost připojit tiskárnu po celou dobu trvání monitoru.

IF

Příkaz IF je podmíněný příkaz, jímž organizujeme v programu větvení výpočtů. Po klíčovém slově IF následuje dvojice aritmetických výrazů nebo proměnných, mezi nimiž je některý z relačních operátorů. Je-li toto porovnání vyhodnoceno jako pravdivé, tzn. je-li nahrazeno nulou, pokračuje program realizací druhé části příkazu, případně dalších příkazů na témže řádku. Je-li vyhodnoceno jako nepravdivé, pokračuje program následujícím programovým řádkem. Druhá část příkazu IF pokračuje nejčastěji klíčovým slovem GOTO, méně často i jiným příkazem, majícím v této souvislosti smysl.

O tom, že můžeme výsledky porovnání sčítat a násobit, jsme si řekli u relačních operátorů, a proto krátce jen dva příklady.

```
LLIST
10 HARD:INPUT A
20 IF (A>2)*(A<5) LPRINT"AND":GOTO10
30 LPRINT"NE":GOTO10
```

```
READY
```

```
>RUN
```

```
A:1
```

```
NE
```

```
A:2
```

```
NE
```

```
A:3
```

```
AND
```

```
A:4
```

```
AND
```

```
A:5
```

```
NE
```

```
A:
```

```
LLIST
10 HARD:INPUT A,B
20 IF (A>2)*(A<5)+(B>2)*(B<5) LPRINT"AND":GOTO10
30 LPRINT"NE":GOTO10
```

```
READY
```

```
>RUN
```

```
A:1
```

```
B:1
```

```
NE
```

```
A:1
```

```
B:4
```

```
AND
```

```
A:4
```

```
B:2
```

```
AND
```

```
A:5
```

```
B:5
```

```
NE
```

```
A:
```


END, STOP

END znamená konec programu a tento příkaz musíme použít pouze tehdy, není-li konec programu zároveň koncem programového textu. V tomto případě se program zastaví automaticky (i když END není nikdy na škodu). Příkaz STOP způsobí totéž s tím, že se s hvězdičkou vypíše řádek obsahující příkaz STOP. Je to proto, abychom mohli při ladění programů umístit do programu více příkazů STOP. Po zastavení programu pak víme, jak se program větvil, můžeme vypsat hodnoty proměnných, změnit je a pokračovat příkazem GOTO s udáním čísla řádku.

CLEAR

Příkaz vynuluje všech 26 jednoduchých proměnných. Budeme-li potřebovat nulovat prvky indexované proměnné @, využijeme programového cyklu FOR TO NEXT, nebo vynulujeme paměť RAM v místě uložení prvků indexované proměnné pomocí příkazů POKE.

CLS

CLS je nejjednodušší příkaz, kterým se vynuluje obrazovka displeje a nastaví kurzor na začátek prvního řádku.

CALL

Příkaz CALL skutečně potěší. Doplněný funkcí HEX splňuje sny každého programátora o jednoduché spolupráci programů v BASIC a strojovém kódu mikroprocesoru. Bez jakýchkoli zbytečností zabezpečí skok do programu ve strojovém kódu a po nalezení příslušné instrukce RET pokračuje program v BASIC dále.

Příkaz neumí předat žádné parametry „ani tam, ani zpět“. Pomocí příkazu POKE a funkce PEEK a HEX to však zvládnete velmi snadno. Budete-li navíc hráčičkové, naučíte se ve strojovém kódu pracovat nejen s hodnotami jednoduchých proměnných jazyka BASIC, ale i s prvky indexované proměnné.

Jako příklad spojení programu v BASIC s programem ve strojovém kódu je uveden příklad testu stisknutí tlačítka T na klávesnici. Nejprve je uveden zdrojový text programu ve strojovém kódu tak, jak bychom jej napsali v assembleru, dále následuje program v BASIC, příklad vložení strojového programu do paměti RAM pomocí Monitoru a konečně ukázka spuštění programu.

ORG 2200H

TLAC: LDA 2800H
RLC
RLC
RNC
JMP TLAC

LLIST
10 LPRINT "STISKNI TLACITKO"
20 CALL HEX(2200)
30 LPRINT "DEKUJI"

READY
>MONITOR

MONITOR
#D2200

2200 23 i:13A 00 28
2203 F4 56 F2 i:107 07 D0
2206 56 i:V:C3 00 22
2209 44 i:D:.

MONITOR
#R
READY
>HARD

READY
>RUN
STISKNI TLACITKO
DEKUJI

POKE

Příkaz vzbuzující zpočátku nedůvěru každého programátora. S výslovností „pouk“ znamená strčit, uložit, zasunout do paměti. Když uložit, tak musíme říci kam a co? První parametr proto udává adresu v 64K paměťovém prostoru, druhý, oddělený čárkou, údaj, který bude na tuto adresu uložen. Oběma parametry může být opět naše „cokoli“. Oba však mají své zvláštnosti. Začnu druhým, který má reálný rozsah 0 až 255, protože se jedná o hodnotu ukládanou do jednoho bytu paměti. Je-li výsledek větší, pracuje interpreter pouze s hodnotou spodních 8 bitů.

S prvním parametrem je to ještě horší. Mikro BASIC pracuje s čísly, která mají 15., nejvyšší bit rovný 1, jako se zápornými. Potřebujeme-li proto uložit příkazem POKE cokoli do horních 32K paměti RAM, například parametr programu ve strojovém kódu, musíme použít záporné desítkové číslo. Většina větších interpreterů BASIC ani jinou možnost nemá a je příjemné, že u Mikro BASIC můžeme tuto složitou operaci obejít hexadecimálním vyjádřením pomocí funkce HEX. Stejná pravidla platí i u příkazů CALL, O\$, I\$ a funkce PEEK, kde také můžeme adresovat celý prostor paměti 64K.

Následující příklad je při praktickém ověřování příkazu POKE přímo na JPR-1 dostatečně přesvědčivý. Způsobí totiž střídání 1 a 0 na výstupu bitu 6 výstupního portu 0. Vzhledem k tomu, že tento bit ovládá akustickou signalizaci klávesnice, je výsledek zřetelně slyšet.

10 POKE HEX(2400),64
20 POKE HEX(2400),0
30 GOTO 10

OUT

Tento příkaz oceníte zejména při připojování dalších přídavných zařízení, ovládání nejrůznějších výkonových a signalizačních prvků a testování hardware. První parametr příkazu udává číslo výstupního portu. Druhý parametr, oddělený čárkou, udává hodnotu, která bude do tohoto portu zapsána provedením příkazu.

Reálné hodnoty obou parametrů jsou 0 až 255 a místo nich může stát opět „cokoli“. Interpreter rozsah parametrů nehlídá a použije jednoduše spodních 8 bitů.

OUTCHAR

Příkaz provede výstup znaku, jehož dekadická hodnota je uvedena v závorce. Výstup se objeví na displeji a pokud by byl použit příkaz HARD, také na tiskárně. V závorce může být místo hodnoty opět „cokoli“. Příkaz slouží především pro výstup nestandardních znaků, které nemohou být součástí textových řetězců, nebo když znaky vznikají jako výsledek výpočtu. Nejprůkaznější je opět příklad.

10 FOR I='A' TO 'A'+8
15 HARD
20 OUTCHAR (I):TAB(2)

30 LPRINT I,
35 TAB(2)
40 HARD:BYTE(I):LPRINT
50 NEXT I

READY
>RUN

A	65	41
B	66	42
C	67	43
D	68	44
E	69	45
F	70	46
G	71	47
H	72	48
I	73	49

BYTE, WORD

Dva speciální příkazy Mikro BASIC, které nenajdeme u „větších“ jazyků BASIC. Parametr v závorce (nebo také „cokoli“) představuje dekadickou hodnotu, která bude vytištěna v případě příkazu BYTE jako hexadecimální číslo 00 až FF, v případě WORD jako hexadecimální číslo v rozsahu 0000 až FFFF. Rozsah parametru u příkazu BYTE není opět kontrolován. Za všechny příklady ten nejprůkaznější, který dokáže vypsat hexadecimální obsah paměti JPR-1 od adresy 0 do adresy 0FFFF tak, jak jej vypisují hexadecimálně orientované monitory.

5 FOR I=0 TO HEX(FFF) STEP 256
10 FOR T=0 TO 255 STEP 16
15 HARD
20 WORD(I+T):TAB(2)
30 FOR K=0 TO 15
40 BYTE(PEEK(I+T+K)):TAB(1)
50 NEXT K
60 LPRINT
70 NEXT T
80 HARD:OUTCHAR(HEX(OC))
90 NEXT I

MASK

Tak jako v příkazu IF se podaří obejít chybějící logické operátory AND a OR různými programátorskými triky. Nejcitelněji si však potřebu logické operace AND uvědomíme, potřebujeme-li zpracovat údaj z některého vstupního portu mikropočítače a zajímá-li nás např. hodnota jediného bitu. Jistě lze pomocí logických posuvů hodnoty, získané pomocí funkce IN, správnou informaci získat. BASIC však příkaz pro posuv nemá a je ho tedy nutné imitovat násobením čísla dvěma nebo použitím podprogramu ve strojovém kódu.

Proto jsme do Mikro BASIC přidali příkaz MASK, který nastaví vstupní masku pro použití funkce INM. Tato funkce zabezpečí vstup údaje z daného portu a navíc provede logický součin s nastavenou maskou. Počáteční hodnota „masky“ před každým spuštěním programu je FF (hexadecimálně). Příkazem MASK ji můžeme změnit tak, že nová hodnota masky tvoří parametr příkazu. Potřebný příklad bude uveden u funkce INM.

WAIT

je běžným příkazem jazyka BASIC pro zadání časového intervalu. Rozsah parametru je 0 až 255 s tím, že si přesnou kalibraci musíte udělat sami. Záleží totiž na kmitočtu použitého krystalu a u mého počítače znamená každá jednotka para-

metru asi 0,1 s. Při interpretaci tohoto příkazu počítač jednoduše čeká a program nelze přerušit tlačítkem INT na klávesnici. To proto, že test na přerušení programu je vždy na konci každého příkazu.

BEEP

Podobný příkaz jako předcházející. Rozdíl je pouze v tom, že počítač nejen čeká, ale také vydává akustický signál. Rozsah parametru je 0 až 32767. Dva společné příklady na příkazy WAIT a BEEP jsou důkazem toho, že jako parametr příkazů může být opět naše „cokoli“.

```
10 WAIT RND(8)
20 BEEP RND(250)
30 GOTO 10
```

```
10 WAIT 5
20 BEEP 25
30 WAIT 5
40 BEEP 150
50 GOTO 10
```

I\$

Dva příkazy pro vstup a výstup textových řetězců jsem si jako lahůdku jazyka Mikro BASIC nechal na konec celé skupiny příkazů. Jsou totiž, společně s funkcí LEN, malou náplastí na omezení práce s textovými řetězci tak, jak ji známe z „větších“ BASIC. Příkaz I\$ má jeden parametr, znamenající adresu v paměti RAM. Při provádění příkazu program čeká na vstup znaků z klávesnice a interpreter zabezpečuje ukládání jejich kódů od určené adresy. Příkazy se přerušují po ukončení textu znakem CR. Interpreter zapisuje do paměti za poslední znak 00 a navíc aktualizuje pseudoproměnnou LEN, o které si povíme později. Pro srozumitelnost příkladu, následujícího za příkazem O\$, však prozradím, že LEN má hodnotu, která se rovná počtu znaků zapsaného textového řetězce.

O\$

Příkaz pro výstup textového řetězce je ještě jednodušší. Od adresy, zadané parametrem, vypíše text z paměti až po první byte s hodnotou 00. Pro větší srozumitelnost je po následujícím příkladu vypsán obsah paměti RAM pomocí Monitoru.

```
LLIST
10 I$ HEX(2200)
20 LPRINT LEN
25 HARD
30 O$ HEX(2200)
```

```
READY
>RUN
ABCDEF12
      8
ABCDEF12
READY
>HARD
```

```
READY
>MONITOR
```

```
MONITOR
*D2200
```

```
2200 41      :A\
2201 42      :B:
2202 43      :C:
2203 44      :D:
2204 45      :E:
2205 46      :F:
2206 31 32 00 :1:
2207 32 00 44 :2:
2208 00      : :
MONITOR
*R
READY
>
```

Funkce Mikro BASIC

Jak již bylo řečeno, nemohou stát klíčová slova funkcí na počátku příkazu, ani nemohou být samostatně použita v přímém módu jazyka BASIC. Funkce vrací interpreteru číselnou hodnotu a může tedy stát tam, kde očekáváme číslo. Navíc potřebuje funkce určitou specifikaci, podle které nám vrátí potřebnou hodnotu. U některých funkcí tak jde o převod mezi kódy, transformací adresy v paměti RAM na obsah této paměťové buňky, anebo překódování informace o stisku klávesy na klávesnici na kód příslušného znaku.

Mikro BASIC nemá funkcí mnoho, začínající programátor si však i tak přijde na své. „Pružnost“ jazyka Mikro BASIC je taková, že zadání funkce přijme i jako údaj pro příkaz INPUT. Místo čísla můžeme proto při vstupu dat napsat např. HEX (3CF).

RND

Funkce generuje náhodně zvolené číslo v rozsahu intervalu od 1 do hodnoty, která je uvedena jako parametr v závorce.

ABS

Vrací absolutní hodnotu čísla, které je uvedeno jako parametr v závorce. Jako parametr může být opět uvedeno „cokoli“. A pro oživení malý příklad:

```
10 FOR I=8 TO -12 STEP -3
20 LPRINT #4,ABS(I),
30 NEXT I
```

```
READY
>RUN
      8      5      2      1      4      7      10
READY
>
```

HEX

Funkce, která opět potěší příznivce programování ve strojovém kódu. Vrací totiž dekadickou hodnotu mezi -32767 a +32767 čísla, které je uvedeno v závorce v hexadecimálním tvaru. Na rozdíl od pravidel zápisu v assembleru se levé nuly nepiší a nepíše se ani označení H za tímto údajem.

INCHAR

Funkce nemá parametr. Parametr je vlastně dodán formou stisknutí klávesy na klávesnici a funkce INCHAR vrátí dekadickou hodnotu příslušného znaku ASCII. Náznorný příklad je poučný nejen pro objasnění této funkce, ale znázorňuje rozdílnost výstupů pomocí příkazů PRINT, BYTE a OUTCHAR.

```
LLIST
10 A=INCHAR
20 IF A=HEX(OD) END
25 HARD
```

```
30 OUTCHAR A: TAB(2): LPRINT A,
35 TAB(2): BYTE(A): LPRINT
40 GOTO 10
```

```
READY
>RUN
1      49      31
9      57      39
A      65      41
K      75      4B
*      42      2A
?      63      3F
!      33      21
5      53      35
Z      90      5A
```

PEEK

Tradiční protipól příkazu POKE. S výslovností „pík“ znamená doslova „kouknout se do paměti“. Parametr v závorce udává adresu, z níž budeme číst a funkce vrací hodnotu bytu na této adrese. Pro názornost jsem připravil příklad, který nechte z paměti RAM, ale čte hodnotu z paměťové adresovaného portu 1. Celý program řeší v jazyce BASIC stejný problém, jako příklad uvedený u příkazu CALL. Jak vidíte, řešení v jazyce BASIC je mnohem jednodušší.

```
10 LPRINT "STISKNI TLACITKO"
20 A=PEEK(HEX(2800))
40 IF A=191 LPRINT "DEKUJI" : END
50 GOTO 20
```

```
READY
>RUN
STISKNI TLACITKO
DEKUJI
```

IN, INM

Protějšek příkazu OUT vrací hodnotu 0 až 255 převzatou ze vstupního portu, jehož číslo je uvedeno jako parametr v závorce. Funkce INM navíc provede logický součin se vstupní maskou, nastavenou příkazem MASK. Nejlépe to pochopíte z následujícího příkladu.

```
10 LPRINT IN(HEX(FF)), : TAB(2)
20 LPRINT INM(HEX(FF))
30 MASK 7
40 LPRINT IN(HEX(FF)), : TAB(2)
50 LPRINT INM(HEX(FF))
```

```
READY
>RUN
      255      255
      255      7
```

LEN, TOP, SIZE

Tyto tři funkce nejsou plnohodnotnými funkcemi. Nedostávají totiž žádný viditelný parametr. Spíše jim vyhovuje název pseudoproměnné. Vrací sice hodnotu, kterou lze pomocí příkazů běžně zpracovat, jejich nastavení však nemá na starosti programátor, ale interpreter.

Pseudoproměnná LEN například udává, kolik znaků vstoupilo do paměti RAM při posledním použití příkazu I\$.

Pseudoproměnná TOP vrací zase hodnotu, rovnající se adrese první volné buňky paměti RAM za programovým textem. S rostoucí délkou programu se hodnota TOP zvětšuje a udává, kam můžeme beztržně zapisovat textové řetězce pomocí příkazů I\$, psát programy ve strojovém kódu atd.

Konečně pseudoproměnná SIZE udává, kolik volných bytů v paměti RAM máme ještě k dispozici pro další program a prvky indexované proměnné.

Příklad na použití pseudoproměnné LEN byl již uveden. Příklady na výpis hodnot TOP a SIZE máte před sebou.

```
READY
>NEW
```

```
READY
>LPRINT TOP:HARD:WORD(TOP)
8430
```

```
20EE
```

```
READY
```

```
>10 REM
```

```
>LPRINT TOP:HARD:WORD(TOP)
8436
```

```
20F4
```

```
READY
```

```
>NEW
```

```
READY
```

```
>LPRINT TOP:HARD:WORD(TOP)
8430
```

```
20EE
```

```
READY
```

```
>
```

```
10 LPRINT"PRO PROGRAM MATE K DISPOZICI"
20 LPRINT"JESTE",#5,SIZE," BYTU PAMETI RAM"
```

```
READY
>RUN
PRO PROGRAM MATE K DISPOZICI
JESTE 620 BYTU PAMETI RAM
```

Závěrem několik příkladů

Teprve když známe všechny příkazy a funkce jazyka Mikro BASIC, můžeme se podívat na čtyři příklady. Zejména bude vhodné si ukázat, jak se pracuje s indexovanou proměnnou a textovými řetězci.

První program zjišťuje, zda je číslo z intervalu 1 až 100 prvočíslem. Zajímavé jsou v něm příkazy IF, pro větvení programu a kombinované výpisy textu a čísel.

```
LLIST
5 LPRINT:HARD
10 INPUT"CISLO"A
15 IF (A=0)+(A>100) GOTO 10
20 B=1,I=0
30 B=B+1
35 IF B>A/2 GOTO 100
40 C=A/B
50 IF A/C=B GOTO 30
60 LPRINT"CISLO",#5,A," JE DELITELNE",B
70 I=1
80 GOTO 30
100 IF I=1 GOTO 5
110 LPRINT"CISLO",#5,A," JE PRVOCISLO"
120 GOTO 5
```

```
READY
>RUN
CISLO:4
CISLO 4 JE DELITELNE 2
CISLO:7
CISLO 7 JE PRVOCISLO
CISLO:123
CISLO:0
CISLO:12
CISLO 12 JE DELITELNE 2
CISLO 12 JE DELITELNE 3
CISLO 12 JE DELITELNE 4
CISLO 12 JE DELITELNE 6
CISLO:97
CISLO 97 JE PRVOCISLO
CISLO:2
10 INPUT"CISLO"A
```

```
READY
```

```
>
```

Druhý program je ukázkou použití indexované proměnné. První část programu zajišťuje vstup hodnot jednotlivých prvků indexovaného pole, druhá část výpis těchto hodnot.

```
HARD
```

```
READY
```

```
>LLIST
```

```
10 FOR I=0 TO 5
20 HARD:INPUT @ (I)
30 NEXT I
40 LPRINT
```

```
50 FOR I=0 TO 5
60 LPRINT #5,@ (I),
70 NEXT I
```

```
READY
```

```
>RUN
```

```
@ (I):12
```

```
@ (I):23
```

```
@ (I):-34
```

```
@ (I):678
```

```
@ (I):-4
```

```
@ (I):2
```

```
12 23 -34 678 -4 2
READY
>
```

Třetí program řeší podobný problém s tím rozdílem, že počet prvků může být 100, pokud nemá některý prvek nulovou hodnotu. Při zadání nulové hodnoty je vstup prvků ukončen a hodnoty prvků jsou vypsané podle velikosti. Celý program má tedy tři samostatné části: vstup dat, třídění a výstup dat.

```
READY
```

```
>LLIST
```

```
10 FOR I=0 TO 99
20 HARD:INPUT @ (I)
30 IF @ (I)=0 GOTO 60
40 NEXT I
60 FOR X=0 TO I-1
70 FOR Y=0 TO I-X-1
80 IF @ (Y+1)>@ (Y) GOTO 100
90 Z=@ (Y):@ (Y)=@ (Y+1):@ (Y+1)=Z
100 NEXT Y:NEXT X
105 FOR K=0 TO I-1
110 LPRINT #5,@ (K),
120 NEXT K
```

```
READY
```

```
>RUN
```

```
@ (I):12
```

```
@ (I):-6
```

```
@ (I):23
```

```
@ (I):56
```

```
@ (I):8
```

```
@ (I):-1
```

```
@ (I):87
```

```
@ (I):0
```

```
-6 -1 0 8 12 23 56
```

```
READY
```

```
>
```

Poslední program má také tři relativně samostatné části. První úsek programu zajišťuje vstup tří textových řetězců do paměti RAM s tím, že počáteční adresy těchto tří textů jsou uloženy ve třech prvcích indexované proměnné. Druhý úsek programu generuje postupně kombinace tří indexů I, K, L a třetí úsek programu převádí každou z kombinací na výpis tří uložených textů v pořadí odpovídajícím této kombinaci. Poslední úsek programu je napsán jako podprogram, i když by mohl být součástí vlastního programu. Všimněme si však jiných podrobností.

Řádek 10 určuje, že očekávané textové řetězce budou ukládány ihned za text programu, tedy od adresy TOP. Hodnota proměnné R je pak po každém vstupu změněna o délku řetězce a navíc je přeskočena koncová nula, označující konec textu. To proto, aby příkaz O\$ vypsál pouze jeden text. Jiný způsob práce s textovými řetězci může být ten, že si kromě počáteční adresy textu zapamatujeme také příslušnou hodnotu LEN. K tomu však potřebujeme vždy dva prvky indexované proměnné.

```
READY
```

```
>LLIST
```

```
10 R=TOP
20 FOR T=1 TO 3
30 @ (T)=R
40 IF R
50 R=R+LEN+1
60 NEXT T
65 LPRINT
70 FOR I=1 TO 3
80 FOR K=1 TO 3
90 IF K=I GOTO 130
```

```
100 FOR L=1 TO 3
110 IF (L=I)+(L=K) GOTO 120
115 GOSUB 300
120 NEXT L
130 NEXT K
140 NEXT I
150 END
300 HARD
305 O$ @ (I):TAB (1)
310 O$ @ (K):TAB (1)
320 O$ @ (L)
330 LPRINT:RETURN
```

```
READY
```

```
>RUN
```

```
DNES
```

```
PADA
```

```
SNIH
```

```
DNES PADA SNIH
```

```
DNES SNIH PADA
```

```
PADA DNES SNIH
```

```
PADA SNIH DNES
```

```
SNIH DNES PADA
```

```
SNIH PADA DNES
```

Mikromonitor JPR-1

U jednodeskových mikropočítačů a stavebnic bývá monitor jediným programem. Teprve po „natažení“ dalšího programu do paměti RAM, nebo po přidání paměti EPROM s programem můžeme pomocí některého příkazu monitoru tento program spustit.

V základním programovém vybavení JPR-1 má Mikromonitor vedlejší funkci. Proto je také po zapnutí počítače nejprve odstartován interpreter jazyka Mikro BASIC a do monitoru můžeme přejít pomocí příkazu MONITOR.

Není-li Mikromonitor hlavním programem, musí také zabírat v paměti EPROM co nejméně místa. Proto byla zvolena úsporná varianta, bez zbytečných příkazů, které si můžeme podle potřeby snadno napsat v jazyce BASIC. Přesto je, vzhledem ke své délce, Mikromonitor poměrně efektivním prostředkem pro práci se strojovým kódem.

Příkazy Mikromonitoru

Po přechodu do monitoru příkazem MONITOR očekává počítač příkazy vypsané hvězdičkou. Příkazy jsou jednopísmenné a první tři z nich vyžadují zapsat jeden parametr. Než si je postupně probereme, podívejme se na jejich přehled. Zkratka „adr“ znamená parametr, udávající hexadecimálně adresu v rozsahu 0 až FFFF.

Dadr výpis obsahu paměti s možností změny

Sadr skok do podprogramu s návratem do monitoru

Gadr odstartování programu

R návrat do jazyka Mikro BASIC bez zrušení programu

B inicializace Mikro BASIC

Adresa se zadává hexadecimálně, levé nuly není nutno psát, za písmenem příkazu nesmí být mezera a při chybě stačí pokračovat správným zadáním parametru, monitor vezme v úvahu pouze poslední čtyři znaky. Chybí-li parametr vůbec, nahradí jej monitor nulou. Všechna nesprávná zadání a použití nedovolených znaků monitor odmítne a čeká na další příkaz.

Na první pohled se zdá seznam příkazů Mikromonitoru velmi chudý. Příkaz D je však velmi univerzálním příkazem a nahrazuje vlastně pět příkazů běžných u monitorů jednodeskových mikropočítačů. Podívejme se tedy na příkazy Mikromonitoru blíže.

Příkaz D

Nejběžnější příkaz všech monitorů (display memory) u JPR-1 zcela postačí pro zápis a opravy programů ve strojovém kódu. Po zadání parametru, kterým je počáteční adresa, a ukončení zadání příkazu znakem CR, se vypíše hexadecimální obsah paměťové buňky a zároveň odpovídající znak podle tabulky ASCII. Navíc nám monitor zjistí délku instrukce, odpovídající tomuto bytu podle instrukčního souboru 8080 a vypíše nám hexadecimálně i druhý nebo třetí byte instrukce. Je to tedy jakýsi náznak reverzního assembleru s tím, že kódy nejsou vypisovány symbolicky. V každém případě je to velmi příjemné při hledání chyb a opravách. Výpis další instrukce pokračuje po každém dalším stisknutí klávesy CR. Na začátku každého řádku je vždy vypsána adresa, zvětšená pochopitelně o délku předcházející instrukce. Není-li byte vypsán na prvním místě operačním kódem, můžeme přerušit přičítání délky instrukce k počáteční adrese a pokračovat výpisem následujícího bytu bez ohledu na její délku. K tomu stačí použít klávesu SP (mezera).

Aby to nebylo tak jednotvárné, můžeme se klávesou BS (v našem případě LF) vrátet k předcházející adrese a „procházet se“ tak libovolně po paměti počítače. Nejlépe vám to objasní příklad.

READY
>MONITOR

MONITOR
*DO

```
0000 C3 19 00  :C:
0003 2A 22 20  :A:
0006 23         :S:
0007 C9         :I:
0008 C3 EE 23   :C:
0009 EE 23     :n:
000A 23         :S:
000B 2A 01 20  :A:
000E 2B         :+ :
000D 20         : :
000C 01 20 2B   : :
000B 2A 01 20  :A:
000A 23         :S:
0009 EE 23     :n:
0008 C3 EE 23   :C:
000B 2A 01 20  :A:
000E 2B         :+ :
000F C9         :I:
MONITOR
*R
READY
>
```

MONITOR

*R

READY

>

S pouhým procházením po paměti počítače však nevystačíme, proto nám tentýž příklad D umožňuje kdykoliv zadávat nový obsah paměti a to navíc jak v hexadecimálním kódu, tak v kódu ASCII. V druhém případě uzavřeme text do uvozovek. Nové údaje můžeme oddělovat mezerou nebo po každém z nich použít znak CR. Příklad ukončíme zadáním obvyklé tečky. Následující příklad dokumentuje možnosti zápisu nových údajů, pochopitelně pouze do paměti RAM.

Příkazy S a G

Oba příkazy zabezpečí skok do programu na zadané adrese. Příkaz S (subrouti-

ne call) navíc zajistí návrat do monitoru po nalezení příslušné instrukce RET. Příkaz G (go) je prostým skokem bez návratu. První příkaz používáme při ladění programu v monitoru, druhý pro spuštění programu ve strojovém kódu.

READY
>MONITOR

MONITOR
*D2300

```
2300 04  : :
2301 43  :C:
2302 20  : :
2303 00  : :
2304 10  : :
2305 20  : 12 23 45 67
2309 02  : 34
230A 60  : 56
230B 00  : :
230A 56  :V:
2309 34  :4:
230B 67  :g:
2307 45  :E:
2306 23  :B:
2305 12  : :
2304 10  : : "ABCDEF"
230A 56  :V:
2309 46  :F:
230B 45  :E:
2307 44  :D:
2306 43  :C:
2305 42  :B:
2304 41  :A:
MONITOR
*B
```

Příkazy R a B

Oba příkazy zabezpečí návrat do jazyka Mikro BASIC. Příkaz R (return) přitom neudělá vůbec nic a rozepsaný program v jazyce BASIC je v tom stavu, v jakém jsme ho opustili před povelom MONITOR. Příkaz B (BASIC) naproti tomu provede totéž jako tlačítko RESET na klávesnici. Inicializace jazyka BASIC má v tomto případě za následek vymazání celého programu.

Výpis programu

Výpis celého programu ve zdrojovém tvaru má přes čtyřicet stran formátu A4. Bez hlubšího popisu by tento výpis přinesl užitek pouze těm zkušenějším. Proto je celý program otištěn pouze formou hexadecimálního výpisu paměti EPROM tak, jak po řadu měsíců v počítači JPR-1 pracoval. Některé pozdější (drobné) úpravy nejsou v této verzi zahrnuty. To proto, aby popis programu přesně souhlasil s obsahem paměti EPROM.

Jak znám čtenáře AR, a také podle vlastních zkušeností, najde se řada těch, kteří budou chtít za každou cenu program pochopit nebo alespoň upravit pro jiný mikropočítač. Pro ty uvedu alespoň nejdůležitější adresy a informace. V žádném

případě bych nechtěl, aby někdo z vás program překládal pomocí zpětného assembleru a rekonstruoval celý zdrojový text. Výpis programu existuje, není tajný, a bude-li zájem, najde se jistě vhodná příležitost program otisknout na stránkách AR nebo jinak zpřístupnit.

Znovu připomínám, že program o délce 4K je přeložen od adresy 0000H, tedy od počátku paměťového prostoru, může být uložen v pamětech typu ROM a předpokládá umístění paměti RAM od adresy 2000H s minimální kapacitou 1K. Vzhledem k tomu, že předpokládám zájem o Mikro BASIC také u těch, kteří mají jiný mikropočítač než JPR-1, je uveřejněn program určen pro uložení do paměti 2K typu 2716. Paměťový prostor JPR-1 je totiž při osazení pamětmi 1K typu 2708 „přerušovaný“ a každé „kilo“ paměti začíná s roztečí 2K. Program musí být v tomto případě přeložen s mezerou 1K po každém úseku 1K programu.

Důležité adresy programu

Interpreter jazyka Mikro BASIC začíná od adresy 0H. Tam je však uložena pouze instrukce pro skok programu na adresu 19H, kde je skutečný, tzv. studený start interpreteru. Při skutečném startu je vynulován programový buffer, rozsah paměti RAM je nastaven na základní hodnotu a interpreter čeká na vaše příkazy.

Tzv. horký start začíná na adrese 4DH. Návrat interpreteru na tuto adresu poznáte jednoduše výpisem READY. Většinou se sem interpreter vrací po chybě, nebo nalezne-li konec programu. Výpis vodícího znaku a čekání na vstup řádku začíná na adrese 70H.

Od adresy DCH začíná tabulka klíčových slov, která bude zajímat zejména zvidavé programátory. Tabulka končí na adrese 261H a pro každý povel, příkaz nebo funkci je v ní uložen text klíčového slova v kódu ASCII, jeden nulový byte a dvoubytová adresa prováděcí rutiny.

Další řada adres bude zajímat ty, kteří budou upravovat vstupy a výstupy programu pro využití na jiném mikropočítači. Všechny rutiny pro vstup a výstup pracují s registrem A a jejich adresy jsou: B68H – děrování znaku, B7FH – vstup znaku ze snímače děrné pásky, BE0H – výstup znaku na displej a tiskárnu současně, C06H – výstup znaku na displej a konečně CF8H – vstup znaku z klávesnice.

Mnohem důležitější je však informace, kde všude je třeba v programu tyto adresy změnit, potřebujeme-li přizpůsobit celý program pro použití jiných vstupních a výstupních rutin: pro děrovač jsou to adresy B61H, B9DH, BA1H, BAFH a BD0H; pro snímač B23H, B37H, B3FH, B43H a B50H; pro tiskárnu BF4H; pro displej BE1H a C00H a konečně pro klávesnici jsou to adresy 7ADH, ACEH, E0EH, EB2H, F30H, F78H a F9EH.

HEXADECIMALNÍ VYPIS EPROM JPR-1

STRANA 1

```
0000 C3 19 00 2A 22 20 23 C9 C3 EE 23 2A 01 20 2B C9
0010 C3 F7 23 CD 63 07 C3 4D 00 31 AF 20 CD FA 0B CD
0020 75 0C AF 32 21 20 32 00 20 11 D0 00 CD 17 0B 21
0030 03 00 22 1D 20 21 ED 20 22 22 20 21 AD 23 22 E9
0040 20 21 ED 23 22 ER 20 21 AB 23 22 E7 20 CD F2 0B
0050 31 AF 20 11 F5 02 97 32 21 20 2F 32 0A 20 CD 17
0060 0B 21 68 00 22 0B 20 21 00 00 22 13 20 22 0D 20
0070 06 3E CD A5 07 D5 CD 49 09 CD BF 02 CD 68 02 7C
0080 B5 C1 CA 16 09 1B 7C 12 1B 7D 12 C5 D5 79 93 F5
0090 CD ED 07 D5 C2 A7 00 D5 CD 0B 0B C1 2A 22 20 CD
00A0 93 0B 60 69 22 22 20 C1 2A 22 20 F1 E5 FE 03 CA
00B0 4D 00 85 6F 3E 00 8C 67 CD 51 09 CD 62 02 D2 9E
00C0 07 22 22 20 D1 CD 9E 0B D1 E1 CD 93 0B C3 70 00
00D0 4D 49 4B 52 4F 20 42 41 53 49 43 00 4C 49 53 54
00E0 00 53 03 4C 4C 49 53 54 00 50 03 52 55 4E 00 10
00F0 03 4E 45 57 00 07 03 4D 4F 4E 49 54 4F 52 00 9C
```

0100	0E 52 41 4D 00 71 09 4C 4F 41 44 00 1F 0B 53 41
0110	56 45 00 95 0B 4E 45 5B 54 00 A5 04 4C 45 54 00
0120	97 05 43 4C 53 00 10 09 43 4C 45 41 52 00 0C 05
0130	48 41 52 44 00 44 03 44 49 53 50 4C 00 4A 03 49
0140	46 00 1C 05 47 4F 54 4F 00 33 03 47 4F 53 55 42
0150	00 03 04 52 45 54 55 52 4E 00 25 04 52 45 4D 00
0160	06 05 46 4F 52 00 40 04 49 4E 50 55 54 00 37 05
0170	50 52 49 4E 54 00 A1 03 4C 50 52 49 4E 54 00 9E
0180	03 45 4E 44 00 13 00 53 54 4F 50 00 0A 0B 43 41
0190	4C 4C 00 9F 09 4F 55 54 43 48 41 52 00 C3 0A 4F
01A0	55 54 00 AC 09 4F 24 00 33 0A 49 24 00 40 0A 57
01B0	41 49 54 00 D2 09 42 45 45 50 00 E3 09 4F 4E 00
01C0	00 23 44 49 00 80 23 50 4F 4B 45 00 79 0A 4D 41
01D0	53 4B 00 67 09 54 41 42 00 FA 09 42 59 54 45 00
01E0	8E 0A 57 4F 52 44 00 9B 0A 00 91 05 52 4E 44 00
01F0	B5 06 41 42 53 00 E2 06 53 49 5A 45 00 EB 06 50

0200	45 45 4B 00 72 0A 49 4E 43 4B 41 52 00 CD 0A 4B
0210	45 5B 00 D4 0A 49 4E 4D 00 10 0A 49 4E 00 0B 0A
0220	27 00 B5 0A 54 4F 50 00 03 00 4C 45 4E 00 0B 00
0230	00 93 06 54 4F 00 50 04 00 69 07 53 54 45 50 00
0240	5C 04 00 62 04 3E 3D 00 AF 05 23 00 B5 05 3E 00
0250	BB 05 3D 00 CA 05 3C 3D 00 C2 05 3C 00 D0 03 00
0260	D6 05 7C BA C0 7D BB C9 1A FE 20 C0 13 C3 6B 02
0270	F1 CD 50 07 C3 69 07 CD 6B 02 D6 40 DB C2 9B 02
0280	13 CD A4 06 29 DA E9 02 D5 EB CD EB 06 CD 62 02
0290	DA 9F 07 2A E7 20 CD 0E 07 D1 C9 FE 1B 3F DB 13
02A0	21 B1 20 07 B5 6F 3E 00 BC 67 C9 E3 CD 6B 02 BE
02B0	23 CA BB 02 C5 4E 06 00 09 C1 1B 13 23 E3 C9 21
02C0	00 00 44 CD 6B 02 FE 30 DB FE 3A D0 3E F0 A4 C2
02D0	E9 02 04 C5 44 4D 29 29 09 29 1A 13 E6 0F 85 6F
02E0	3E 00 8C 67 C1 1A F2 C6 02 D5 11 F0 02 C3 6D 07
02F0	4B 4F 57 3F 0D 52 45 41 44 59 0D 57 4B 41 54 3F

0300	0D 53 4F 52 52 59 0D CD 63 07 21 ED 20 22 22 20
0310	CD 63 07 11 ED 20 21 00 00 CD F5 07 DA 4D 00 EB
0320	22 0B 20 EB 13 13 AF 32 21 20 CD 02 0B 21 1A 01
0330	C3 19 09 CD A5 05 D5 CD 63 07 CD ED 07 C2 EA 02
0340	F1 C3 1F 03 CD F3 0B CD 70 02 CD FA 0B CD 70 02
0350	CD F3 0B CD BF 02 3E FF 32 06 20 CD 6B 02 FE 0D
0360	C2 B1 03 CD ED 07 DA 9B 03 3A 06 20 FE FF CA 75
0370	03 3D CA 4D 00 32 06 20 CD 7E 0B CD BF 07 C3 66
0380	03 FE 2B C2 63 03 13 CD 6B 02 E5 CD BF 02 7D 3C
0390	3C 32 06 20 E1 C3 63 03 CD FA 0B C3 50 00 CD F3
03A0	0B 0E 0B CD AB 02 3A 09 CD F2 0B CD FA 0B C3 26
03B0	03 CD AB 02 0D 09 CD F2 0B CD FA 0B C3 16 03 CD
03C0	AB 02 2A 0E CD A5 05 7D 0F 0F E6 C0 32 21 20 C3
03D0	E4 03 CD AB 02 23 07 CD A5 05 4D C3 E4 03 CD 25
03E0	0B C3 FB 03 CD AB 02 2C 06 CD 50 07 C3 BF 03 CD
03F0	F2 0B CD FA 0B CD 70 02 CD A5 05 C5 CD 3A 0B C1

0400	C3 E4 03 CD C9 0B CD A5 05 D5 CD ED 07 C2 EA 02
0410	2A 0B 20 E5 2A 0D 20 E5 21 00 00 22 13 20 39 22
0420	0D 20 C3 1F 03 CD 63 07 2A 0D 20 7C B5 CA 69 07
0430	F9 E1 22 0D 20 E1 22 0B 20 D1 CD AD 0B CD 70 02
0440	CD C9 0B CD 37 07 2B 22 13 20 21 32 02 C3 19 09
0450	CD A5 05 22 17 20 21 3A 02 C3 19 09 CD A5 05 C3
0460	65 04 21 01 00 22 15 20 2A 0B 20 22 19 20 EB 22
0470	1B 20 01 0A 00 2A 13 20 EB 60 6B 39 3E 09 7E 23
0480	B6 CA 9E 04 7E 2B BA C2 7D 04 7E BB C2 7D 04 EB
0490	21 00 00 39 44 4D 21 0A 00 19 CD 9E 0B F9 2A 1B
04A0	20 EB CD 70 02 CD 77 02 DA 69 07 22 0F 20 D5 EB
04B0	2A 13 20 7C B5 CA 6A 07 CD 62 02 CA CB 04 D1 CD
04C0	AD 0B 2A 0F 20 C3 AE 04 5E 23 56 2A 15 20 E5 7C
04D0	AA 7A 19 FA DA 04 AC FA FE 04 EB 2A 13 20 73 23
04E0	72 2A 17 20 F1 B7 F2 EA 04 EB CD 2D 07 D1 DA 00
04F0	05 2A 19 20 22 0B 20 2A 1B 20 EB CD 70 02 E1 D1

Projde-li program po zapnutí počítače úseky studeného a horkého startu, je vypsán vodící znak a interpreter čeká na vaše příkazy nebo povely. Text příkazů nebo povelů je ukládán do vstupního řádkového bufferu, kde je ho možno upravovat až do stisku klávesy CR. Jak již bylo řečeno, je tento buffer umístěn vždy na konci celé paměti RAM vyhrazené interpreteru a má délku 64 bytů. Proto také můžete psát programové řádky až do délky 64 znaků. Přitom pozor, protože klávesou BS se z druhého řádku na první již nedostanete a musíte napsat programový řádek celý znovu. Podprogram pro vstup textu do řádkového bufferu začíná na adrese 7A5H a končí na adrese 7ECH a lze jej použít i mimo rámec interpreteru. Pokud nerozšíříme paměť pomocí příkazu RAM, najdeme začátek vstupního bufferu na adrese 24ADH.

Ukončíme-li vstup příkazu nebo povelu klávesou CR, vrátí se program na adresu 75H do základní programové smyčky interpreteru, která leží mezi adresami 70H a CFH. V této smyčce se nejprve rozhodne, jedná-li se o programový řádek začínající číslem, nebo o příkazový řádek v přímém módu, či povel.

V druhém případě pokračuje interpreter na adrese 916H přímo prohledáním tabulky klíčových slov a skokem do příslušné rutiny. Jde-li o programový řádek, pokračuje program na adrese 85H a řádek je zařazen, vymazan nebo přepsán v programovém bufferu, začínajícím na adrese 20EDH. Přitom je každý nový řádek pečlivě zatříděn podle pořadového čísla řádku.

Podíváte-li se v monitoru do programového bufferu pro napsání krátkého programu v BASIC, zjistíte, že každý řádek začíná dvěma byty s binární hodnotou čísla řádku, následuje nezkrácený text a celý řádek končí znakem CR (hexadecimálně 0D).

Konec programu v programovém bufferu není nijak označen, zjistíte ho podle údaje na adrese 2022H, udávající první volnou adresu bufferu. Šikovný programátor může těchto informací využít například k přepsání čísla programového řádku pomocí monitoru, kde lze také částečně program i editovat, nezměníme-li počet písmen. Přepsáním binární hodnoty čísla řádku však nesmíme porušit sled programových řádků, které interpreter setřídí při jejich ukládání.

Přepsáním údaje na adrese 2022H (dva byty) před použitím příkazu SAVE může interpreter „podvést“ a nechat ho vyděrovat i úsek paměti RAM za koncem programu v BASIC. To může být užitečné například pro úschovu programů ve strojovém kódu. Nesmíme však zapomenout při opětovném načtení programu příkazem LOAD vrátit původní hodnotu na adresy 2022H a 2023H. Jinak by interpreter považoval celý úsek paměti za programový buffer obsazený textem programu a výpis pomocí povelu LIST by nás asi neuspokojil.

Vraťme se však k místu, kdy interpreter opouští základní programovou smyčku po napsání povelu a vyberme si rovnou povel RUN.

Realizace programu v BASIC

Realizace programu po povelu RUN má velmi jednoduchá pravidla: v programovém bufferu je postupně prohlížen text programu, přičemž jako ukazatel slouží dvojitý registr D. Ten obsahuje vždy adresu právě zpracovávaného znaku v textu programu, zatímco číselné údaje a parametry jsou mezi příkazy a funkcemi předávány pomocí dvojitého registru H.

Prohlížení textu začíná nalezením čísla prvního programového řádku. Adresa v registru D je dvakrát inkrementována a protože interpreter předpokládá nalezení některého klíčového slova příkazu, je prohledávána tabulka klíčových slov počínaje příkazem NEXT. Část tabulky, obsahující povely, je tedy záměrně přeskočena. Všechny mezery v textu jsou vynechány, nesmí se však vyskytnout uprostřed klíčových slov.

Je-li v tabulce nalezeno odpovídající klíčové slovo, končící bytem s hodnotou 0, pokračuje interpreter provedením příslušné rutiny v příkazu, jejíž adresa je v tabulce v následujících dvou bytech. Pro příkaz NEXT je například klíčové slovo od adresy 115H, nulový byte je na adrese 119H a v dalších dvou bytech je adresa výkonné rutiny příkazu, tedy 4A5H.

Na konci každého příkazu interpreter zjistí, končí-li příkaz dvojtečkou nebo znakem CR a rozhodne, bude-li pokračovat hledáním dalšího klíčového slova příkazu, nebo hledáním dalšího čísla programového řádku. V obou případech je ještě testováno stisknutí tlačítka INT, které umožňuje přerušit realizaci programu.

Realizace jednotlivých příkazů

Označíte-li si v hexadecimálním výpisu programu začátky a konce rutin jednotlivých příkazů (po dekodování tabulky klíčových slov), překvapí vás jistě jejich malá délka. Příkaz LET má například 14 bytů. Je to proto, že celý interpreter je navržen velice efektivně a využívá několika standardních podprogramů. Jedním z nejdůležitějších je například podprogram pro vyhodnocení našeho „cokoli“. Podprogram začíná na adrese 5A5H a končí na adrese 6A3H.

Vždy, když některý příkaz očekává zadání číselné hodnoty, stačí „zavolat“ tento podprogram a ve dvojitém registru H se vrátí výsledek, ať již je zadání ve tvaru čísla, funkce nebo např. textového operátoru. Při jakékoli chybě opustí interpreter předčasně tento podprogram a vypíše chybný programový řádek s otazníkem před znakem, který porušil některé pravidlo o syntaxi příkazů. Velmi často to bývá nesprávný počet závorek, chyba v klíčovém slově nebo chybějící parametr.

Pokud-li se někdo i přes mé varování přeložit strojový kód pomocí reverzního assembleru, zcela jistě narazí na řadu nejasností, způsobených právě podprogramem pro kontrolu syntaxe programových příkazů. Tento podprogram je umístěn od adresy 2ABH a končí na adrese 2BEH. Při jeho volání je použit malý programátorský trik. Podívejme se například na podprogram, kontrolující umístění závorek u parametru funkce.

Podprogram leží na adrese 6A4H a začíná voláním jmenovaného podprogramu pro kontrolu syntaxe. Toto volání však má svoje zvláštní pravidla. V dalším bytu za instrukci CALL musí totiž ležet znak kódu ASCII, který podle pravidel syntaxe očekáváme, a v následujícím bytu hodnota, udávající počet bytů, které program přeskočí, není-li tento znak nalezen. V našem konkrétním příkladu má být za instrukci volání hodnota 28H, což odpovídá levé závorce, a další byte hodnotu 9. (A skutečně o 9 byte dále leží skok na chybové hlášení WHAT. To v případě, nebude-li správná závorka nalezena.)

Po vyhodnocení výrazu podprogramem na adrese 5A5H je stejný trik použit pro kontrolu pravé závorky (29H) a skok má délku 1 byte.

Programátor, který by se dal svést reverzním překladem tohoto úseku programu, by narazil na nejasnost ihned při dekodování čtvrtého byte s hodnotou

HEXADecimalNI	VYPIS	EPROM	JPR-1	STRANA	6
0500	CD AD 08 CD 70 02 21 00 00 C3 1F 05 21 B1 20 D5				
0510	11 36 00 0E 00 CD 8A 0C D1 CD 70 02 CD A5 05 7C				
0520	B5 C2 26 03 CD 0D 08 D2 1F 03 C3 4D 00 2A 11 20				
0530	F9 E1 22 0B 20 D1 D1 D5 CD 25 08 C3 47 05 CD 77				
0540	02 DA 85 05 C3 59 05 D5 CD 77 02 DA 69 07 1A 4F				
0550	97 12 D1 CD 17 08 79 1B 12 D5 EB 2A 0B 20 E5 21				
0560	37 05 22 0B 20 21 00 00 39 22 11 20 D5 06 3A CD				
0570	A5 07 CD 49 09 CD A5 05 D1 EB 73 23 72 E1 22 0B				
0580	20 CD 02 0B D1 F1 CD AB 02 2C 03 C3 37 05 CD 70				
0590	02 1A FE 0D CA A2 05 CD 37 07 CD AB 02 2C 03 C3				
05A0	97 05 CD 70 02 CD ED 05 E5 21 44 02 C3 19 09 CD				
05B0	D8 05 D8 6F C9 CD D8 05 C8 6F C9 CD D8 05 C8 D8				
05C0	6F C9 CD D8 05 6F C8 D8 6C C9 CD D8 05 C0 6F C9				
05D0	CD D8 05 D0 6F C9 E1 C9 79 E1 C1 E5 C5 4F CD ED				
05E0	05 EB E3 CD 2D 07 D1 21 00 00 3E 01 C9 CD AB 02				
05F0	2D 06 21 00 00 C3 1F 06 CD AB 02 2B 00 CD 29 06				

HEXADecimalNI	VYPIS	EPROM	JPR-1	STRANA	7
0600	CD AB 02 2B 15 E5 CD 29 06 EB E3 7C AA 7A 19 D1				
0610	FA 00 06 AC F2 00 06 C3 E9 02 CD AB 02 2D 92 E5				
0620	CD 29 06 CD 18 07 C3 09 06 CD 8D 06 CD AB 02 2A				
0630	2D E5 CD 8D 06 06 00 CD 15 07 E3 CD 15 07 EB E3				
0640	7C B7 CA 4B 06 7A B2 EB C2 EA 02 7D 21 00 00 B7				
0650	CA 7F 06 19 DA EA 02 3D C2 53 06 C3 7F 06 CD AB				
0660	02 2F 4E E5 CD 8D 06 06 00 CD 15 07 E3 CD 15 07				
0670	EB E3 EB 7A B3 CA EA 02 C5 CD F8 06 60 69 C1 D1				
0680	7C B7 FA E9 02 7B B7 FC 18 07 C3 2C 06 21 EB 01				
0690	C3 19 09 CD 77 02 DA 9E 06 7E 23 66 6F C9 CD BF				
06A0	02 7B B7 C0 CD AB 02 28 09 CD A5 05 CD AB 02 29				
06B0	01 C9 C3 69 07 CD A4 06 7C B7 FA E9 02 B5 CA E9				
06C0	02 D5 E5 2A 1D 20 11 9D 0F CD 62 02 DA D2 06 21				
06D0	62 02 5E 23 56 22 1D 20 E1 EB C5 CD F8 06 C1 D1				
06E0	23 C9 CD A4 06 1B CD 15 07 13 C9 2A 22 20 D5 EB				
06F0	2A E7 20 CD 0E 07 D1 C9 E5 6C 26 00 CD 03 07 41				

HEXADecimalNI	VYPIS	EPROM	JPR-1	STRANA	8
0700	7D E1 67 0E FF 0C CD 0E 07 D2 05 07 19 C9 7D 93				
0710	6F 7C 9A 67 C9 7C B7 F0 7C B5 C8 7C F5 2F 67 7D				
0720	2F 6F 23 F1 AC F2 E9 02 7B EE 80 47 C9 7C AA F2				
0730	33 07 EB CD 62 02 C9 CD 77 02 DA 69 07 E5 CD AB				
0740	02 3D 0A CD A5 05 44 4D E1 71 23 70 C9 C3 69 07				
0750	CD AB 02 3A 04 F1 C3 26 03 CD AB 02 0D 04 F1 C3				
0760	16 03 C9 CD 68 02 FE 0D C8 D5 11 FB 02 97 32 21				
0770	20 CD 17 0B CD FA 0B D1 1A F5 97 12 2A 0B 20 E5				
0780	7E 23 B6 D1 CA 4D 00 7E B7 FA 2D 05 CD 7E 0B 1B				
0790	F1 12 3E 3F CD F4 0B 97 CD 17 0B C3 4D 00 D5 11				
07A0	01 03 C3 6D 07 7B CD F4 0B CD 49 09 CD F8 0C FE				
07B0	08 CA C8 07 FE 7F CA D5 07 CD F4 0B 12 13 FE 0D				
07C0	C8 7B CD 59 09 C2 AC 07 7B CD 60 09 CA D5 07 CD				
07D0	DD 07 C3 AC 07 CD F2 0B 06 3E C3 A5 07 1B 3E 0B				
07E0	CD F4 0B 3E 20 CD F4 0B 3E 0B C3 F4 0B 7C B7 FA				
07F0	E9 02 11 ED 20 E5 2A 22 20 2B CD 62 02 E1 D8 1A				

HEXADecimalNI	VYPIS	EPROM	JPR-1	STRANA	9
0800	95 47 13 1A 9C DA 0C 0B 1B B0 C9 13 13 1A FE 0D				
0810	C2 0C 0B 13 C3 F5 07 47 1A 13 B8 C8 CD F4 0B FE				
0820	0D C2 1B 0B C9 CD AB 02 22 0F 3E 22 CD 17 0B FE				
0830	0D E1 CA B9 03 23 23 23 E9 C9 06 00 CD 15 07 F2				
0840	45 0B 06 2D 0D D5 11 0A 00 D5 0D C5 CD F8 06 7B				
0850	B1 CA 5C 0B E3 2D E5 60 69 C3 4C 0B C1 0D 79 B7				
0860	FA 6B 0B 3E 20 CD F4 0B C3 5D 0B 7B B7 C4 F4 0B				
0870	5D 7B FE 0A D1 C8 C6 30 CD F4 0B C3 71 0B 1A 6F				
0880	13 1A 67 13 0E 04 CD 3A 0B 3E 20 CD F4 0B 97 CD				
0890	17 0B C9 CD 62 02 C8 1A 02 13 03 C3 93 0B 7B 92				
08A0	C2 A6 0B 79 93 C8 1B 2B 1A 77 C3 9E 0B C1 E1 22				
08B0	13 20 7C B5 CA C7 0B E1 22 15 20 E1 22 17 20 E1				
08C0	22 19 20 E1 22 1B 20 C5 C9 21 4C 20 CD 1B 07 C1				
08D0	39 D2 9E 07 2A 13 20 7C B5 CA EF 0B 2A 1B 20 E5				
08E0	2A 19 20 E5 2A 17 20 E5 2A 15 20 E5 2A 13 20 E5				
08F0	C5 C9 3E 0D F5 FE 0D CA FF 0B CD 07 20 F1 C9 CD				

HEXADECIMALNI VYPIS EPROM JPR-1

STRANA 10

```

0900 05 09 C3 FD 08 3E 0D CD 07 20 3E 0A CD 07 20 C9
0910 CD 75 0C CD 70 02 21 DB 00 CD 68 02 D5 1A 13 FE
0920 2E CA 3B 09 23 BE CA 1D 09 3E 00 1B BE CA 42 09
0930 23 BE C2 30 09 23 23 D1 C3 19 09 3E 00 23 BE C2
0940 3D 09 23 7E 23 66 6F F1 E9 E5 2A E9 20 54 5D E1
0950 C9 E5 2A E7 20 54 5D E1 C9 E5 2A EB 20 BD E1 C9
0960 E5 2A E9 20 BD E1 C9 CD A5 05 7D 32 0A 20 CD 70
0970 02 CD A5 05 EB 21 AB 23 EB CD 62 02 DA 9F 07 7C
0980 B7 FA 9F 07 7E 2F 77 46 B8 C2 9F 07 22 EB 20 7D
0990 D6 40 6F 7C DE 00 67 22 E9 20 2B 2B C3 4A 00 CD
09A0 A5 05 D5 01 AB 09 C5 E9 D1 CD 70 02 CD A5 05 E5
09B0 CD AB 02 2C 1A CD A5 05 45 3E D3 32 03 20 E1 7D
09C0 32 04 20 3E C9 32 05 20 78 CD 03 20 CD 70 02 C3
09D0 69 07 CD A5 05 D5 26 64 CD EF 09 2D C2 D6 09 D1
09E0 CD 70 02 CD A5 05 D5 EB CD FB 0D D1 CD 70 02 16
09F0 64 15 C2 F1 09 25 C8 C3 EF 09 CD A4 06 7C B5 CC

```

28H. Operační kód pro tuto hodnotu u CPU 8080 totiž neexistuje.

Zpracování funkcí

Narazí-li podprogram pro vyhodnocení výrazů na klíčové slovo funkce, zabezpečí prohledání tabulky klíčových slov od adresy 1ECH. Další postup je stejný jako při zpracování příkazů. Podprogram pro zpracování funkce převezme příslušný parametr, zpracuje ho a vrátí výslednou hodnotu v dvojitém registru H. Rozdíl je pouze v tom, že podprogramy příkazů končí přechodem na hledání dalšího příkazu nebo programového řádku, zatímco podprogramy funkcí končí instrukcí pro návrat z podprogramu RET. To proto, že zpracování funkcí je vždy součástí vyhodnocení výrazu. Z toho také plyne to, že místo výrazu může být naše „cokoli“.

Úpravy interpreteru

Je jasné, že se interpreter Mikro BASIC neubrání vašim zásahům. Je to také dobře, protože každá úprava předpokládá důkladnou znalost celého interpreteru a jeho pochopení je ideálním cvičením pro středně a více pokročilé programátory.

Úpravou interpreteru je možné přizpůsobit repertoár příkazů a funkcí a vyrobit si také svůj vlastní jazyk, problémové orientovaný do určité aplikační oblasti. Postup je jednoduchý.

Do tabulky klíčových slov zařadíme nové klíčové slovo v kódu ASCII, za něj umístíme nulový byte a dále adresu podprogramu, který příslušný povel, příkaz nebo funkci realizuje. Přitom pozor, nový povel musíme v tabulce zařadit mezi povely, příkaz mezi příkazy, a stejně tak novou funkci. Zpracování výrazů a předávání parametrů snadno „odkoukáme“ od existujících podprogramů. U příkazů nesmíme hlavně zapomenout uschovat registr D, který slouží jako ukazatel do programového textu.

Předadresování interpreteru

Ne každému bude vyhovovat překlad interpreteru od adresy nula, určený pro paměti typu 2716 s využitím paměti RAM 1K od adresy 2000H. Jak již bylo řečeno dříve, vyžaduje použití paměti typu 2708, pokud jsou na desce JPR-1, nový překlad programu. Opět nedoporučuji amatérskou úpravu ve strojovém kódu, která by si vyžádala neúměrnou námahu.

Program interpreteru musí být totiž rozdělen na čtyři úseky, začínající na adresách s roztečí 2K o délce úseku 1K. To však vyžaduje mít k dispozici zdrojový text programu, upravit jej pomocí editoru a znovu přeložit pomocí překladače. Vložené mezery o délce 1K však musí být umístěny tak, aby nenarušily činnost programu, a bude lepší, necháte-li to na nás. Úpravami a rozšiřováním programového vybavení mikropočítače JPR-1 se budeme zabývat jak v Městské stanici mladých techniků v Praze, tak v řadě ZO Svazarmu, konkrétně např. v ZO 602 v Praze 6, a redakce AR nám i vám bude jistě vycházet vstříc. Záměrně píš „vám“, protože předpokládám, že se brzy objeví i vaše programy.

Daleko snazší je použít desku paměti REM-1, u níž je možno nastavit rozteč adresace 1K a lze tedy použít zde uvedený překlad programu pro paměti typu 2708. V tomto případě však bude nutné přemístit paměť RAM také na desku REM-1.

Jestliže se však neuspokojíte s maximální délkou programového bufferu 702 byte, bude nutné použít větší paměti od adresy 4000H a celý interpreter předadresovat v místech, kde pracuje s pamětí RAM.

HEXADECIMALNI VYPIS EPROM JPR-1

STRANA 11

```

0A00 70 02 2B 3E 20 CD 07 20 C3 FD 09 CD 1A 0A 6F C9
0A10 CD 1A 0A 6F 3A 0A 20 A5 6F C9 CD A4 06 E5 3E DB
0A20 32 03 20 E1 7D 32 04 20 3E C9 32 05 D1 CD 03 20
0A30 26 00 C9 CD A5 05 D5 EB AF CD 17 0B 20 CD 70 02
0A40 CD A5 05 D5 EB 2A 22 20 EB CD 62 02 DA 9F 07 CD
0A50 49 09 CD AC 07 44 4D EB 2B CD 49 09 D5 CD 93 08
0A60 AF 02 D1 23 CD 0E 07 EB 21 01 20 73 23 72 D1 CD
0A70 70 02 CD A4 06 6E 26 00 C9 CD A5 05 E5 CD AB 02
0A80 2C 09 CD A5 05 7D E1 77 CD 70 02 C3 69 07 CD A4
0A90 06 7D CD A1 0A CD 70 02 CD A4 06 CD 02 0E CD 70
0AA0 02 F5 0F 0F 0F 0F CD AA 0A F1 E6 0F C6 90 27 CE
0AB0 40 27 C3 F4 0B 1A 13 6F 26 00 CD AB 02 27 01 C9
0AC0 C3 69 07 CD A5 05 7D CD 07 20 CD 70 02 CD FB 0C
0AD0 26 00 6F C9 C5 21 00 00 CD AB 02 2B 1D 1A FE 0D
0AE0 CA 69 07 CD 23 0E DA 69 07 29 29 29 06 00 4F
0AF0 09 13 CD AB 02 29 03 C3 00 0B C3 DD 0A C3 69 07

```

HEXADECIMALNI VYPIS EPROM JPR-1

STRANA 12

```

0B00 C1 C9 3A 00 2B 07 DB C3 0D 0B CD 63 07 2A 0B 20
0B10 EB CD F2 0B 3E 2A CD F4 0B CD 7E 0B C3 4D 00 21
0B20 ED 20 CD 7F 0B FE 00 CA 22 0B F5 11 DA 0B 97 CD
0B30 17 0B F1 CD 07 20 CD 7F 0B FE 0D C2 33 0B CD 7F
0B40 0B 5F CD 7F 0B 57 21 ED 20 CD 62 02 CA 57 0B CD
0B50 7F 0B 77 23 CA 49 0B 22 22 20 C3 4D 00 06 96 AF
0B60 CD 6B 0B 05 C2 5F 0B C9 2F D3 43 3E 01 D3 42 3E
0B70 30 3D C2 71 0B AF D3 42 DB 41 07 D2 7B 0B C9 DB
0B80 40 DB 41 E6 01 C2 81 0B DB 40 2F F5 DB 41 E6 01
0B90 CA 8C 0B F1 C9 CD BB 0B 2A 22 20 7D CD 6B 0B 7C
0BA0 CD 6B 0B EB 21 ED 20 CD 62 02 CA B5 0B 7E CD 6B
0BB0 0B 23 C3 A7 0B CD 5D 0B C3 4D 00 11 DA 0B 97 CD
0BC0 17 0B 06 3D CD A5 07 CD 5D 0B CD 49 09 1A F5 CD
0BD0 6B 0B F1 FE 0D C8 13 C3 CD 0B 4E 41 4D 45 20 00
0BE0 CD 06 0C E6 7F F5 32 00 2C 3A 00 2C E6 80 C2 E9
0BF0 0B F1 C9 21 E0 0B 22 0B 20 C9 3E C3 32 07 20 21

```

HEXADECIMALNI VYPIS EPROM JPR-1

STRANA 13

```

0C00 06 0C 22 0B 20 C9 F5 E5 D5 C5 4F CD D9 0C 3A 21
0C10 20 47 7E E6 0C FE 80 C2 23 0C 7B B7 C2 23 0C 7E
0C20 E6 7F 77 79 FE 0D CA A0 0C FE 0B CA 4B 0C FE 0A
0C30 CA A7 0C E6 3F 5F 7B B3 77 E6 0C FE 0C CC 5A 0C
0C40 CD 5A 0C CD 93 0C C1 D1 E1 F1 C9 3A 20 20 3D FE
0C50 FF CA 43 0C 32 20 20 C3 43 0C 3A 20 20 3C 32 20
0C60 20 FE 2B DB AF 32 20 20 3A 1F 20 3C FE 1B CA AD
0C70 0C 32 1F 20 C9 F5 E5 D5 C5 21 00 3B 11 00 0B CD
0C80 BB 0C CD F0 0C C3 43 0C 0E 20 71 23 1B 7A B3 C2
0C90 BA 0C C9 3A 21 20 B7 C0 CD D9 0C 7E F6 80 77 C9
0CA0 AF 32 20 20 C3 43 0C CD 6B 0C C3 43 0C 21 00 3B
0CB0 11 40 3B 0E 17 CD CE 0C C5 01 18 00 09 EB 09 EB
0CC0 C1 0D C2 B5 0C 21 C0 3D 11 40 00 C3 8B 0C 06 2B
0CD0 1A 77 13 23 05 C2 D0 0C C9 26 00 3A 1F 20 6F 06
0CE0 06 29 05 C2 E1 0C 3A 20 20 B5 6F 7C F6 3B 67 C9
0CF0 AF 32 1F 20 32 20 20 C9 C5 D5 E5 0E 80 16 05 06

```

Předpokládám, že tuto práci může zvládnout zručný programátor i ručně. Přeadresování se týká všech těch instrukcí, které mají v druhém a třetím byte adresu v rozsahu 2000H až 23EDH. Mimo instrukcí LXI, LHLD, SHLD, STA, LDA se to týká také instrukcí CALL 2007H, JMP 23EEH a JMP 23F7H.

Poslední dvě instrukce se nacházejí na adresách 8 a 10H a umožňují používat instrukce RST 1 a RST 2, případně odpovídající přerušení i přesto, že interpreter je umístěn od začátku paměťového prostoru. Příslušný skok při přerušení je takto přenesen do paměti RAM, kam můžeme vložit vhodný skok do uživatelského programu.

Několik rad závěrem

Všechny rady by měly být dávány podle toho, komu jsou určeny. Jiné potřebuje úplný začátečník v programování, jiné ten, kdo s mikropočítači pracuje, a jiné ten, kdo je programátorem u velkého počítače. Ty následující jsou určeny těm méně zkušeným.

Předně se snažte dostat se co nejdříve k nějakému mikropočítači. Programovat se totiž nejlépe naučíte přímo u počítače. Jedna hodina hraní s počítačem vydá za deset hodin studia literatury. Snažte se nejdříve osvojit si ty nejjednodušší instrukce a příkazy a zkoušejte si jejich použití v nejrůznějších variantách. Studujte publikované programy a snažte se jim rozumět. Když narazíte na nějakou nejasnost, vraťte se k teorii a výsledek si ověřte opět u počítače. Jinak to opět zapomenete.

Nebojte se toho, že existuje řada variant jazyka BASIC. Kolik jazyků umíš, tolikrát si programátorem. Porovnávejte jednotlivé varianty a snažte se vhodně nahradit ty příkazy, které např. Mikro BASIC nemá. Sbírejte si do zásoby nejrůznější programátorské triky a snažte se jim přijít na kloub.

Před tím, než začnete psát větší program, si důkladně promyslete jeho strukturu. Snažte se rozdělit si problematiku do relativně samostatných částí. Tyto části řešte pomocí podprogramů a vhodným způsobem zvolte předávání parametrů a výsledků. Správnou funkci každého podprogramu si ověřte dříve, než jej zapojíte do celého programu. Všechny paradičky a vylepšování programu si nechte na konec.

Pište si co nejvíce poznámek, i když třeba jen do sešitu. Programy si uschovejte a úspěšné úseky programu používejte v dalších programech.

Jestliže se příliš „zamotáte“ při psaní programu, raději se vraťte a začněte znovu a jinak. Nevzdávejte se. A nikdy nedávejte vinu počítači. Téměř vždy se nakonec ukáže, že chyba byla na vaší straně.

HEXADECIMALNI VYPIS EPROM JPR-1

STRANA 14

```
0D00 1E 26 00 3A 00 20 E6 E0 B0 32 00 24 78 37 17 E6
0D10 1F 47 3A 00 24 FE FF C4 4E 0D 15 C2 03 0D CD 74
0D20 0D 79 FE 01 CA 32 0D DA FD 0C FE 80 CA 43 0D C3
0D30 FB 0C 7D 84 21 B9 0D 4F 06 00 09 CD F5 0D 7E E1
0D40 D1 C1 C9 0E 90 0D C2 45 0D 0E 00 C3 FD 0C 1E 08
0D50 0F D4 59 0D 1D C2 50 0D C9 F5 7A 3D 07 07 07 E6
0D60 38 1D B3 1C FE 07 CA 6D 0D 6F 0C F1 C9 26 28 CD
0D70 80 0D F1 C9 3A 00 20 E6 D0 32 00 20 32 00 24 C9
0D80 3A 00 20 F6 20 C3 79 0D C9 30 50 0D 08 31 51 41
0D90 0E 39 4F 4C 20 32 57 53 5A 38 49 4B 4D 33 45 44
0DA0 58 37 55 4A 4E 34 52 46 43 36 59 48 42 35 54 47
0DB0 56 29 7F 0D 08 21 51 41 0E 28 23 3D 20 3F 57 53
0DC0 5A 3E 40 2A 2E 22 45 44 58 3C 3A 2D 2C 24 52 46
0DD0 43 27 2F 2B 3B 5E 54 47 56 C5 3A 00 20 F6 40 32
0DE0 00 24 0E 42 0D C2 E4 0D E6 B0 32 00 24 0E 50 0D
0DFO C2 EF 0D C1 C9 11 40 00 CD D9 0D 1B 7A B3 C2 F8
```

HEXADECIMALNI VYPIS EPROM JPR-1

STRANA 15

```
0E00 0D C9 7C CD A1 0A 7D C3 A1 0A 21 00 00 CD F8 0C
0E10 4F CD 07 20 CD 23 0E DA 33 0E 29 29 29 29 B5 6F
0E20 C3 0D 0E D6 30 D8 FE 17 3F D8 FE 0A 3F D0 D6 07
0E30 FE 0A C9 79 FE 0D CA 44 0E FE 20 C8 3E 3F CD 07
0E40 20 C3 9F 0E F5 3E 0A CD 07 20 F1 4F C9 06 00 E5
0E50 D1 7E FE C3 CA 94 0E FE CD CA 94 0E E6 EF FE 22
0E60 CA 94 0E FE 2A CA 94 0E E6 CF FE 01 CA 94 0E E6
0E70 C7 FE C2 CA 94 0E FE C4 CA 94 0E 7E E6 F7 FE D3
0E80 CA 95 0E E6 E7 E6 C7 FE 06 CA 95 0E FE C6 CA 95
0E90 0E C3 96 0E 04 04 04 EB C9 CD 75 0C 31 AF 20 CD
0EA0 05 09 11 F7 00 97 CD 17 08 CD 05 09 3E 2A CD 07
0EB0 20 CD F8 0C CD 07 20 FE 44 CA E0 0E FE 53 CA D8
0EC0 0E FE 43 CA 99 0E FE 47 CA DC 0E FE 42 CA 19 00
0ED0 FE 52 CA 4D 00 C3 3C 0E 21 9F 0E E5 CD 0A 0E E9
0EE0 CD 0A 0E CD 05 09 CD 02 0E CD 4D 0E C5 E5 3E 20
0EFO CD 07 20 7E CD A1 0A 23 05 C2 EE 0E D1 C1 3E 04
```

HEXADECIMALNI VYPIS EPROM JPR-1

STRANA 16

```
0F00 90 47 07 E6 0F 80 47 3E 20 CD 07 20 05 C2 07 0F
0F10 3E 3A CD 07 20 1A E6 7F FE 20 DA 25 0F FE 7F CA
0F20 25 0F C3 27 0F 3E 20 CD 07 20 3E 3A CD 07 20 CD
0F30 F8 0C 4F CD 07 20 FE 08 CA 6A 0F FE 20 CA 6F 0F
0F40 FE 0D CA E3 0E FE 2E CA 9F 0E FE 22 CA 77 0F E5
0F50 21 00 00 CD 14 0E 47 7D 12 13 78 E1 FE 20 CA 2F
0F60 0F FE 0D C2 3C 0E EB C3 E6 0E 1B EB C3 E3 0E EB
0F70 23 C3 E3 0E CD DD 07 CD F8 0C FE 0D CA 97 0F CD
0F80 07 20 FE 22 CA 9D 0F FE 08 CA 74 0F 4F 12 1A B9
0F90 C2 3C 0E 13 C3 77 0F CD 05 09 C3 77 0F CD FB 0C
0FA0 FE 20 CA 2F 0F EB C3 E3 0E CA D9 FF 00 FF 00 FF
0FB0 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF
0FC0 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF
0FD0 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF
0FE0 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF
0FF0 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF
```

Povely, příkazy a funkce Mikro BASIC

Povely	Příkazy	Funkce	Pseudoproměnné	Pomocná slova
LIST	LET	DISPL	WORD (expr.)	RND (expr.)
LLIST	FOR NEXT	IF	MASK expr.	ABS (expr.)
RUN	GOTO expr.	END	WAIT expr.	HEX (hex. hodn.)
NEW	GOSUB expr.	STOP	BEEP expr.	INCHAR
MONITOR	RETURN	CLEAR	OS expr.	PEEK (expr.)
RAM exp.	REM	CLS	IS expr.	IN (expr.)
LOAD	INPUT	CALL expr.		INM (expr.)
SAVE	PRINT	POKE expr., expr.		
	LPRINT	OUT expr., expr.		
	TAB (expr.)	OUTCHAR expr.		
	HARD	BYTE (expr.)		

Dům techniky ČSVTS Ostrava uspořádá v letošním roce kursy pro uživatele systému SAPI 1 (mikropočítač JPR-1). V rámci kursu budou účastníkům dodány základní desky systému (centrální deska JPR-1).
Informace podá
Dům techniky ČSVTS, nám. K. Marxe 5, 728 09 Ostrava